



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística
Curso de Graduação em Ciências da Computação



Sistemas Digitais

INE 5406

Aula 9-T

2. Máquinas Sequencias Síncronas. Estudo de Caso: Controlador de DMA (Acesso Direto à Memória).

Prof. José Luís Güntzel
guntzel@inf.ufsc.br

www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/ine5406.html

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► **Árbitro de Barramento**


Especificação

Este sistema digital recebe 3 sinais de requisição para uso do barramento (r_1 , r_2 , r_3) provenientes de três dispositivos de entrada/saída ($disp_1$, $disp_2$, $disp_3$, respectivamente), sendo que $disp_1$ possui a maior prioridade no uso do barramento (e $disp_3$ possui a menor prioridade). Somente um dispositivo por vez pode receber a concessão do barramento. Para sinalizar qual dispositivo pode usar o barramento, o árbitro faz o respectivo sinal de concessão valer “1” (por exemplo, $c_1=1$ sinaliza que $disp_1$ pode usar o barramento). Uma vez que um dispositivo recebe a concessão para usar o barramento, ele permanece com esta concessão durante todo o tempo que ele necessitar usar o barramento. Para tanto, o dispositivo mantém seu sinal de requisição no valor “1”. O estado “BD” significa barramento disponível. D1 significa barramento concedido ao dispositivo 1 (e assim por diante).

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Árbitro de Barramento


Diagrama de Blocos do Sistema (contextualização)

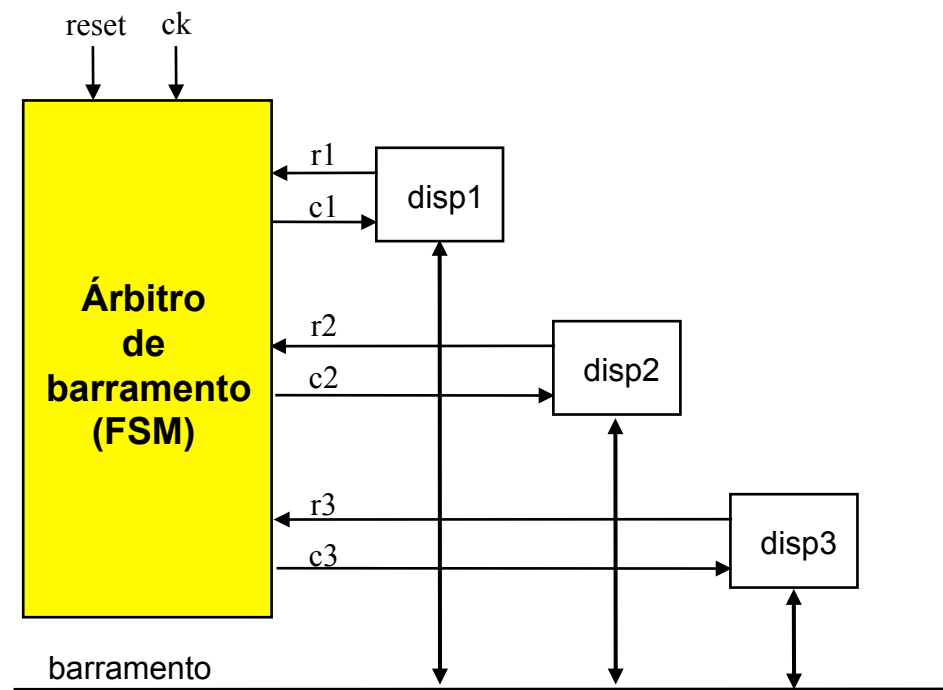

 2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Árbitro de Barramento


- Desenhar o Diagrama de Estados (usando modelo de Moore)
- Montar a tabela de saídas



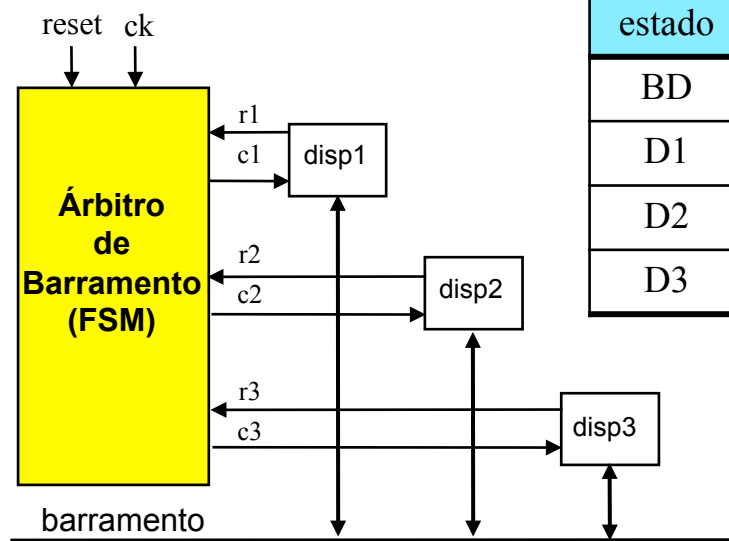2. Máquinas Sequenciais Síncronas


► Árbitro de Barramento

- Desenhar o Diagrama de Estados (usando modelo de Moore)
- Montar a tabela de saídas



saídas


estado	c1	c2	c3
BD	0	0	0
D1	1	0	0
D2	0	1	0
D3	0	0	1

 

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA (DMAC)

O controlador de DMA no sistema

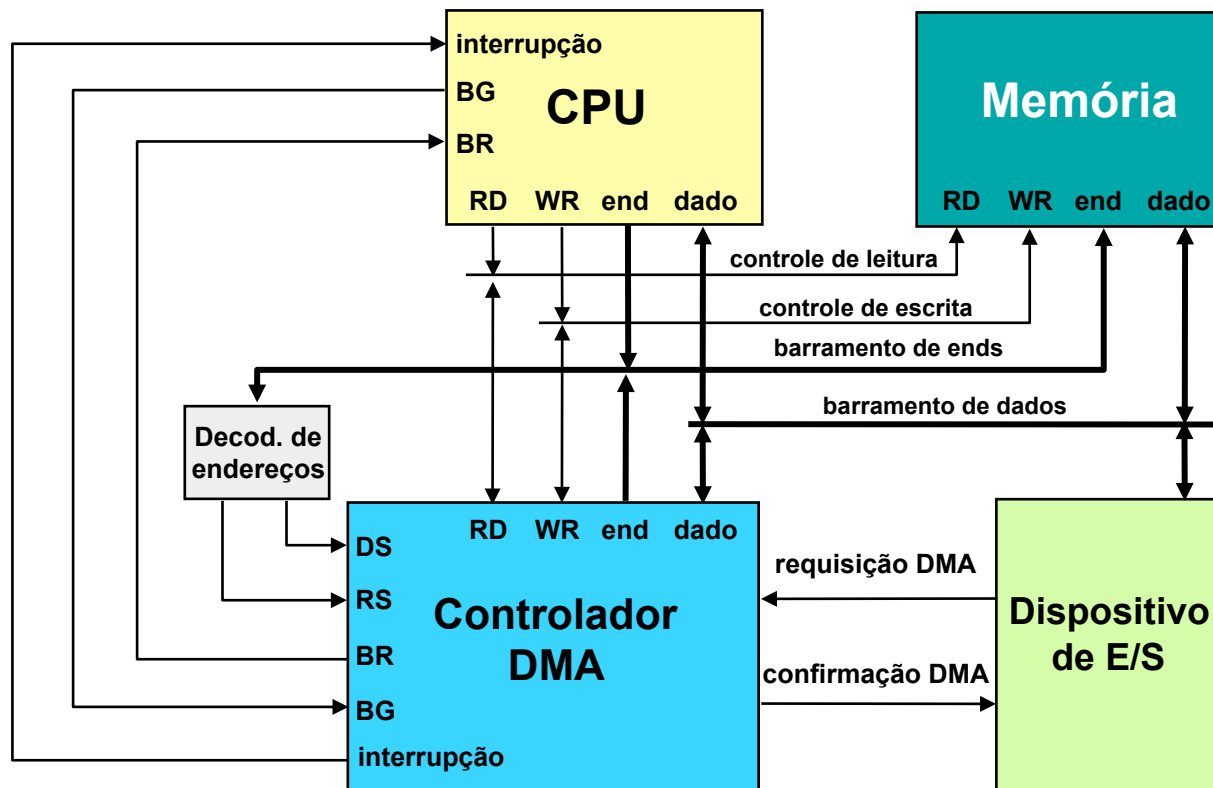

Sinais:

BR= Bus Request
(requisição de barramento)

BG= Bus Grant
(concessão de barramento)

RD= Read

WR= Write

DS= DMA select
(seleciona DMA)


RS= register select
(seleciona registrador)

OBS: o DMAC tem seu próprio endereço no sistema.


2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA (DMAC)

Estrutura Interna (exemplo)

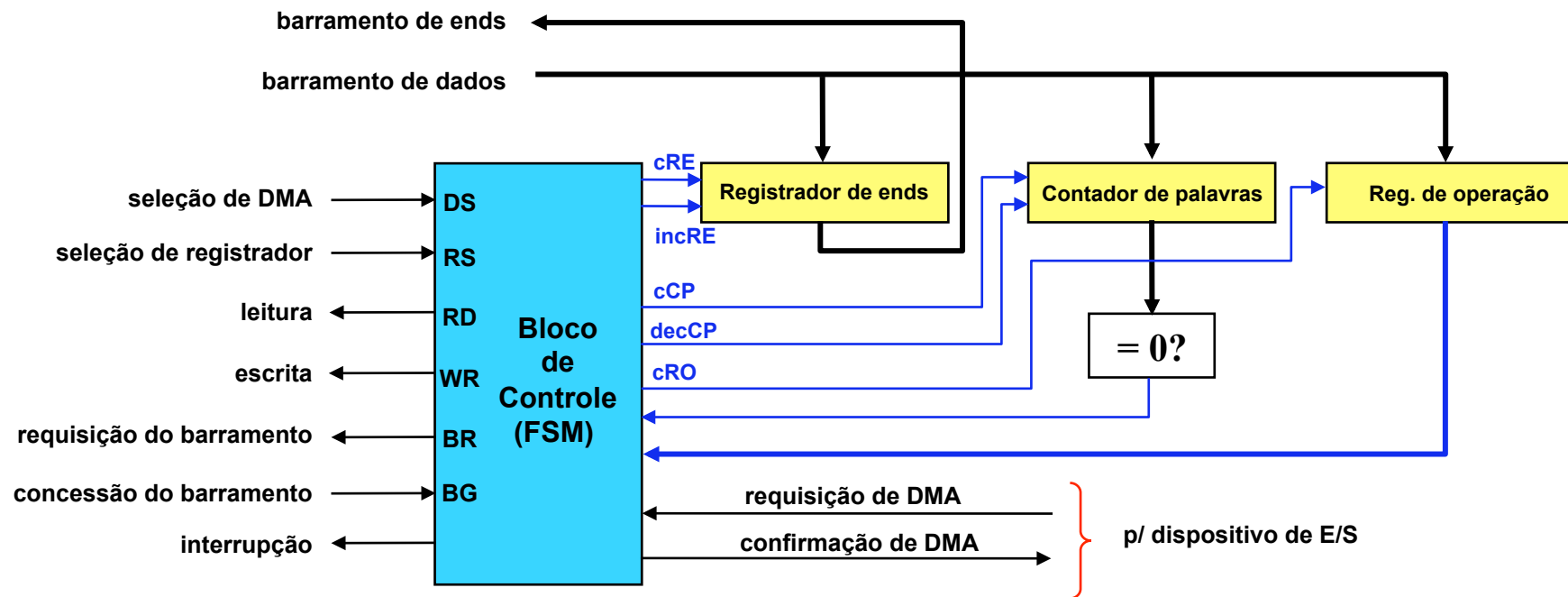

Controlador de DMA (DMAC)

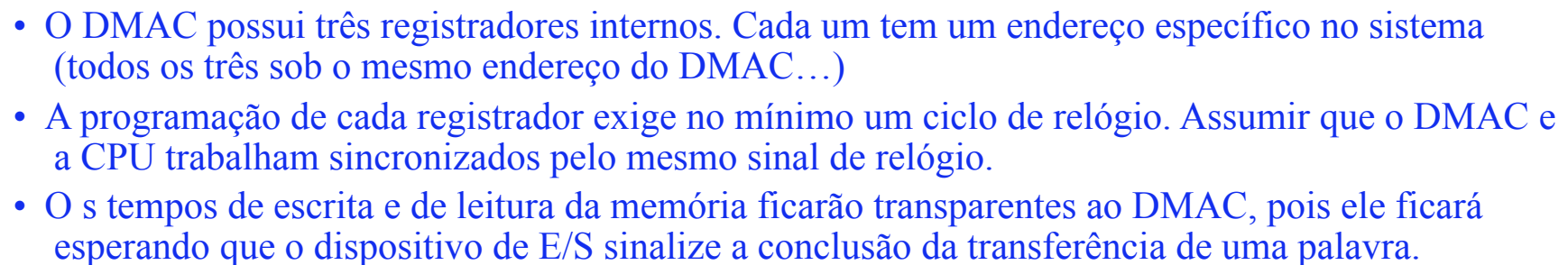

2. Máquinas Sequenciais Síncronas


► Controlador de DMA (DMAC)

- Suponha um sistema computacional com 8 bits para endereço. Logo, o espaço de endereçamento será [00000000, 11111111], ou [00, FF] em hexa (ou [0, 255] em decimal).
- Suponha que o endereço do DMAC no sistema seja 1111 11XX
- Então, os endereços dos registradores serão:
 - 1111 11**00**
 - 1111 11**01**
 - 1111 11**10**
 - 1111 11**11**
- Como este DMAC tem apenas 3 registradores, apenas 3 endereços serão utilizados.

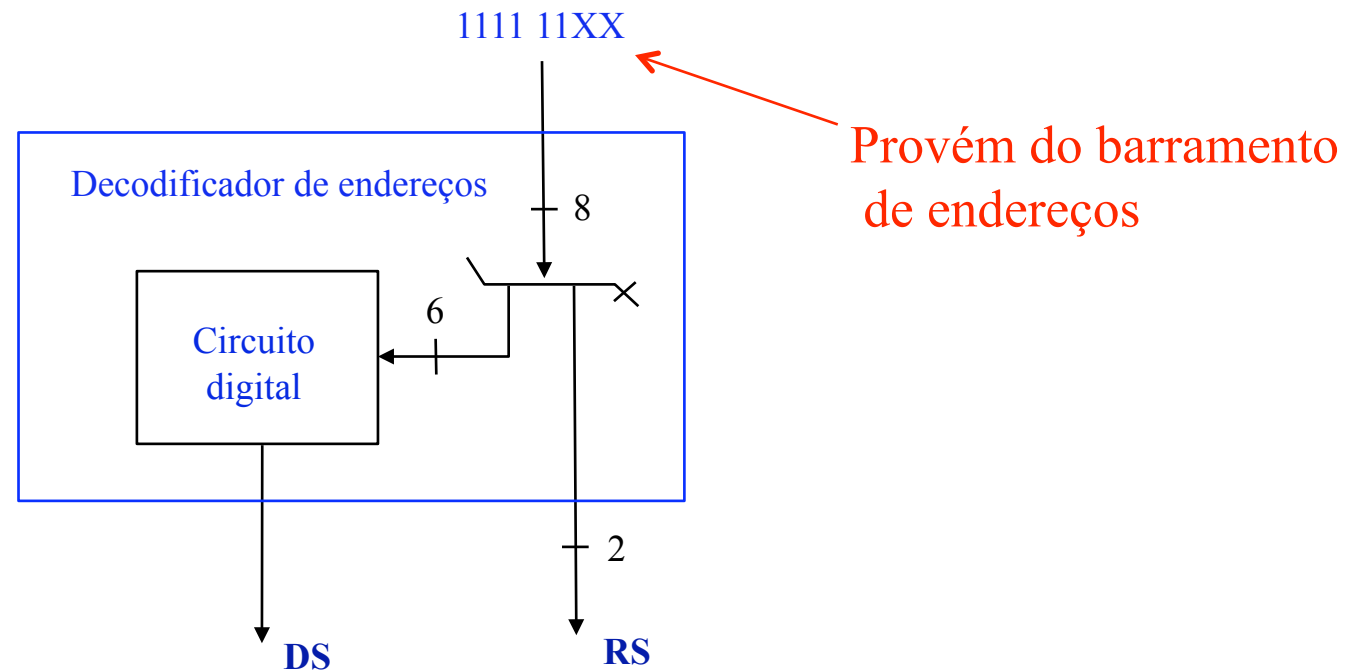2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA (DMAC)


- Projetar um circuito digital capaz de identificar a faixa de endereços 1111 11XX. Este circuito é usado pelo “decodificador de endereços”



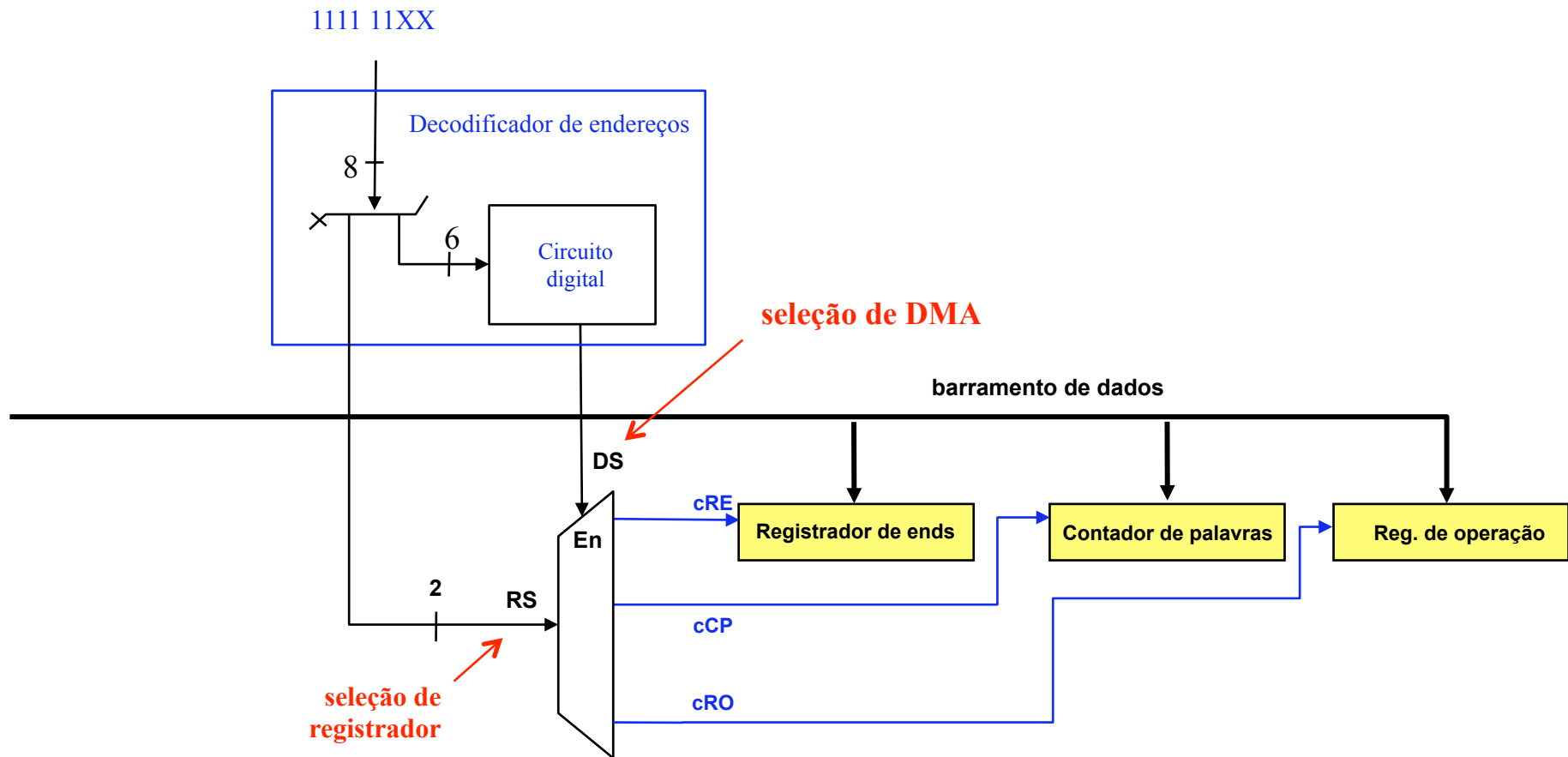2. Máquinas Sequenciais Síncronas


► Controlador de DMA (DMAC)

Mas para que serve o “decodificador de endereços”?




2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA (DMAC)

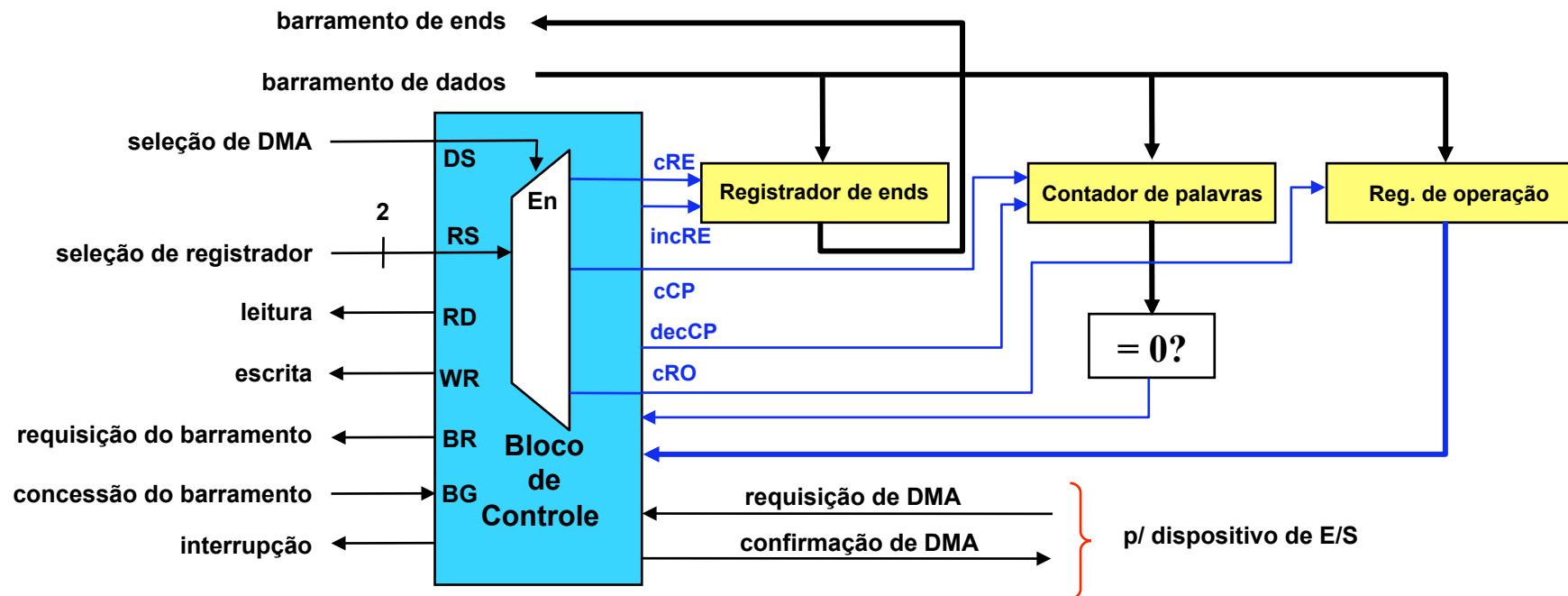

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA (DMAC)

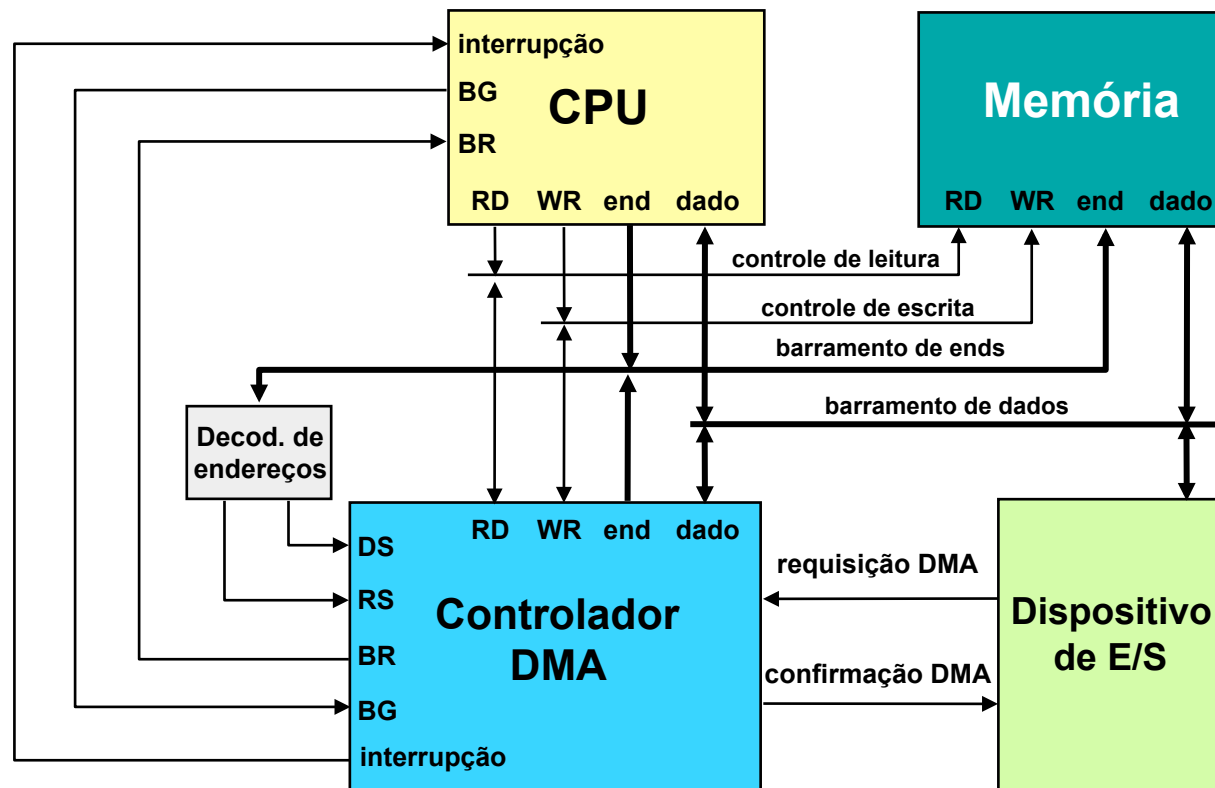

Versão 1 (1 canal e 1 modo de transf.)


Assumiremos que:

- Existem somente **um** dispositivo de E/S
- Há **apenas um** modo de transferência: bloco
- As palavras transferidas não passam por dentro do DMAC (vão do disp. E/S para a memória ou vice-versa, via barramento)
- Tanto o barramento de dados quanto o de endereços têm largura de 8 bits.

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA


Operação

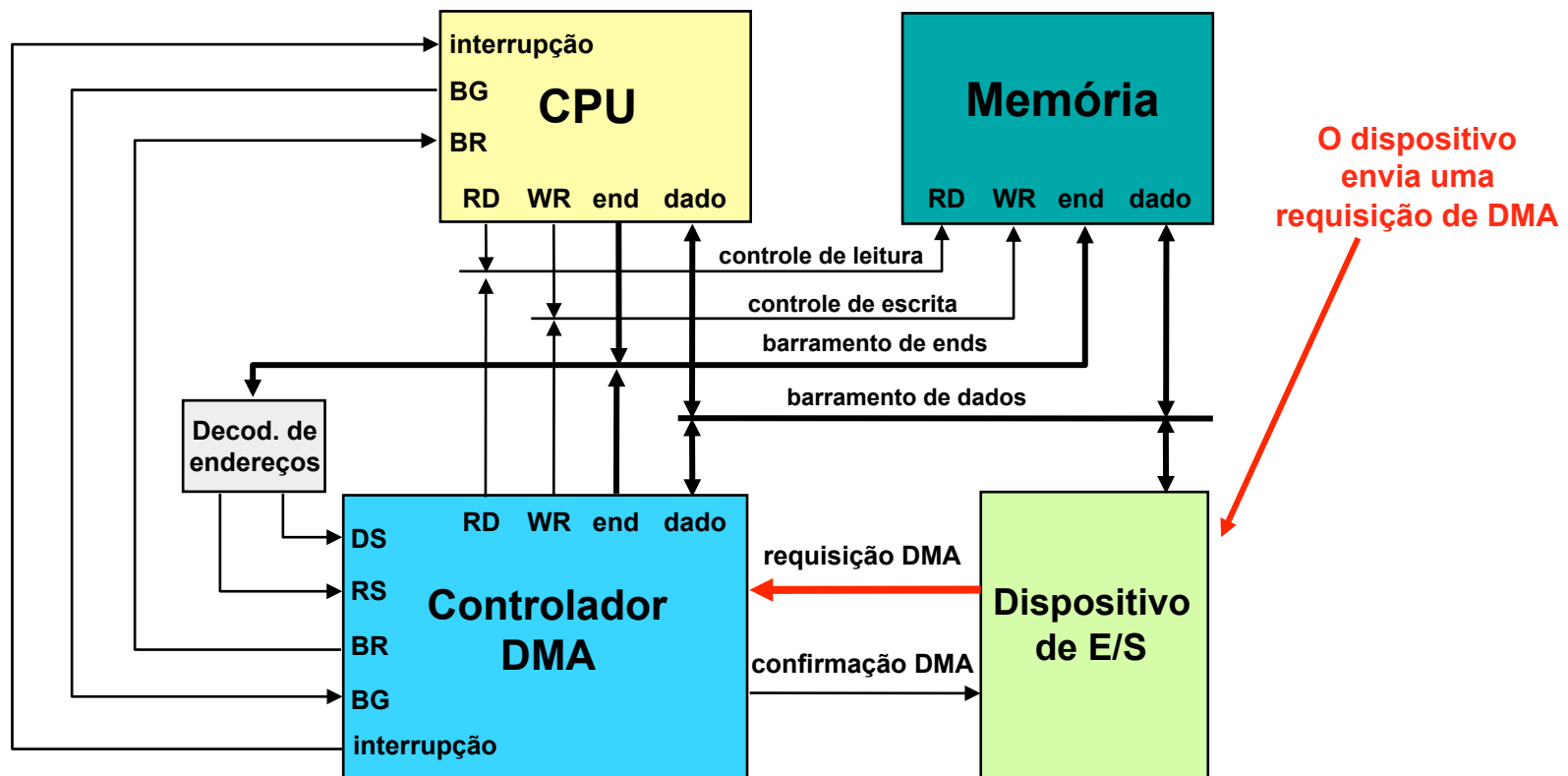

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA

Operação

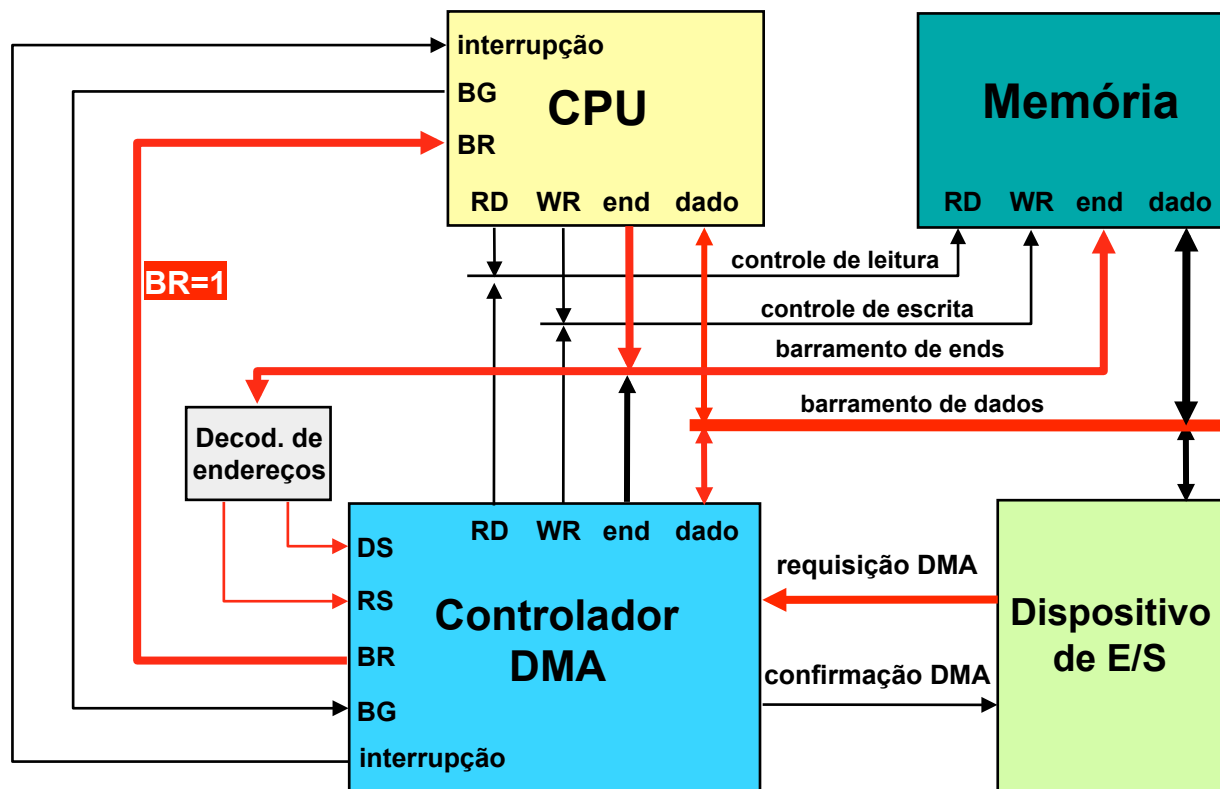

Inicia-se a fase de programação do DMAC (a CPU programa o DMAC): A CPU seleciona o DMAC, colocando no barramento de endereços o endereço de um dos registradores do DMAC. Ao mesmo tempo, a CPU coloca no barramento de dados o valor a ser programado no registrador (do DMAC) selecionado.

► **Controlador de DMA**

O diagrama ilustra a arquitetura de um sistema de barramento com os seguintes componentes e conexões:

- CPU (Amarelo):** Possui portas de interrupção, BG, BR, RD, WR, end e dado.
- Memória (Azul):** Possui portas RD, WR, end e dado.
- Controlador DMA (Laranja):** Possui portas DS, RS, BR, BG, interrupção, RD, WR, end e dado.
- Dispositivo de E/S (Verde):** Recebe requisição DMA e envia confirmação DMA.

Barramentos e Sinais:

- barramento de ends:** Controlado pela CPU e Memória.
- barramento de dados:** Utilizado para transferência de dados entre todos os componentes.
- controle de leitura/escrita:** Sinais de controle para a Memória.

Sequência de Operação:


- A CPU envia o endereço **BR=1** para o **Decod. de endereços**.
- O decodificador conecta o barramento de dados ao **Controlador DMA** via portas **DS** e **RS**.
- O **Controlador DMA** envia uma **requisição DMA** para o **Dispositivo de E/S**.
- O dispositivo responde com a **confirmação DMA**.
- O **Controlador DMA** realiza a transferência de dados diretamente com a **Memória** através do barramento de dados.

INE/CTC/UFSC
Sistemas Digitais - semestre 2010/2

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA

Operação

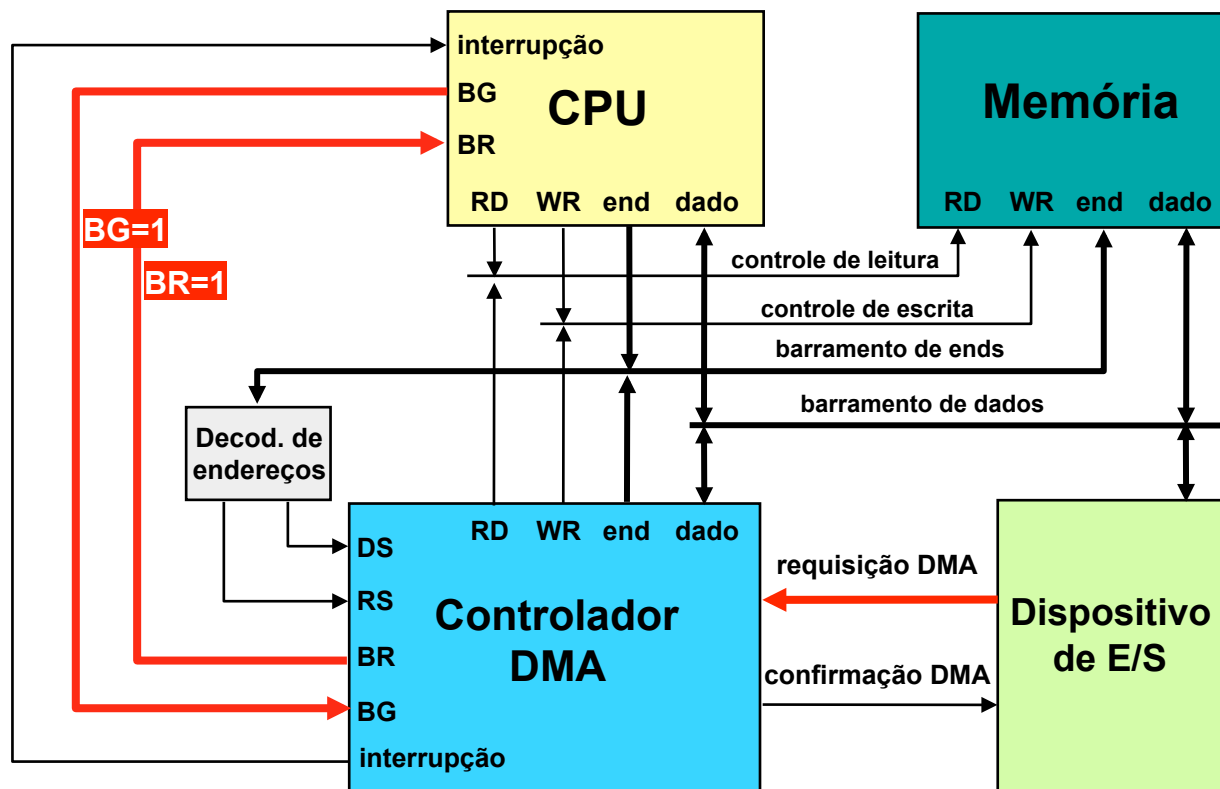


Conclusão da fase de programação do DMAC:

A CPU avisa o DMAC que a programação está pronta, concedendo o barramento (BG=1)

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA


Operação

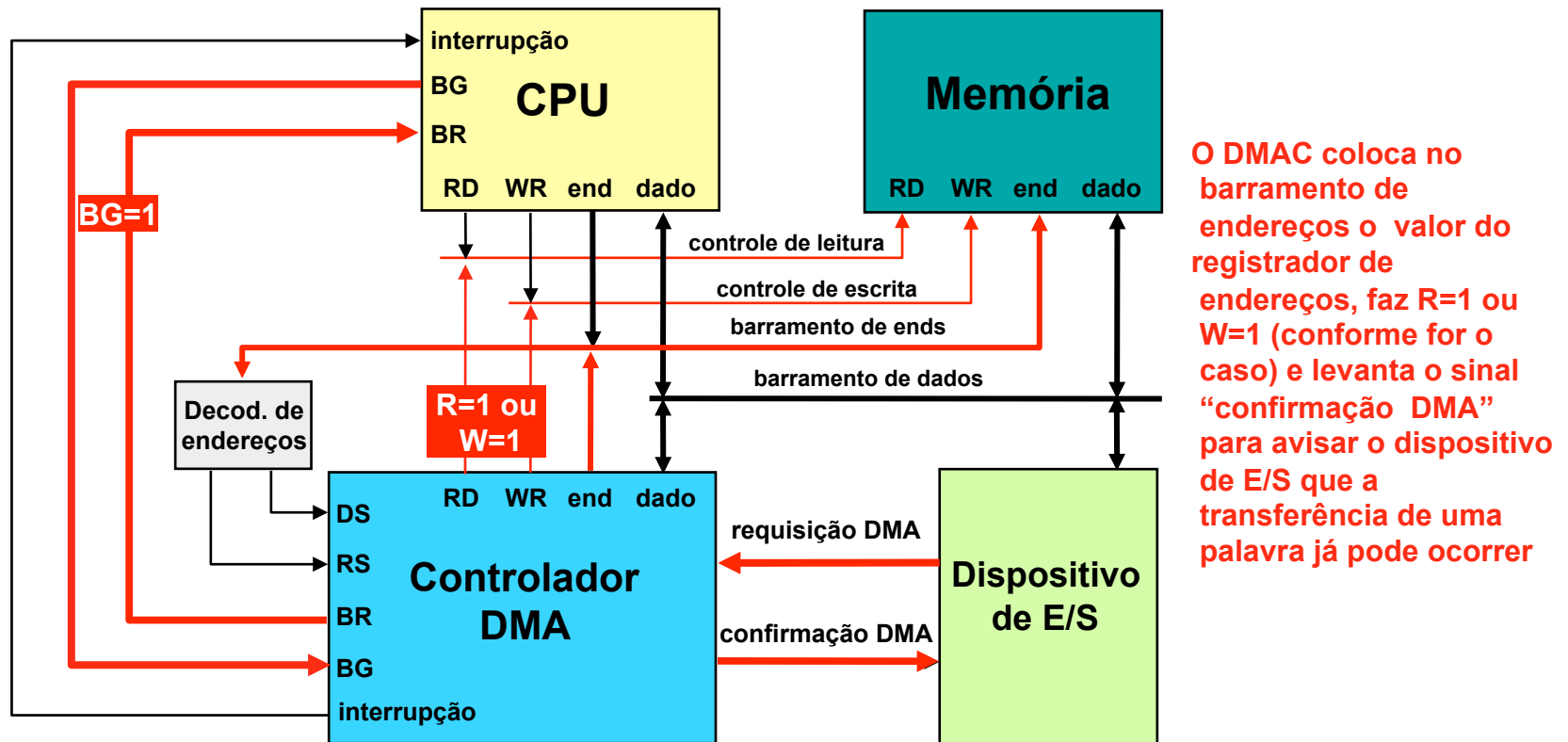

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA

Operação

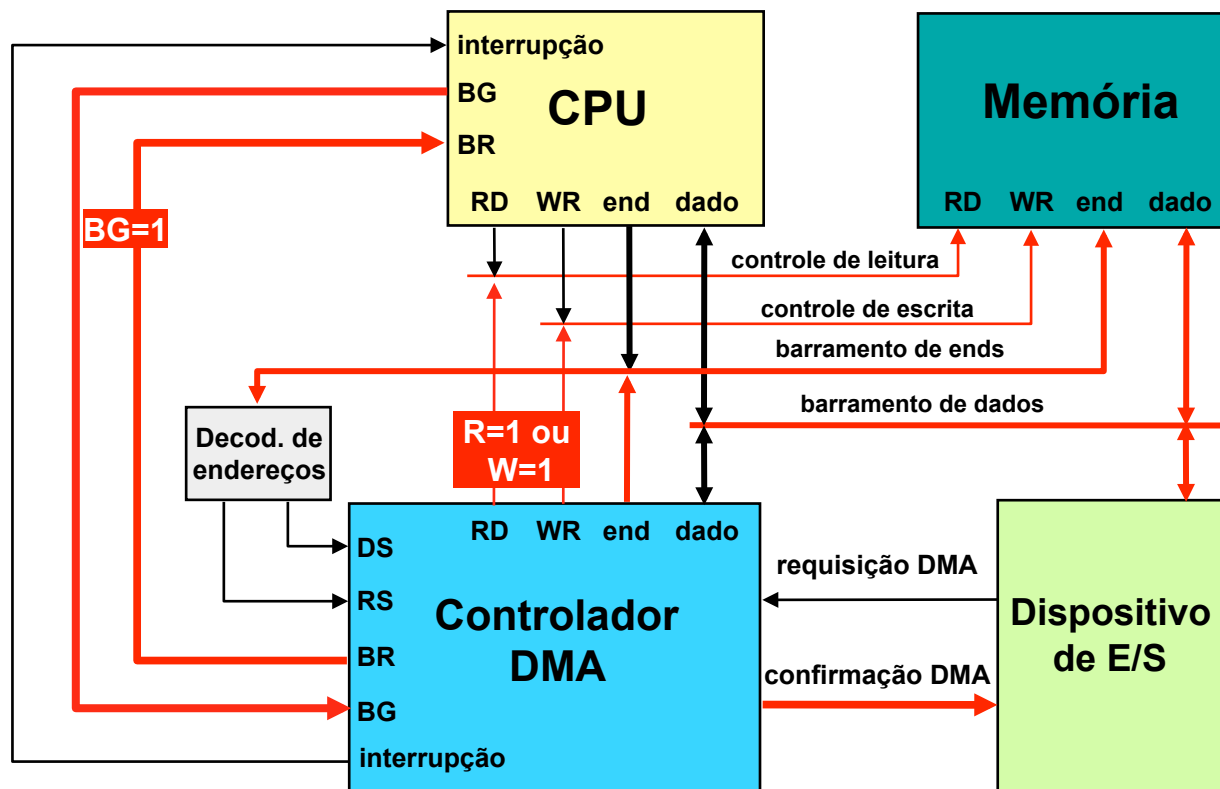


Quando o dispositivo de E/S recebe a confirmação, ele baixa o sinal de requisição de DMA e inicia a transferência direta com a memória. Se for uma leitura da memória, o dispositivo de E/S irá esperar que a leitura da memória ocorra para então, ler o dado do barramento. Se for escrita da memória, o dispositivo de E/S irá colocar o dado no barramento e esperar que a memória leia-o.

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA

Operação

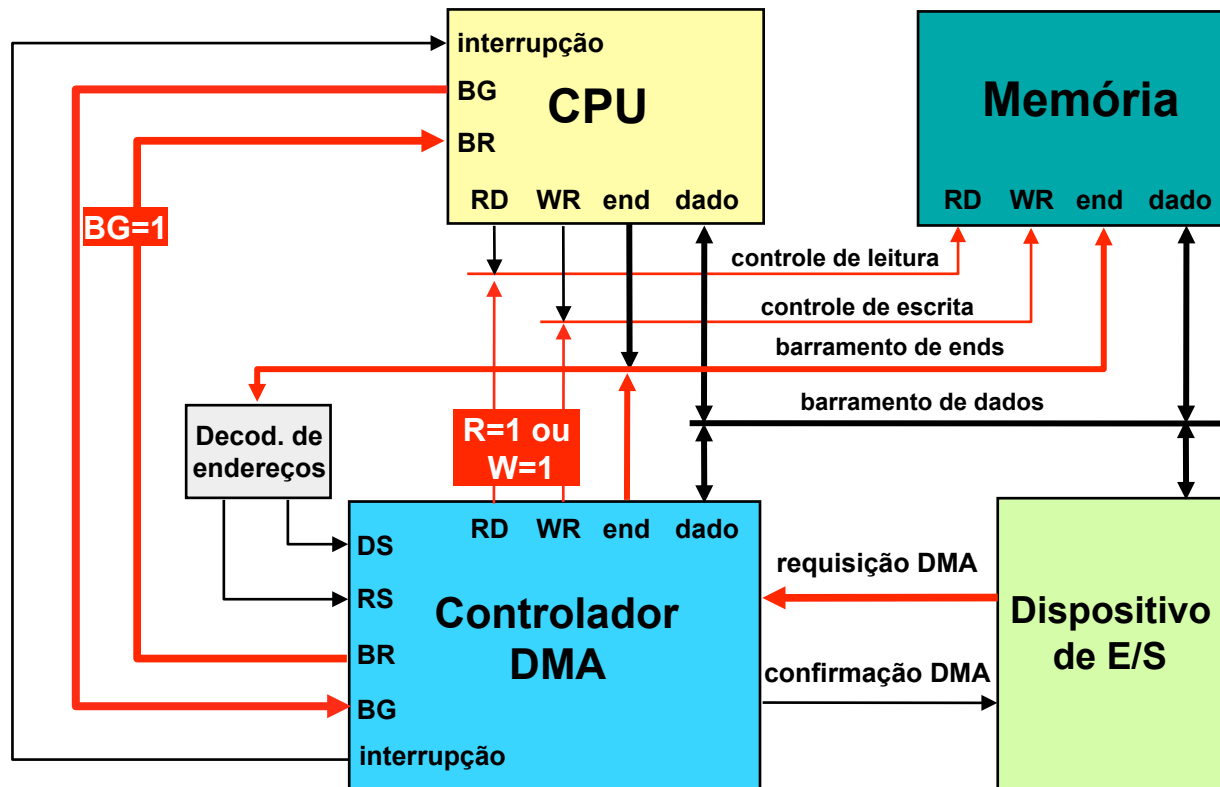


Quando a transferência de uma palavra entre dispositivo de E/S e memória for concluída, o dispositivo de E/S avisa ao DMAC levantando o sinal "requisição DMA". Neste momento o DMAC incrementa o registrador de endereço e decrementa o registrador de palavras. O DMAC também verifica se o registrador de palavras atingiu o valor zero. Caso positivo, a transferência termina. Caso negativo, o DMAC levanta o sinal "confirmação DMA" para que seja transferida uma nova palavra.

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA


Operação

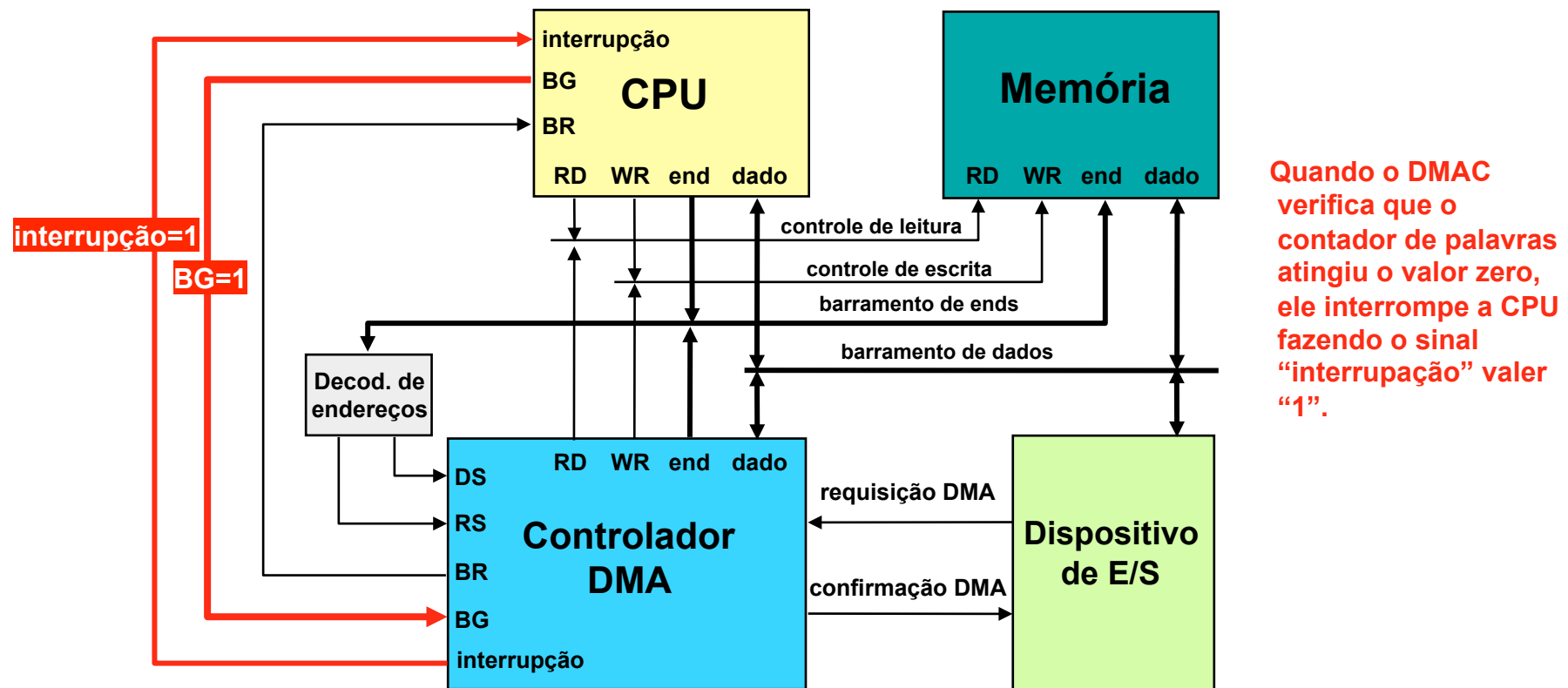

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA

Operação

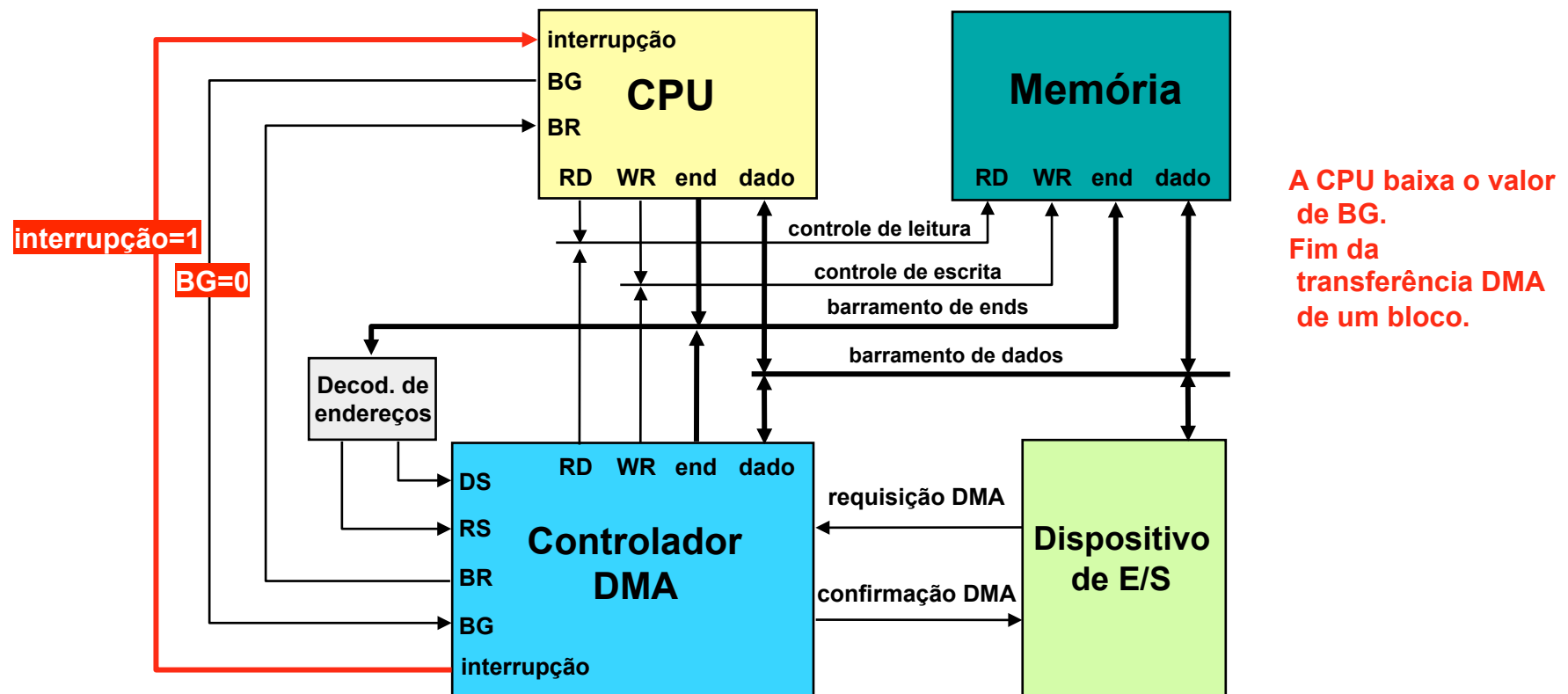


2. Máquinas Sequenciais Síncronas

▶ **Controlador de DMA (DMAC)**

- Desenhar o diagrama de estados para este DMAC (assumindo o modelo de Moore)



2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► DMAC, versão 1

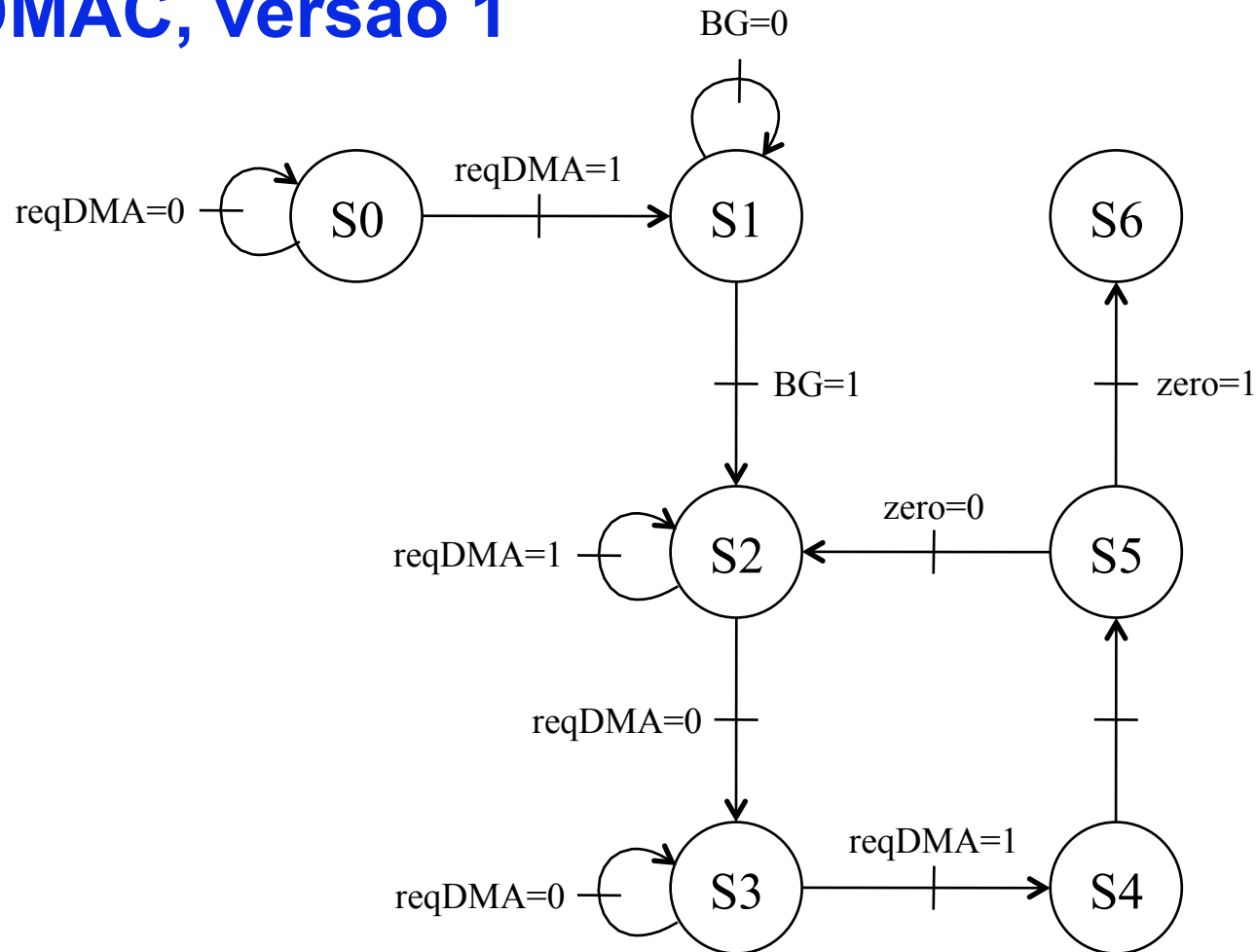

2. Máquinas Sequenciais Síncronas



► Controlador de DMA (DMAC)

 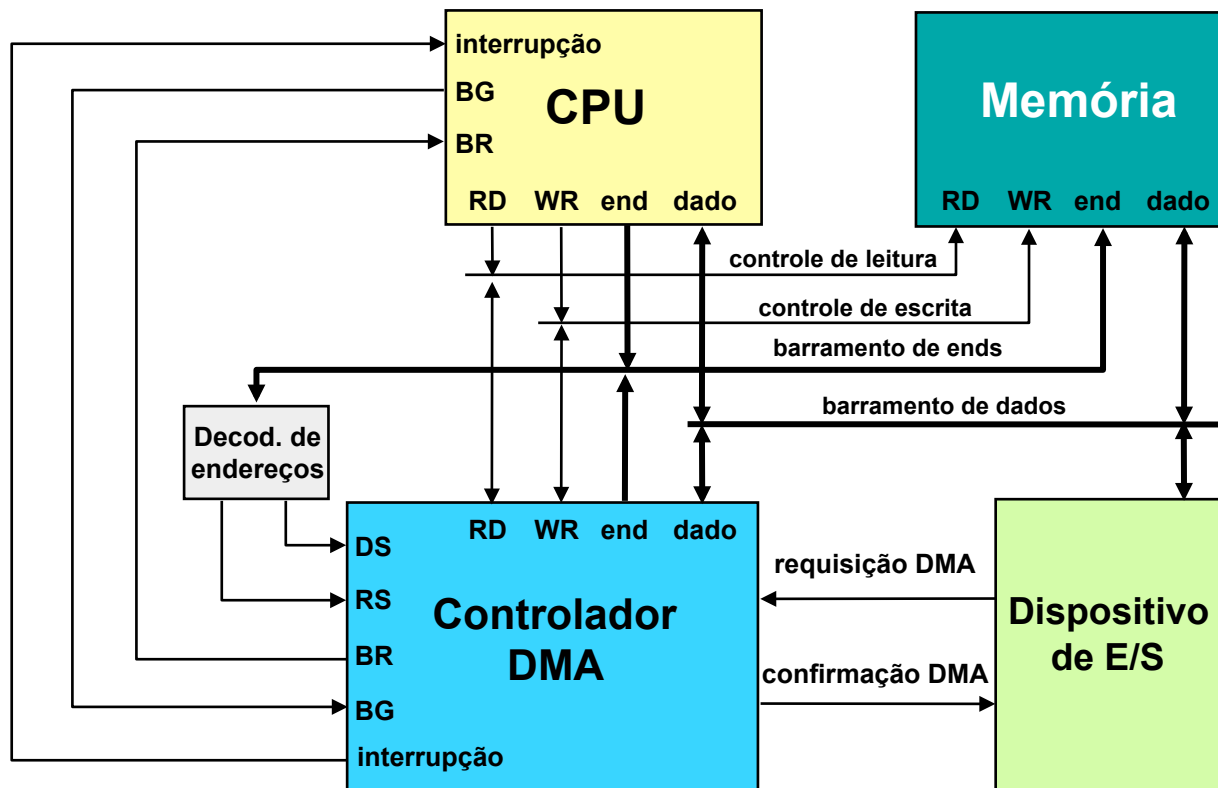

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA

Operação

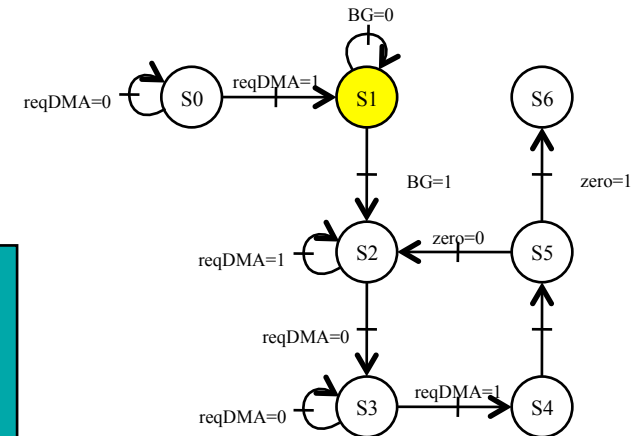
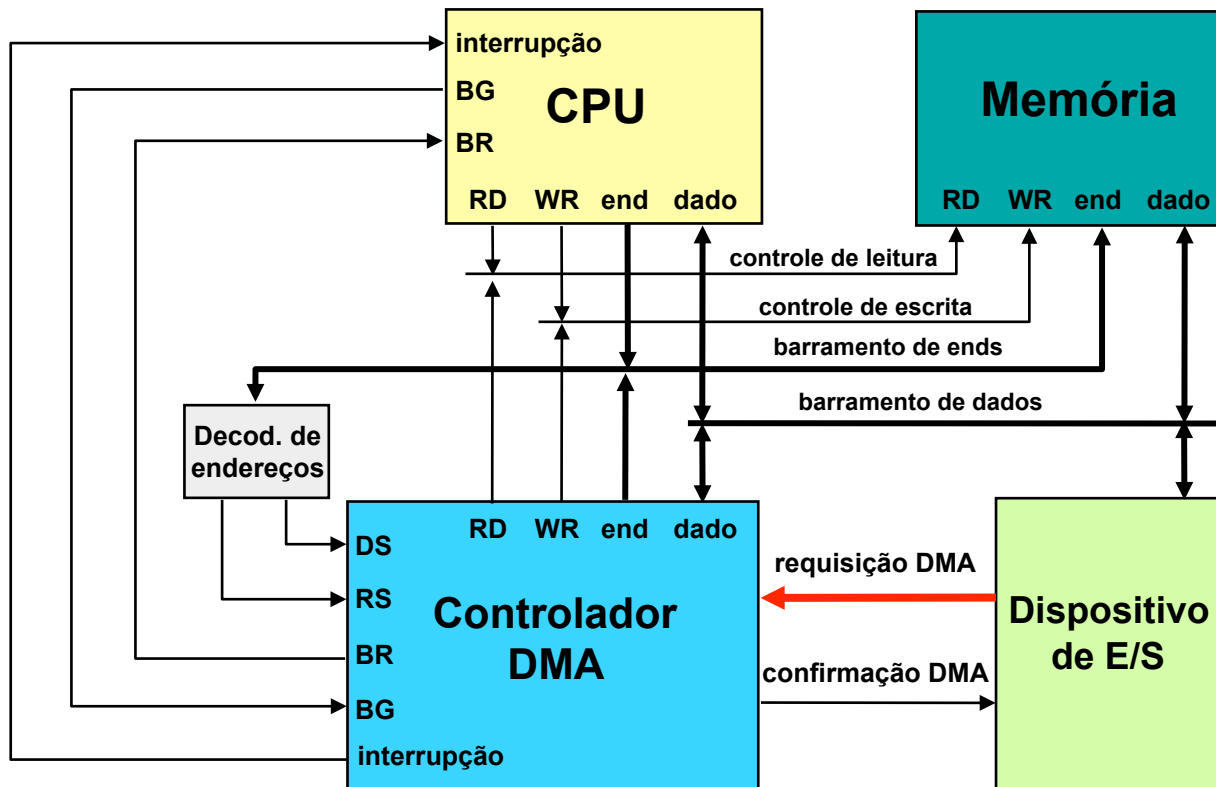


O dispositivo envia uma requisição de DMA

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA

Operação

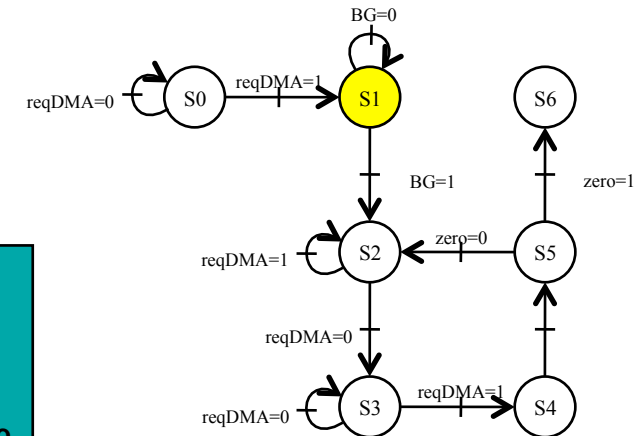
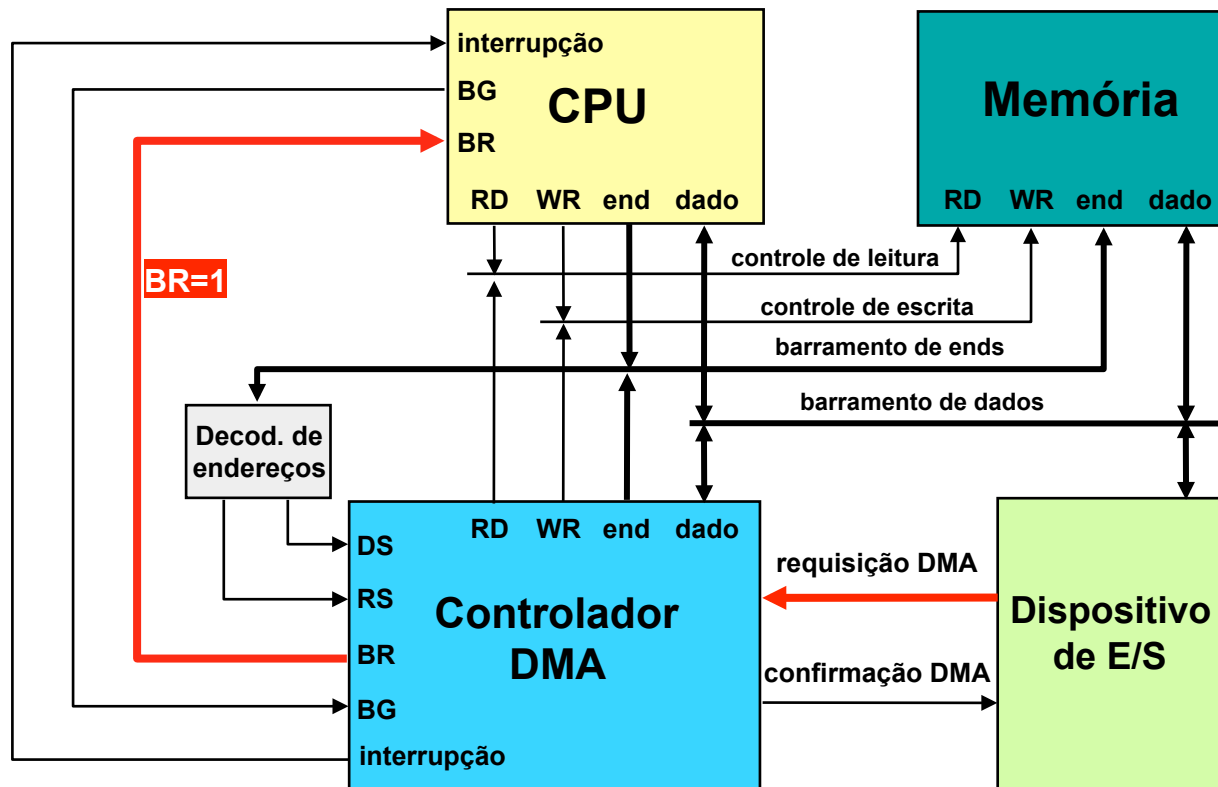


O DMAC solicita o barramento à CPU (fazendo BR=1)

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA

Operação

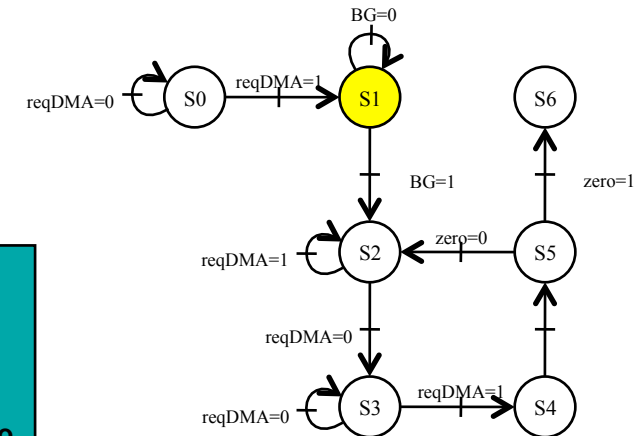
 


Inicia-se a fase de programação do DMAC (a CPU programa o DMAC): A CPU seleciona o DMAC, colocando no barramento de endereços o endereço de um dos registradores do DMAC. Ao mesmo tempo, a CPU coloca no barramento de dados o valor a ser programado no registrador (do DMAC) selecionado.

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA

Operação

 
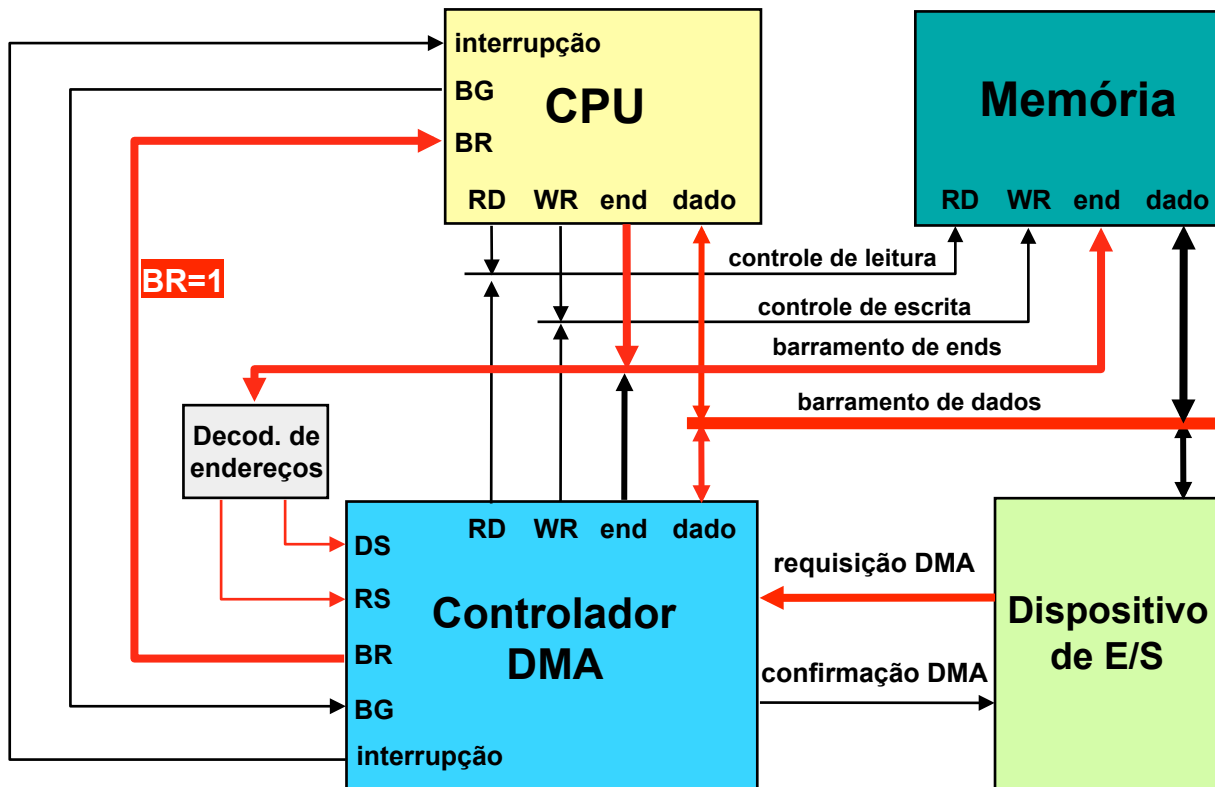


Continuação da fase de programação do DMAC:
A CPU coloca no barramento de endereços o endereço de outro registrador do DMAC. Ao mesmo tempo, a CPU coloca no barramento de dados o valor a ser programado no registrador selecionado. (Este passo será repetido para programar cada um dos registradores internos ao DMAC. Ver comentário mais adiante.)

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA

Operação

 
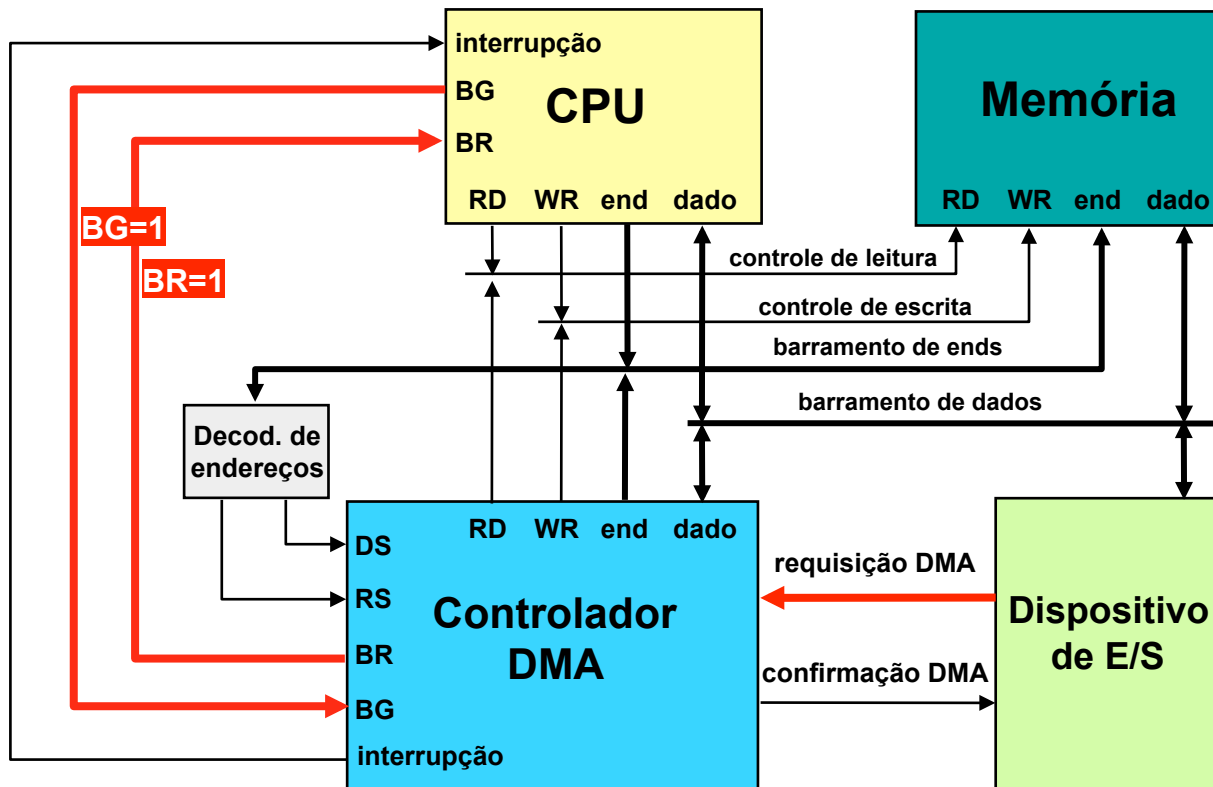


Conclusão da fase de programação do DMAC:
A CPU avisa o DMAC que a programação está pronta, concedendo o barramento (BG=1)

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA

Operação

 
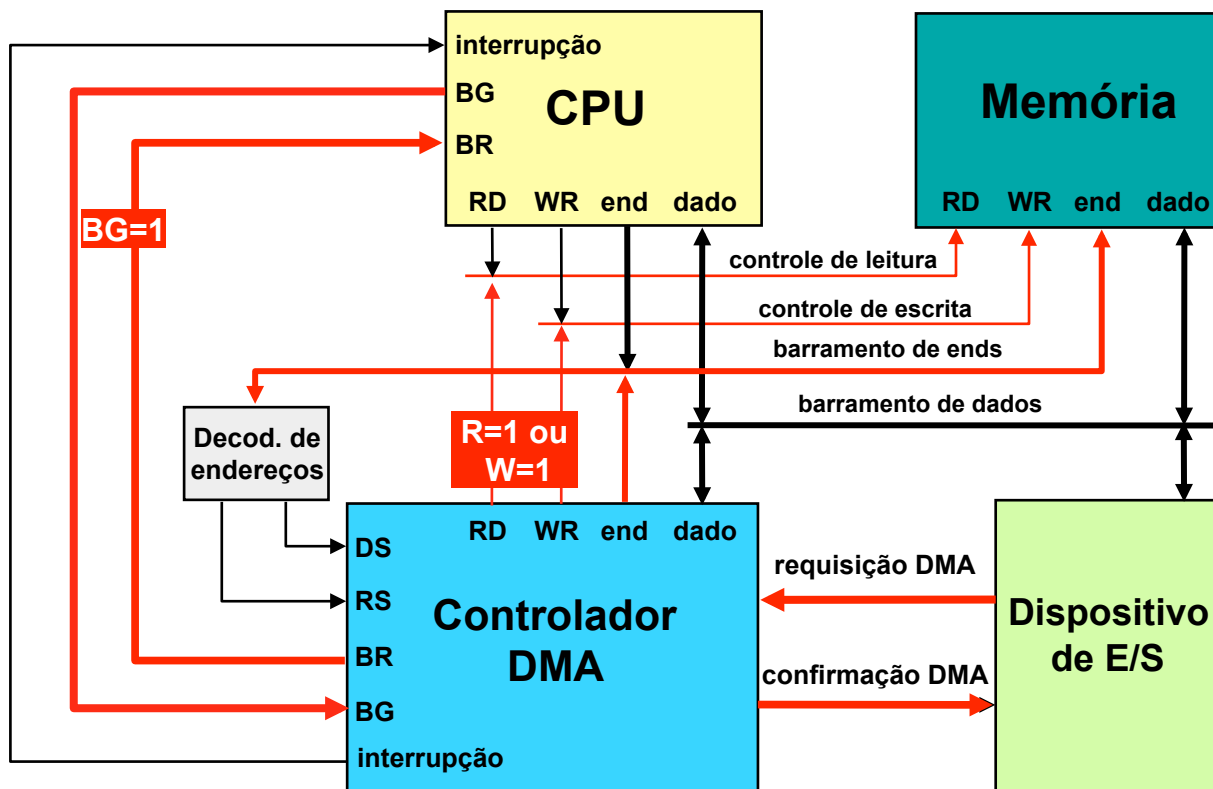


O DMAC coloca no barramento de endereços o valor do registrador de endereços, faz R=1 ou W=1 (conforme for o caso) e levanta o sinal “confirmação DMA” para avisar o dispositivo de E/S que a transferência de uma palavra já pode ocorrer

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA

Operação

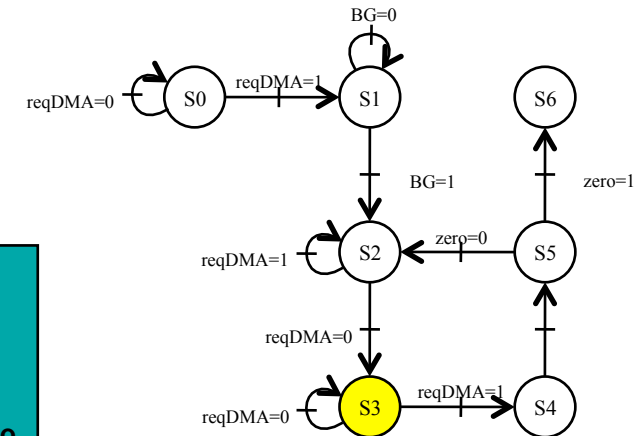
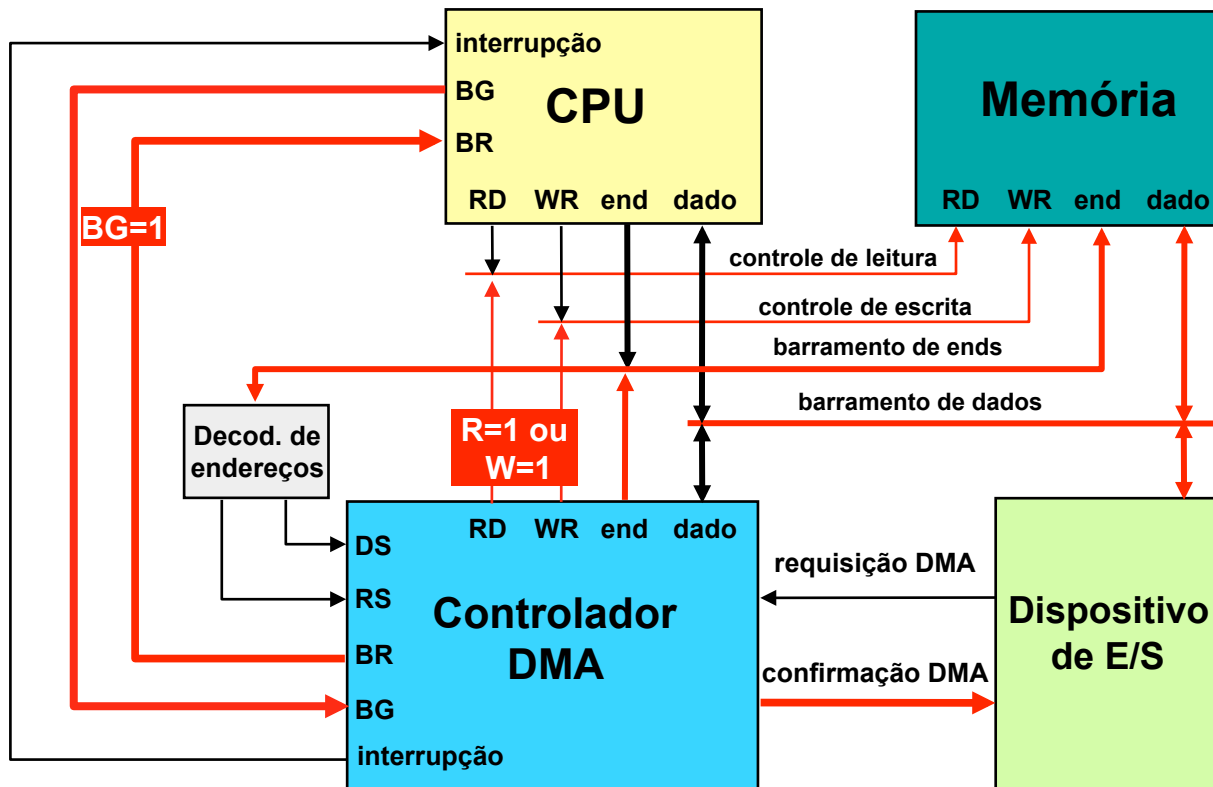


Quando o dispositivo de E/S recebe a confirmação, ele baixa o sinal de requisição de DMA e inicia a transferência direta com a memória. Se for uma leitura da memória, o dispositivo de E/S irá esperar que a leitura da memória ocorra para então, ler o dado do barramento. Se for escrita da memória, o dispositivo de E/S irá colocar o dado no barramento e esperar que a memória leia-o.

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA

Operação

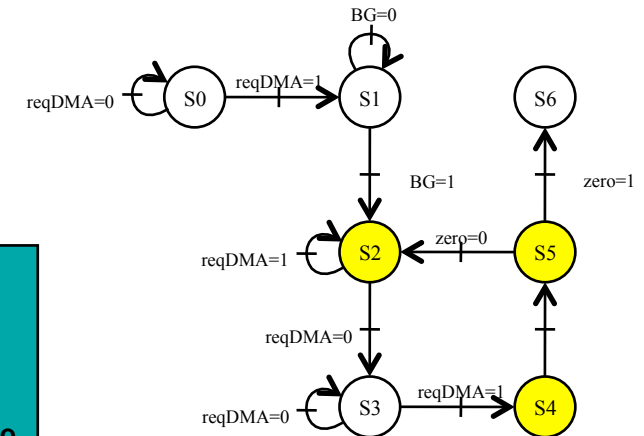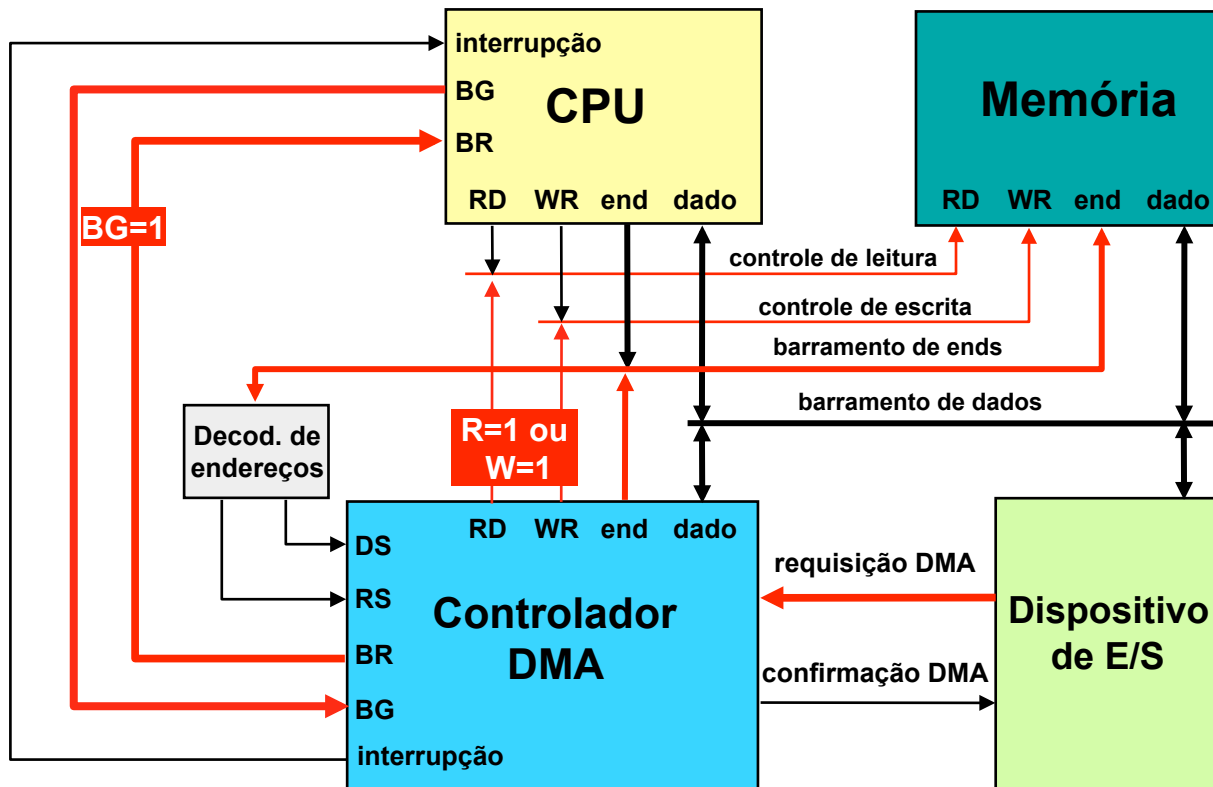



Quando a transferência de uma palavra entre dispositivo de E/S e memória for concluída, o dispositivo de E/S avisa ao DMAC levantando o sinal “requisição DMA”.

Neste momento o DMAC incrementa o registrador de endereço e decrementa o registrador de palavras. O DMAC também verifica se o registrador de palavras atingiu o valor zero. Caso positivo, a transferência termina. Caso negativo, o DMAC levanta o sinal “confirmação DMA” para que seja transferida uma nova palavra.

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► Controlador de DMA

Operação

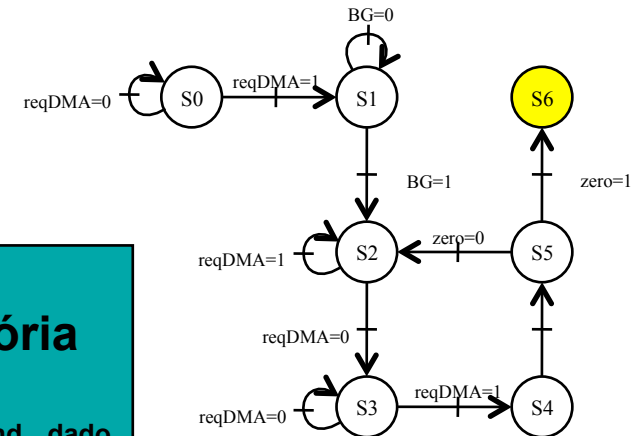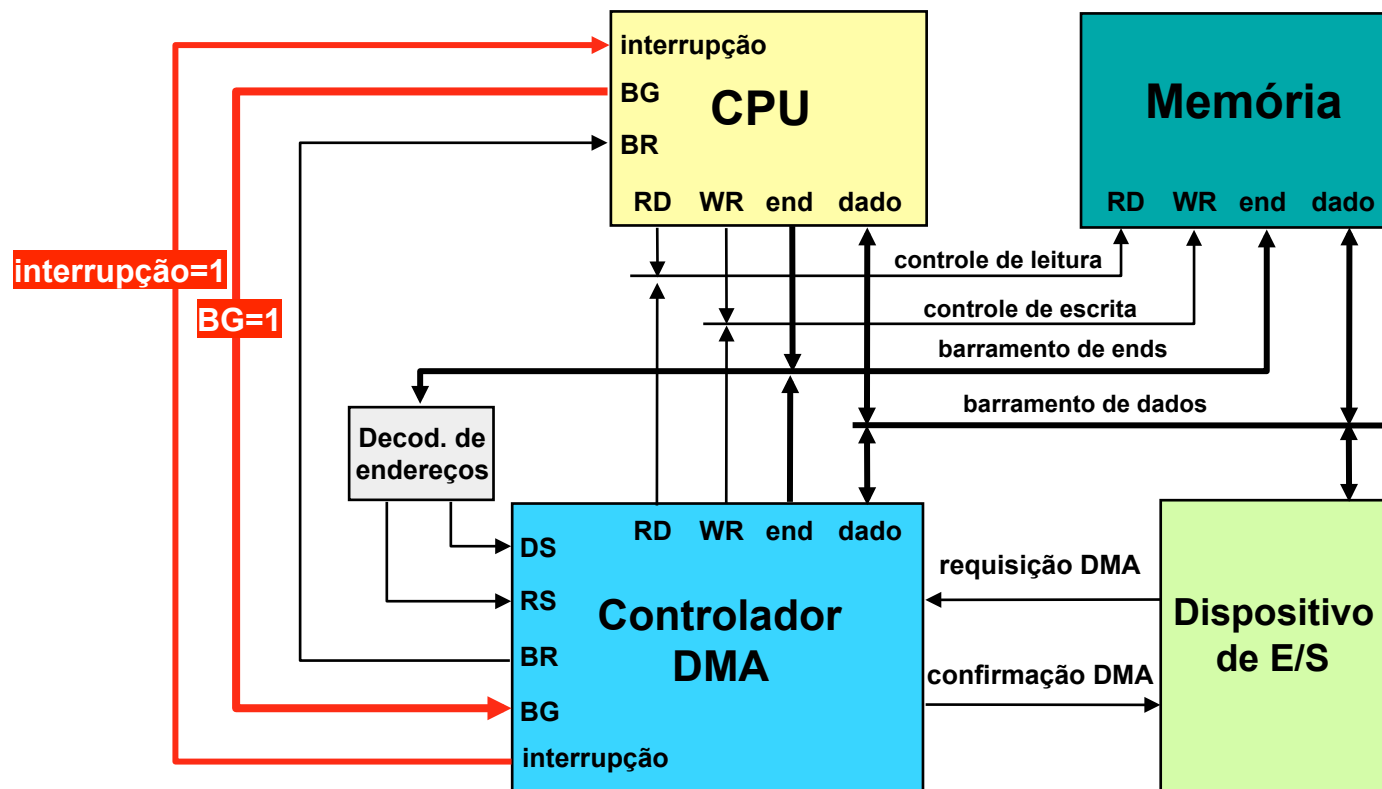


Quando o DMAC verifica que o contador de palavras atingiu o valor zero, ele interrompe a CPU fazendo o sinal "interrupção" valer "1".

2. Máquinas Sequenciais Síncronas


► Controlador de DMA

Operação

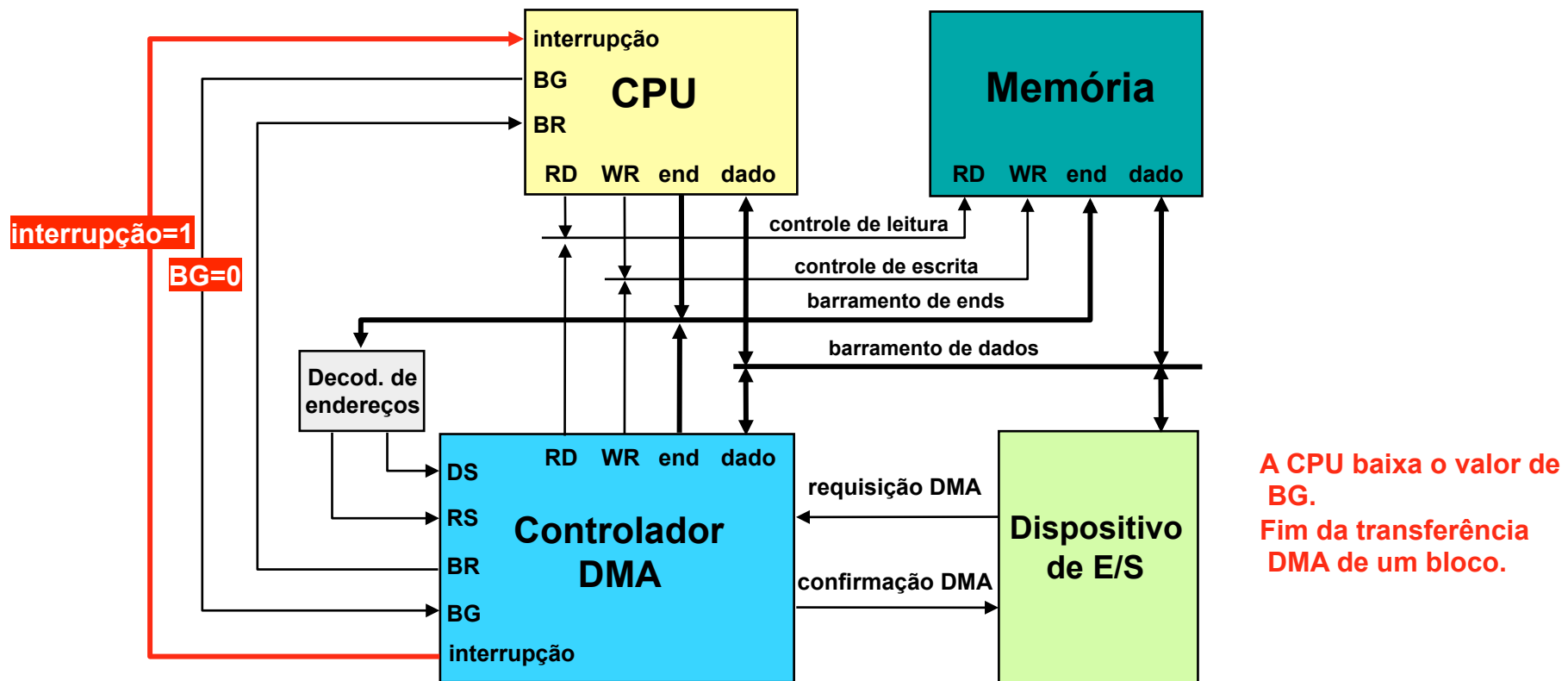

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► DMAC, versão 2

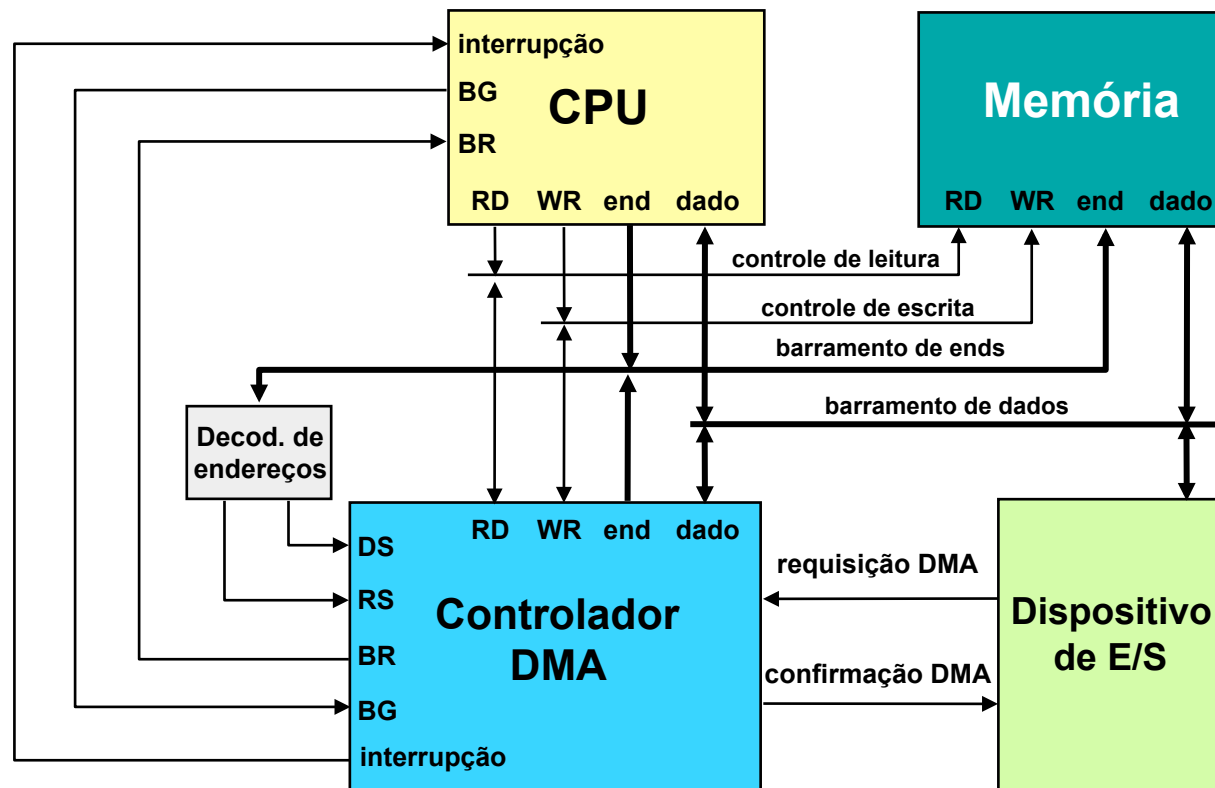

Versão 2 (2 canais e 2 modo de transf.)

Assumiremos que:

- Existem **dois** dispositivos de E/S
- Há **dois** modos de transferência: bloco e palavra
- As palavras transferidas não passam por dentro do DMAC (vão do disp. E/S para a memória ou vice-versa, via barramento)
- Tanto o barramento de dados quanto o de endereços têm largura de 8 bits.

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

▶ **DMAC, versão 2**

- Para especificar o modo de transferência (bloco ou palavra), há um quarto registrador (denominado de “modo”)
 - Supor que no modo “palavra”, após uma palavra ser transferida, o DMAC verifica se BG ainda vale “1”. Caso positivo, a transferência prossegue. Caso negativo, o DMAC pára de transferir e a CPU retoma o barramento. Neste caso, o DMAC fica aguardando que BG volte a ser “1” para então, prosseguir a transferência exatamente do ponto em que parou.
- Para cada um dos dois dispositivos, há um par de fios (reqDMA, confDMA). Chamá-los de reqDMA0, confDMA0, reqDMA1 e confDMA1.
 - No caso de ambos dispositivos (disp0 e disp1) solicitarem uma transferência DMA, considerar que disp0 tem prioridade.

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

► **DMAC, versão 2**

- Desenhar o diagrama de blocos da estrutura interna da versão 2 do DMAC.
- Desenhar o diagrama de estados para este DMAC (assumindo o modelo de Moore).

2. Máquinas Sequenciais Síncronas

Referências Bibliográficas

MANO, Morris. Logic and Computer Design Fundamentals. Ed. Prentice-Hall. 1997. p .550-561.

STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 5ª edição. São Paulo: Prentice-Hall, 2002.

<http://cires.colorado.edu/jimenez-group/QAMSResources/Docs/DMAFundamentals.pdf>