 


CPU: estrutura de um datapath



Motivação

$$\text{tempo}_{\text{CPU}} = I \times \text{CPI} \times T$$

| | I | CPI | T |
|-------------|---|-----|---|
| Compilador | X | (X) | |
| Organização | | X | X |

- Implementação determina CPI e T
- Implementação de um subconjunto das instruções do MIPS
 - lw, sw
 - add, sub, and, or, slt
 - beq, j


Etapas da execução de instruções

- **Enviar o valor no PC para a memória e buscar a instrução**
 - **Busca da instrução**
 - » “Instruction fetch”
- **Decodificar a instrução e ler operando(s)-fonte nos registradores indicados no formato**
 - **Decodificação da instrução**
 - » “Instruction decoding”
 - **Busca de operandos**
 - » “Operand fetch”

Etapas da execução de instruções


- **Efetuar cálculo na ALU**
 - cálculo de endereço efetivo (lw, sw);
 - operação aritmética ou lógica (add, and, slt, etc.);
 - comparação (beq)
- **Ler/escrever dados na memória ou escrever resultados em registrador**
 - leitura da memória (lw),
 - escrita na memória (sw)
 - escrita em registradores (aritméticas e lógicas, lw)
 - alteração do PC (beq, j)

Visão geral da implementação

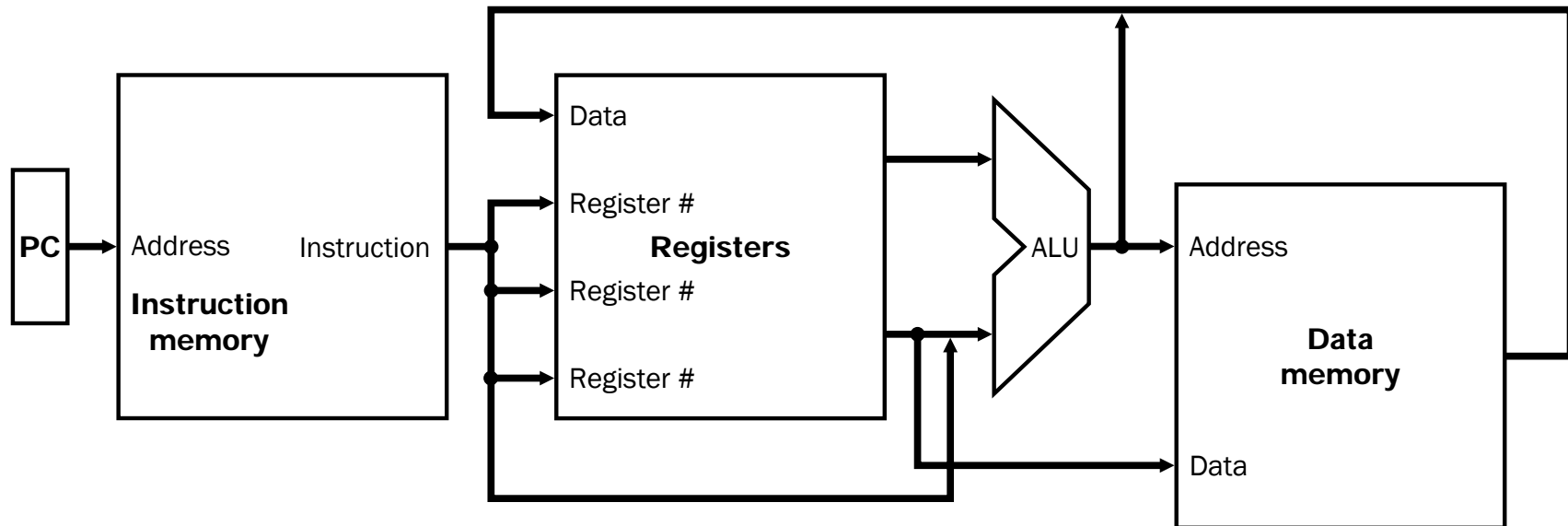


Visão geral da implementação

- add \$s1, \$s2, \$s3

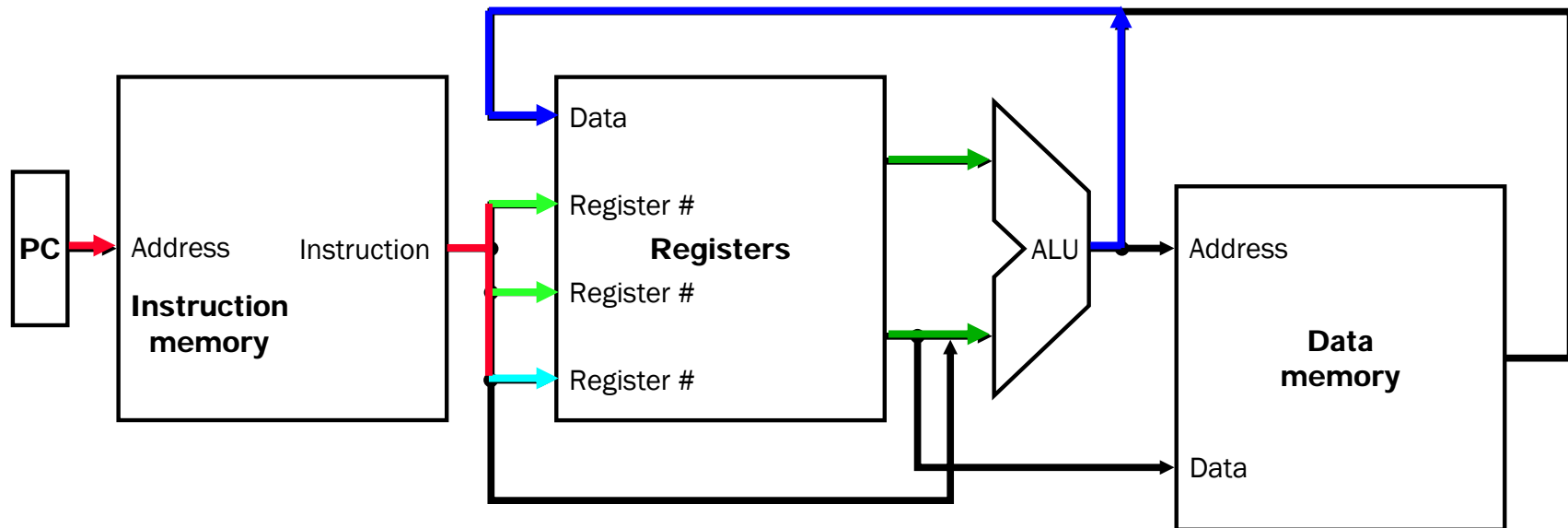


Visão geral da implementação

- **lw** \$s1, K(\$s2)

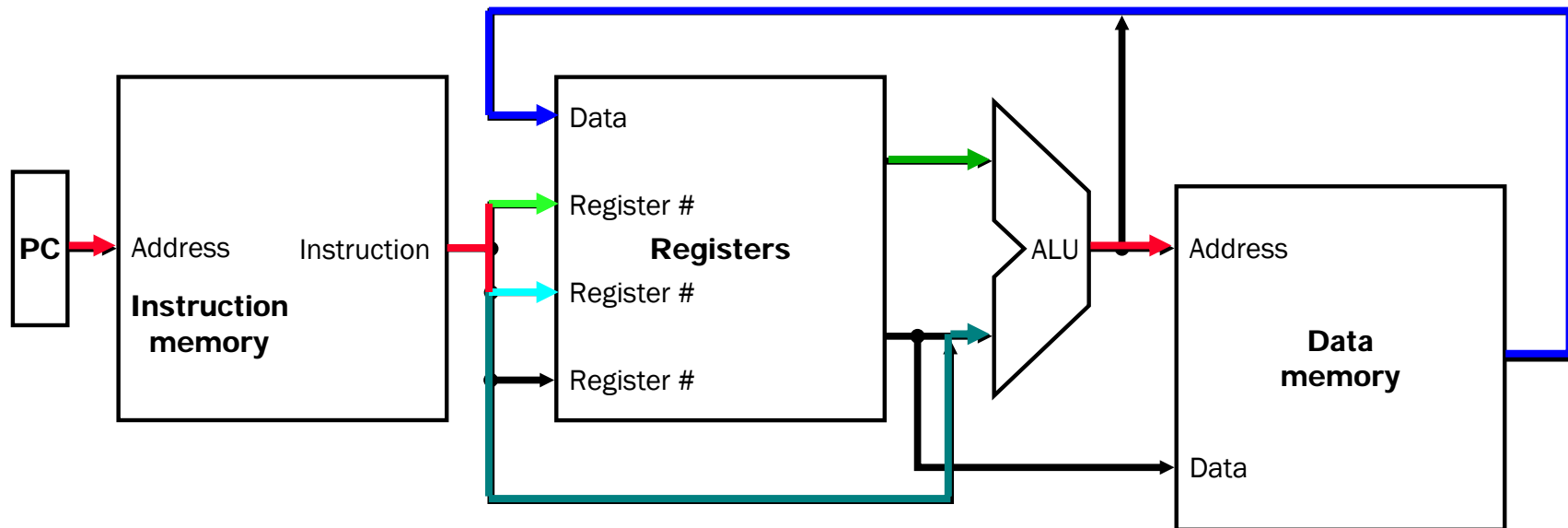

Visão geral da implementação

- **sw** \$s1, K(\$s2)

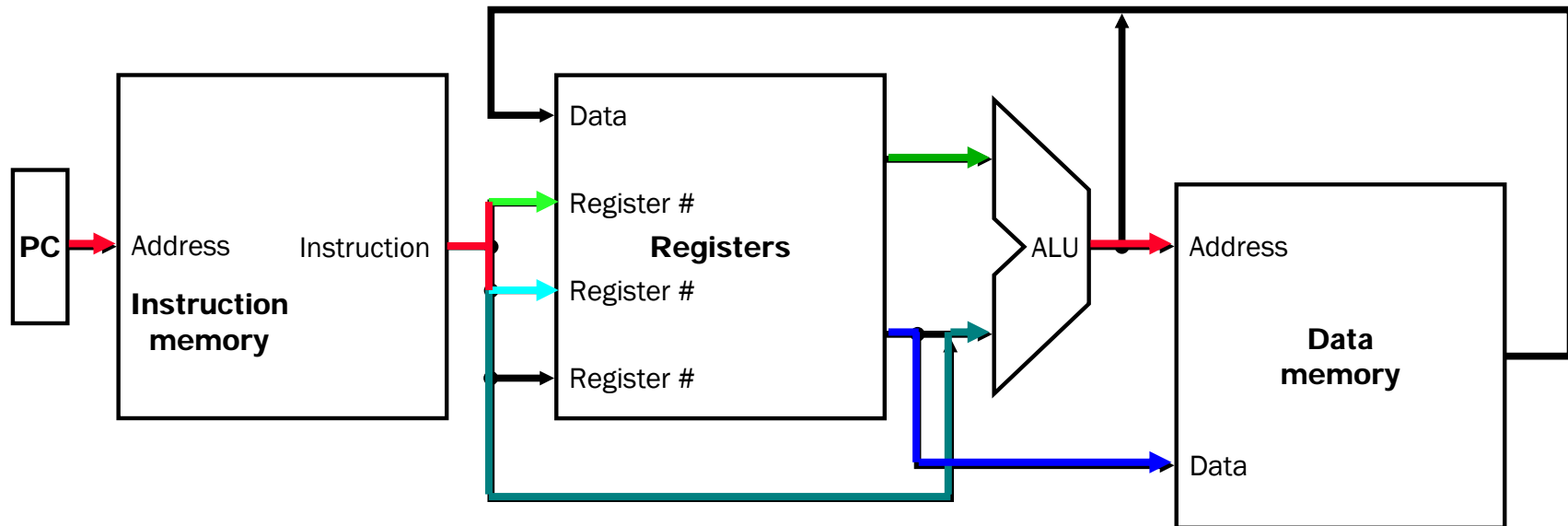


Componentes da implementação

- **Elementos combinacionais**
 - saída depende do valor atual das entradas
 - Exemplo: ALU
- **Elementos de armazenamento**
 - Armazena um valor (estado)
 - Exemplo: memória, registradores
 - Entrada de dado, entrada de relógio, saída
- **Circuito seqüencial**
 - Saída depende da entrada e do estado

Temporização

 
- Quando sinais podem ser lidos/escritos ?
 - Sincronismo com um sinal de relógio
 - Hipótese: elementos de armazenamento são atualizados na **transição** do relógio



 Exemplo: `addi $s1, $s2, #4`

Temporização


- **Laços de realimentação**
 - **Relógio quebra dependência mútua**
 - » Saída depende da entrada (entre transições)
 - » Entrada depende da saída (amostragem na transição)



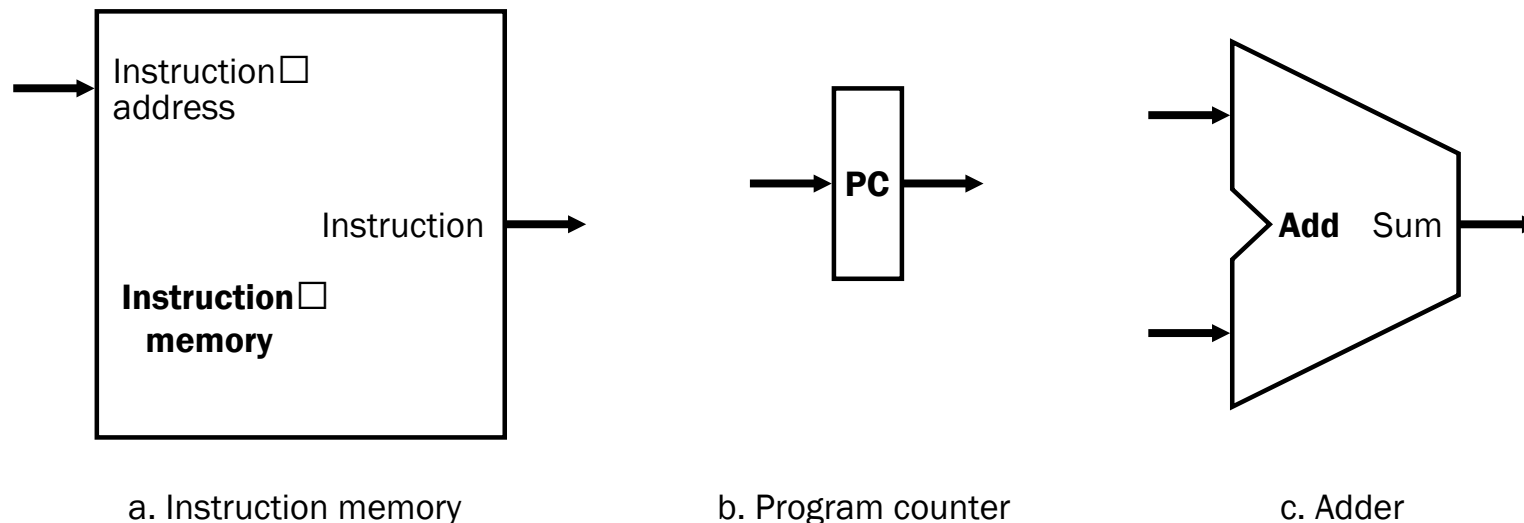Exemplo: addi \$s1, \$s1, #4


Suporte para busca de instruções

- Armazenar instruções
- Buscar uma instrução
- Computar o endereço da próxima instrução




Suporte para busca de instruções

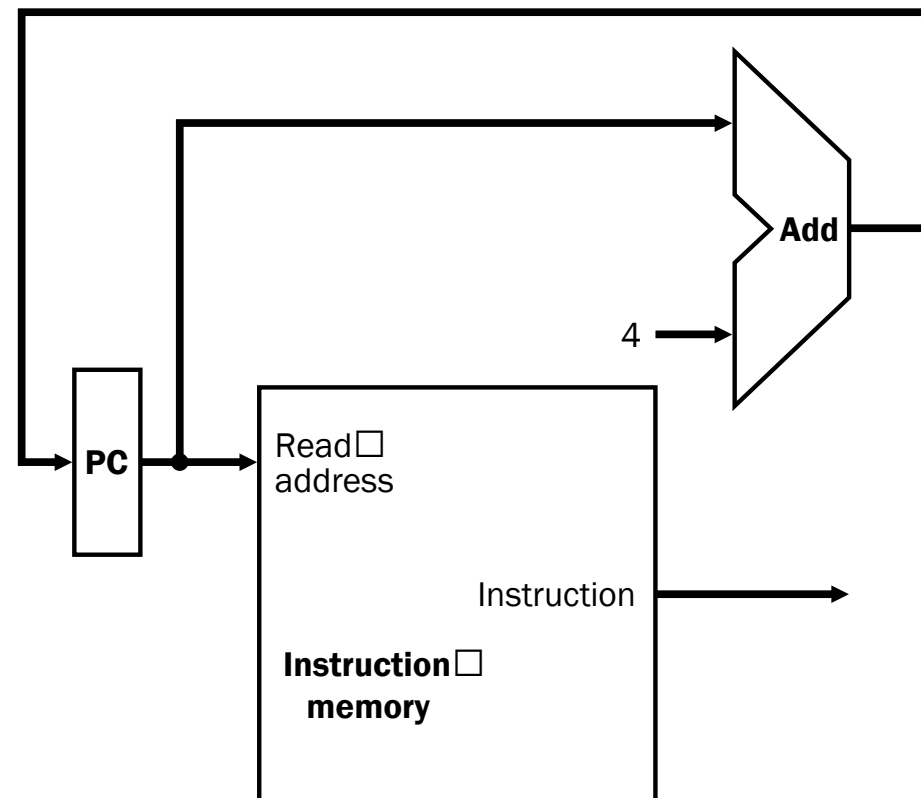- Endereçamento
- Acesso à instrução corrente
- Incremento do PC




Suporte para instruções do tipo R

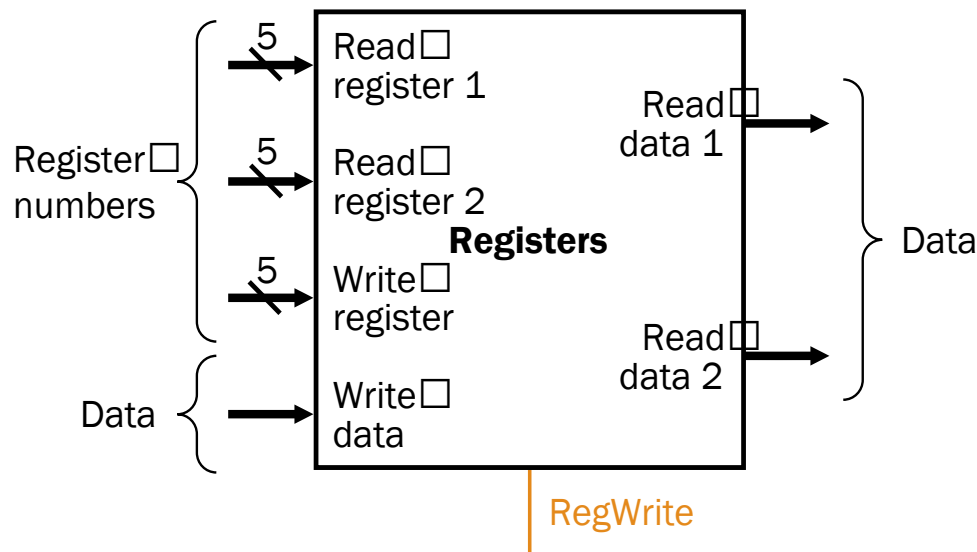- **Banco de registradores**
 - Portas: leitura (2) + escrita (1)
- **Unidade lógica e aritmética**




a. Registers

 

b. ALU

Suporte para instruções do tipo R


- **add**
- **sub**
- **slt**

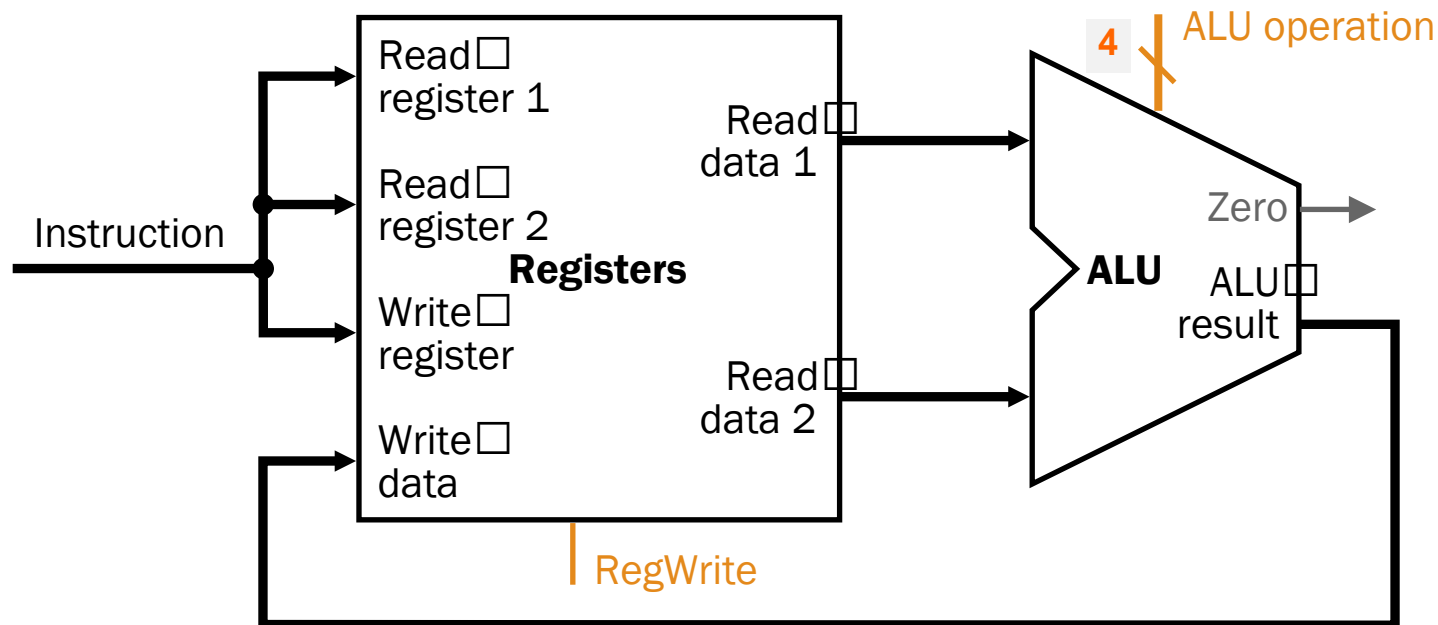


Suporte para instruções lw/sw

- lw \$t1, D(\$t2)
- sw \$t1, D(\$t2)

D: deslocamento
(16 bits)

 

a. Data memory unit

 


b. Sign-extension unit



Suporte para instruções lw/sw


- lw \$t1, D(\$t2)
- sw \$t1, D(\$t2)

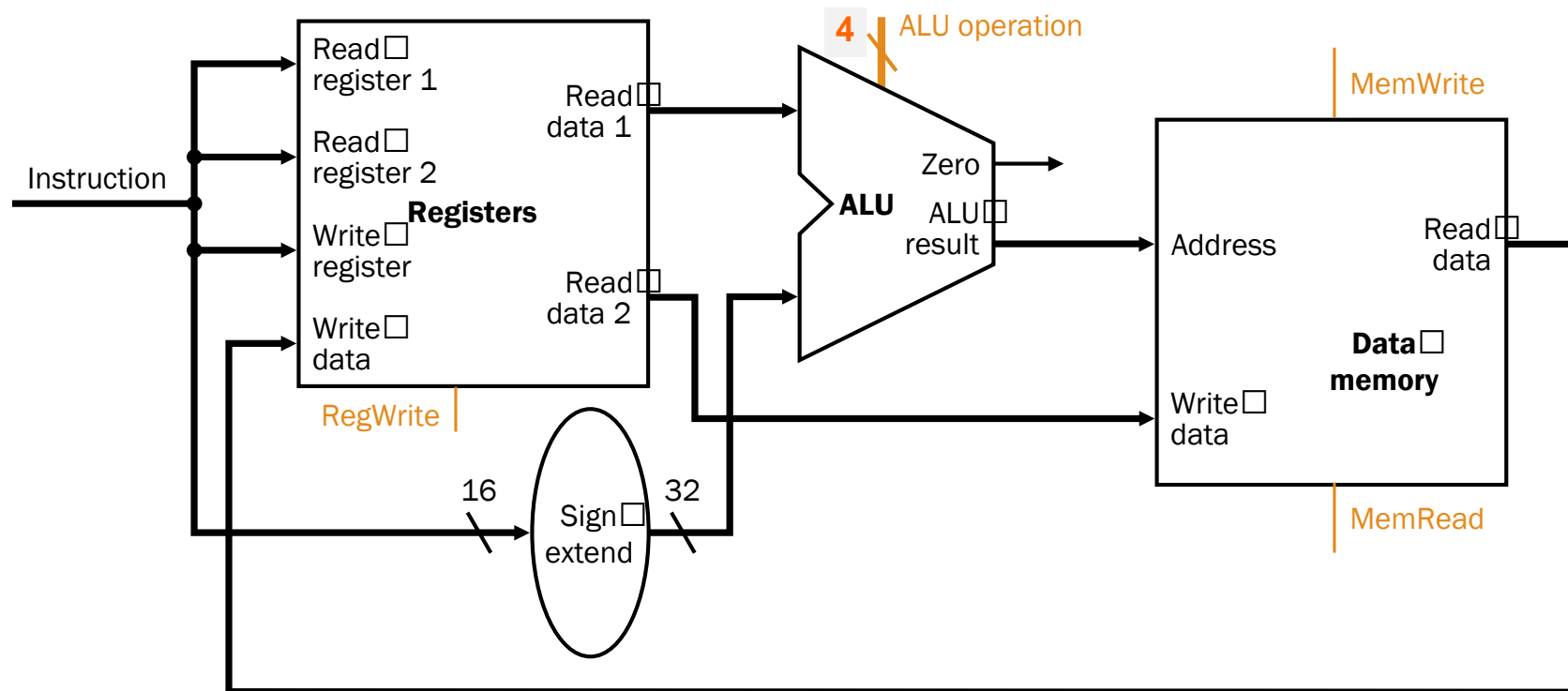


Suporte para instrução beq

- **beq \$t1, \$t2, D**
- **Detalhes na interpretação do deslocamento**
 - Deslocamento a partir de PC+4
 - O valor de D sofre deslocamento de 2 bits para a esquerda
- **Operandos iguais**
 - Desvio realizado: $PC \leftarrow \text{ novo PC}$
- **Operandos diferentes**
 - Desvio não realizado: PC já incrementado


Suporte para instrução beq

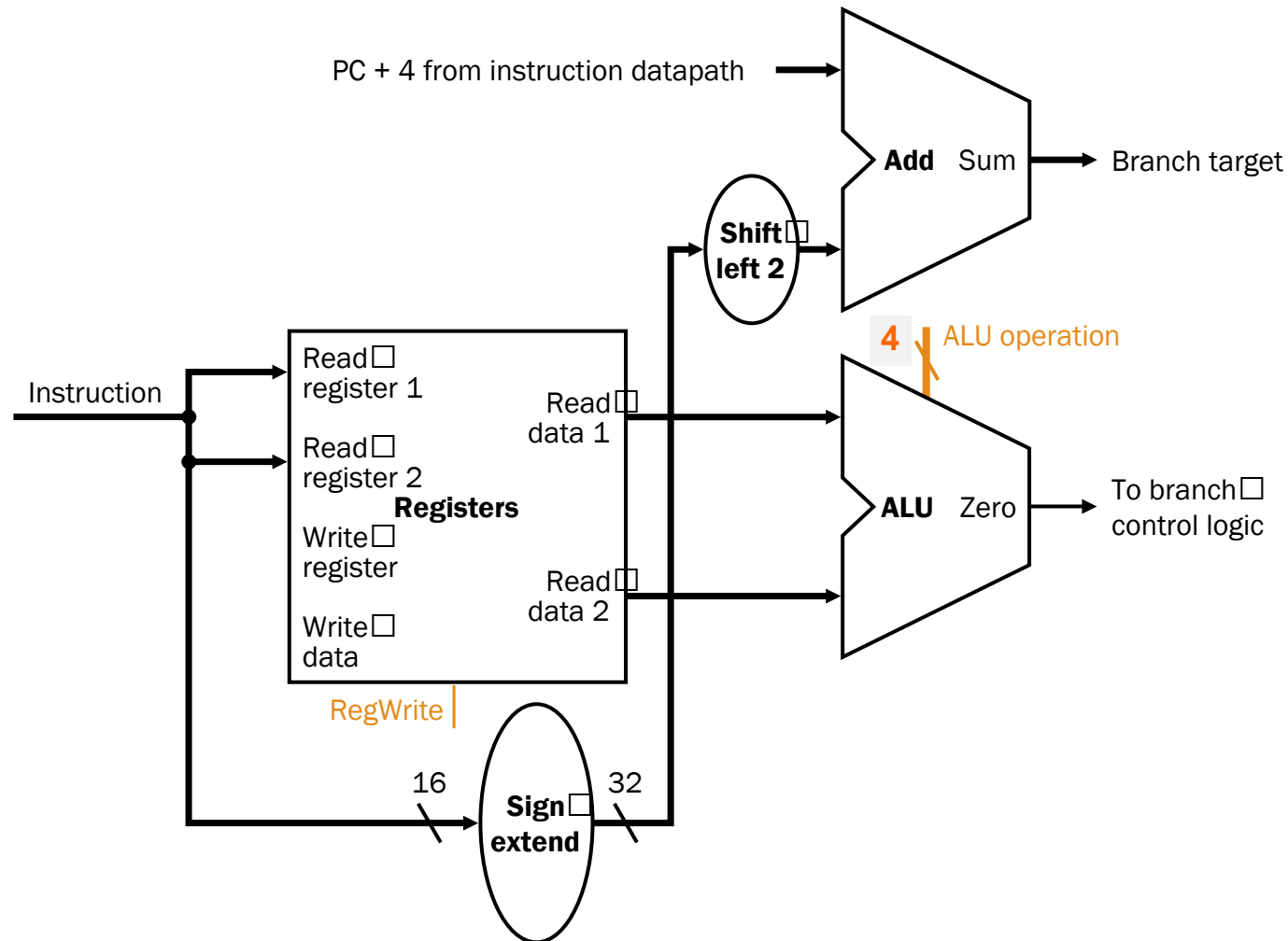

Datapath: uma visão abstrata

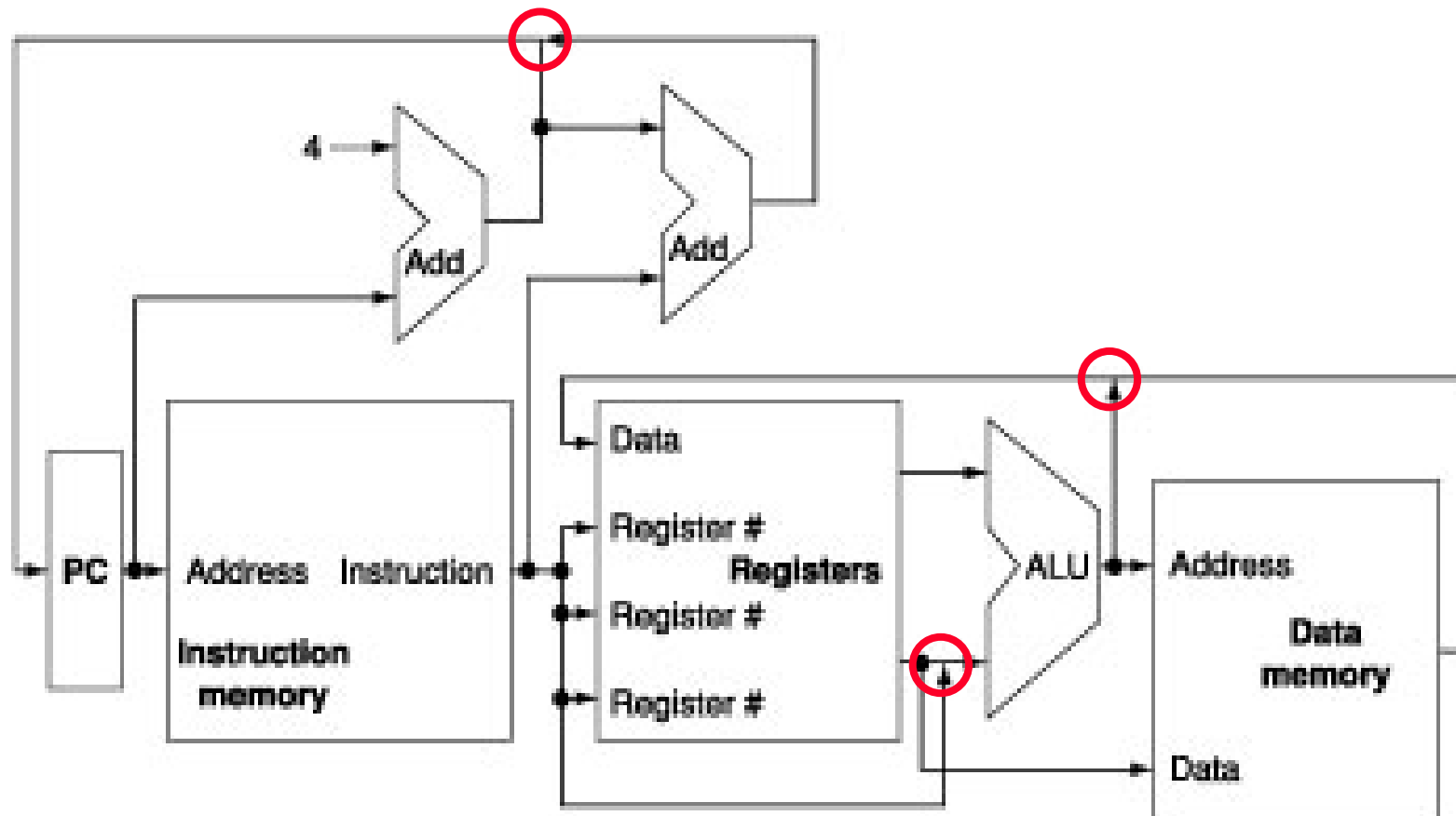


Incluindo muxes e controlador

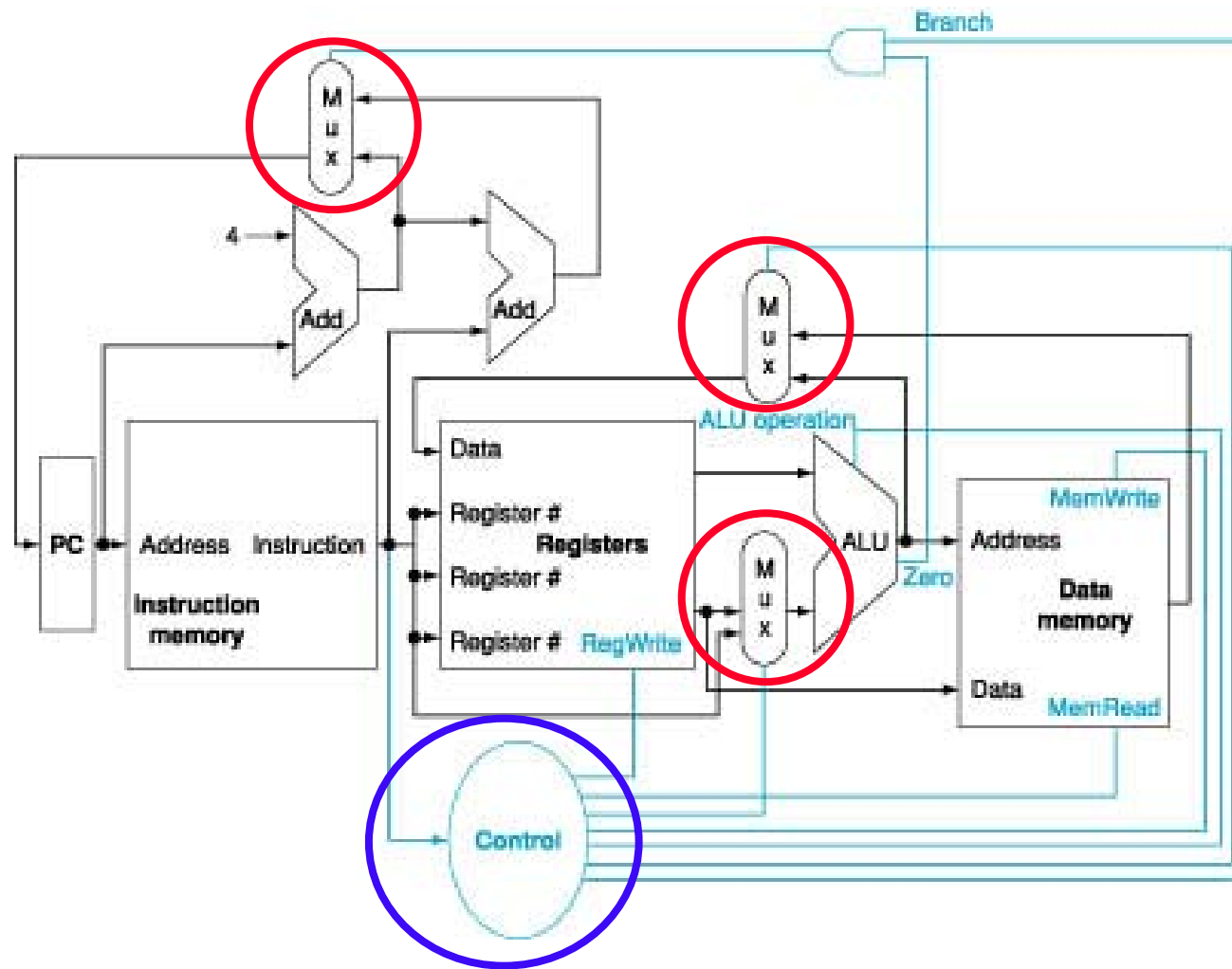

ALU

 - Projeto em nível lógico
 - Diagrama esquemático no Apêndice C




ALU

- Projeto em nível lógico
 - Diagrama esquemático no Apêndice C

| | | |
|------|---|----------|
| 0000 | = | and |
| 0001 | = | or |
| 0010 | = | add |
| 0110 | = | subtract |
| 0111 | = | slt |
| 1100 | = | nor |


Compartilhamento de HW

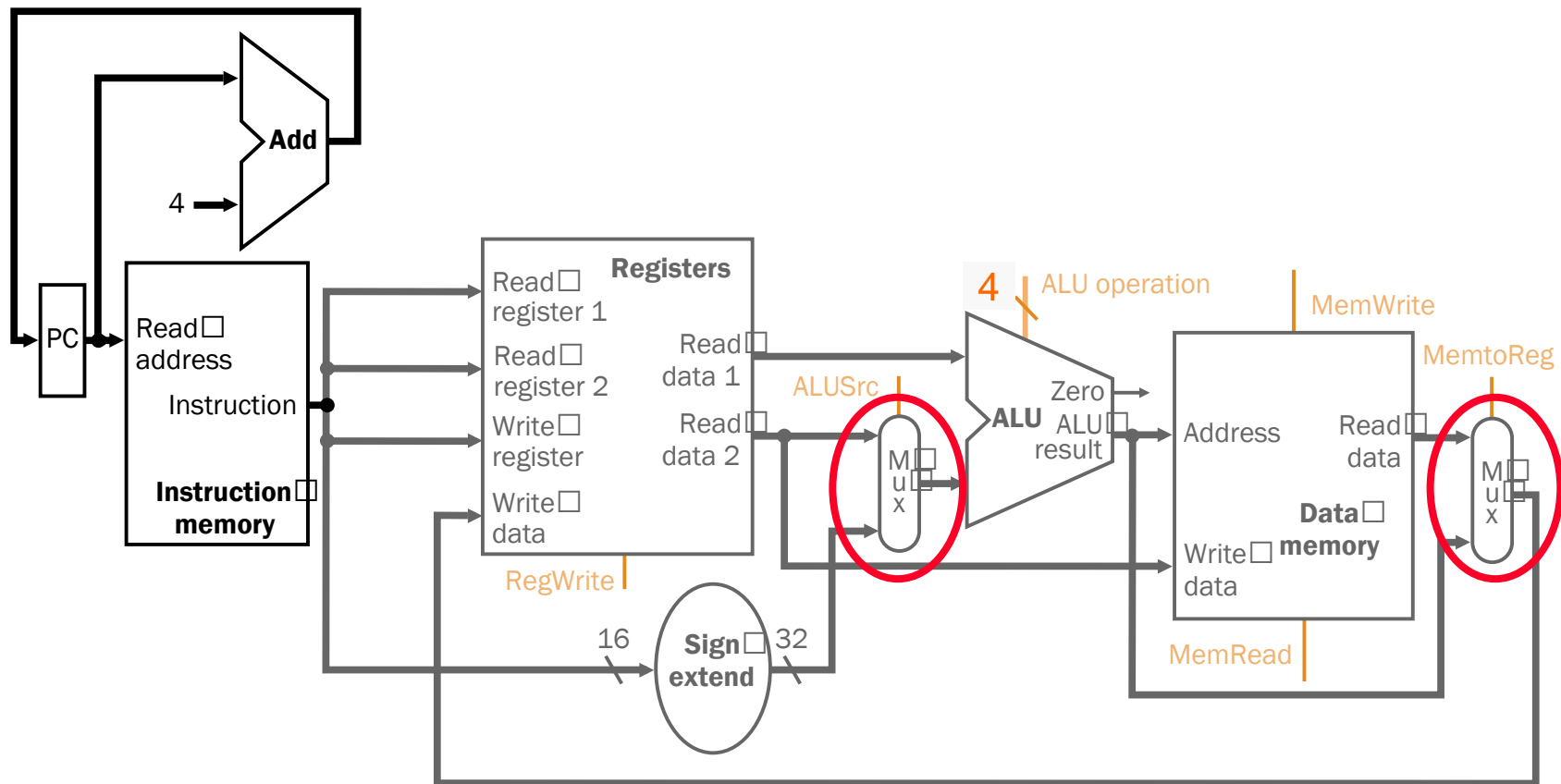- Busca de instrução + load/store + tipo R




Incluindo o suporte para beq

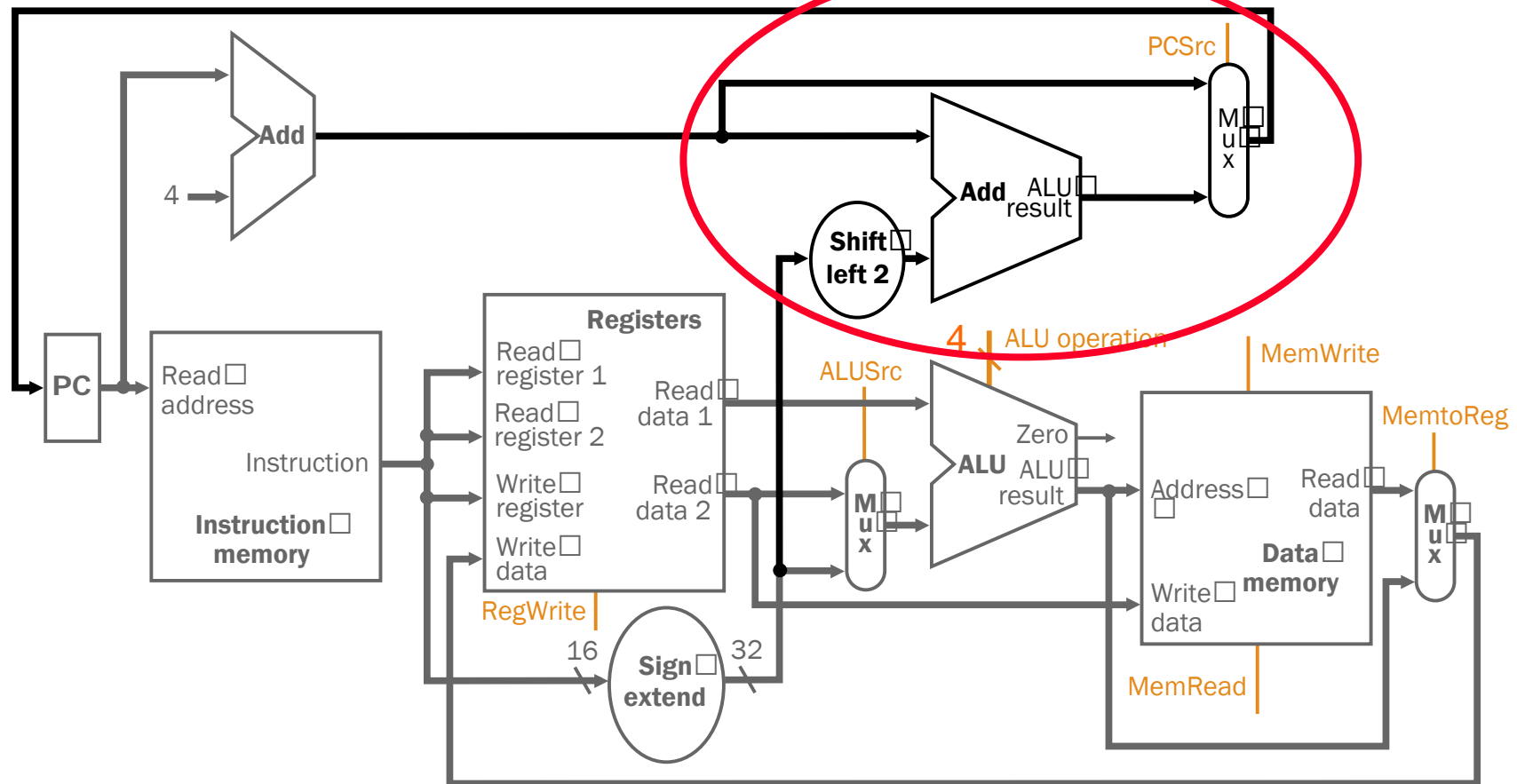- Busca de instrução + load/store + tipo R + **beq**



O controle da ALU

 


O controle da ALU

| Opcode | | Operação | Funct | Ação ALU | ALU ctr |
|--------|----------|----------|--------|-------------|---------|
| 100011 | | lw | xxxxxx | soma | 0010 |
| 101011 | | sw | xxxxxx | soma | 0010 |
| 000100 | | beq | xxxxxx | subtr | 0110 |
| 000000 | } Tipo R | add | 100000 | soma | 0010 |
| 000000 | | sub | 100010 | subtr | 0110 |
| 000000 | | and | 100100 | and | 0000 |
| 000000 | | or | 100101 | or | 0001 |
| 000000 | | slt | 101010 | slt | 0111 |

O controle da ALU

| Opcode | ALUop | Operação | Funct | Ação ALU | ALU ctr |
|--------|-------|----------|--------|-------------|---------|
| 100011 | 00 | lw | xxxxxx | soma | 0010 |
| 101011 | 00 | sw | xxxxxx | soma | 0010 |
| 000100 | 01 | beq | xxxxxx | subtr | 0110 |
| 000000 | 10 | add | 100000 | soma | 0010 |
| 000000 | 10 | sub | 100010 | subtr | 0110 |
| 000000 | 10 | and | 100100 | and | 0000 |
| 000000 | 10 | or | 100101 | or | 0001 |
| 000000 | 10 | slt | 101010 | slt | 0111 |

O controle da ALU

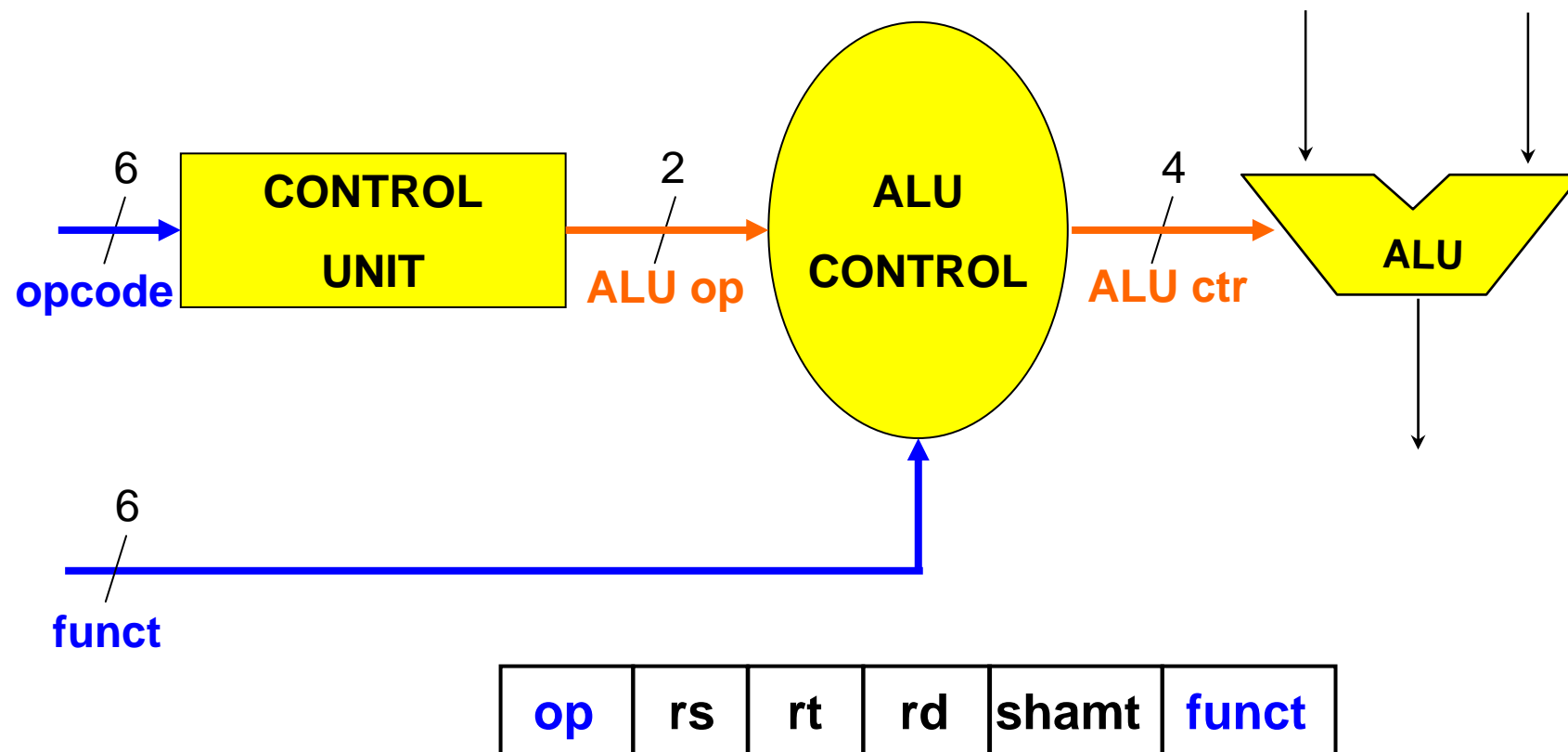

Incluindo o controle da ALU

- Campos do IR + controle ALU + mux p/ reg. destino

