



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística
Curso de Graduação em Ciências da Computação



Sistemas Digitais

INE 5406

Aula 3-T


- 1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética (ULA). Funcionamento e características temporais de registradores. Cadenciamento com sinal de relógio (*clock*). Registradores de uso específico. Exploração de paralelismo na ULA.**

Prof. José Luís Güntzel
guntzel@inf.ufsc.br

www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/ine5406.html


1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Registrador com Carga Paralela

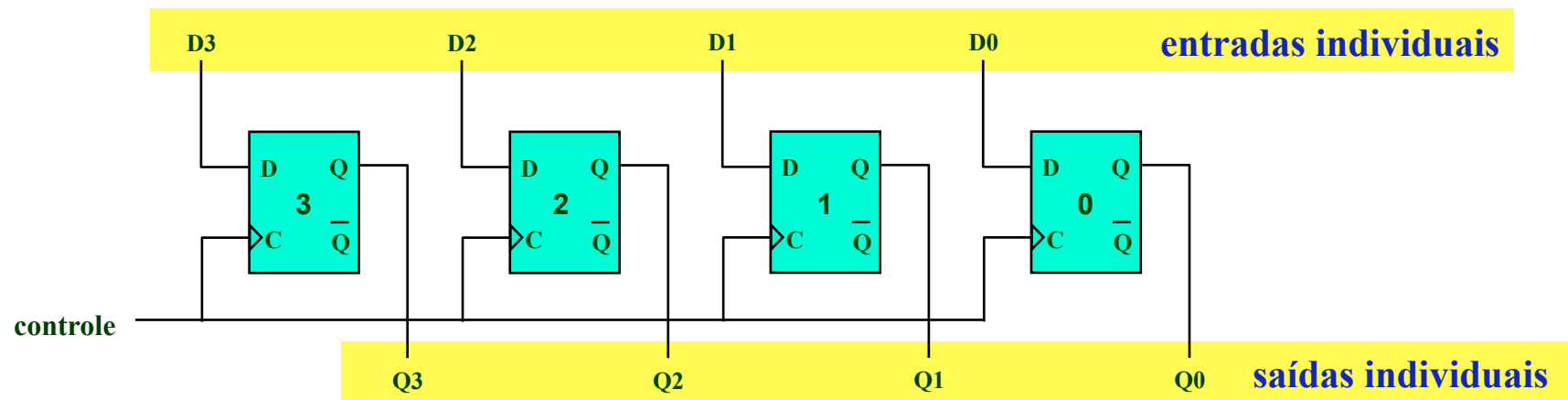


- Existe um FF para cada bit a ser armazenado
- Todos os FFs “obedecem” a um mesmo sinal de controle
- O termo “carga paralela” refere-se ao fato de existir uma entrada para cada bit, de modo que é possível carregar simultaneamente todos os bits do dado

Símbolo no nível RT

 


1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Registrador com Carga Paralela

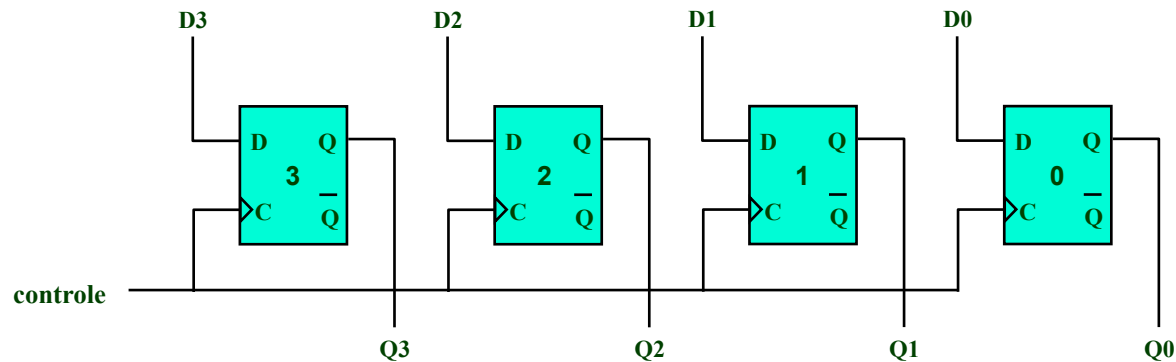

 
Exemplo de funcionamento (assumindo que t_{su} , t_h e t_d são satisfeitos)



A cada borda de subida de “controle” um novo dado é amostrado e fica armazenado no registrador (até a próxima borda de subida de “controle”)

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Registrador com Carga Paralela

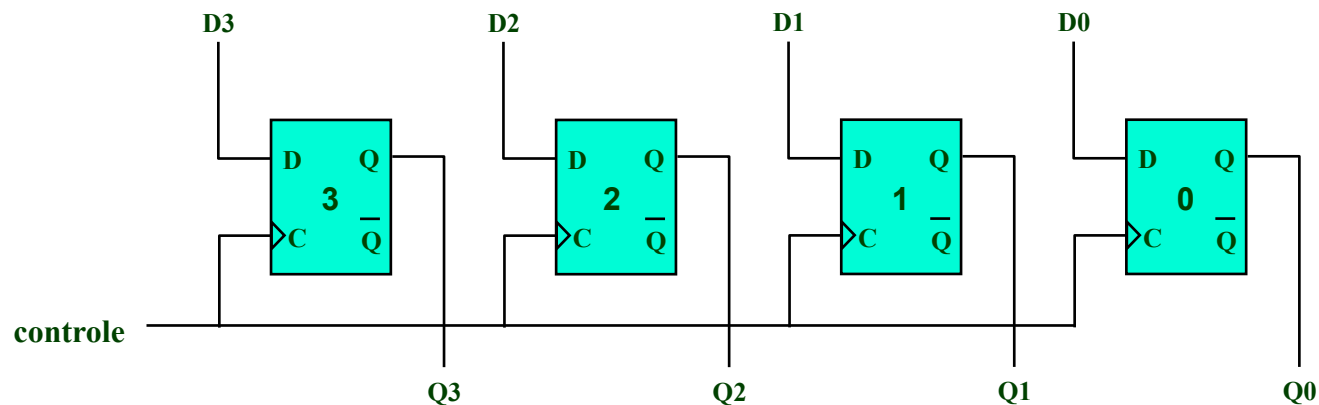

- Peculiaridade: a cada borda de subida de “controle” um novo dado é amostrado, **mesmo que não se queira amostrar um dado novo...**
- Porém, às vezes pode ser necessário que o registrador obedeça a um sinal de controle sincronizado com o sinal de relógio. (Solução na próxima transparência...)


1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Cadenciamento de Sistemas Digitais

- A maior parte dos sistemas digitais são sincronizados por um sinal monótono denominado **relógio** (ou *clock*, em inglês).
- Sistemas digitais cadenciados por sinal de relógio são denominados **síncronos**.
- No projeto de sistemas digitais síncronos, registradores são utilizados.

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Sinal de Relógio (ou *Clock*)

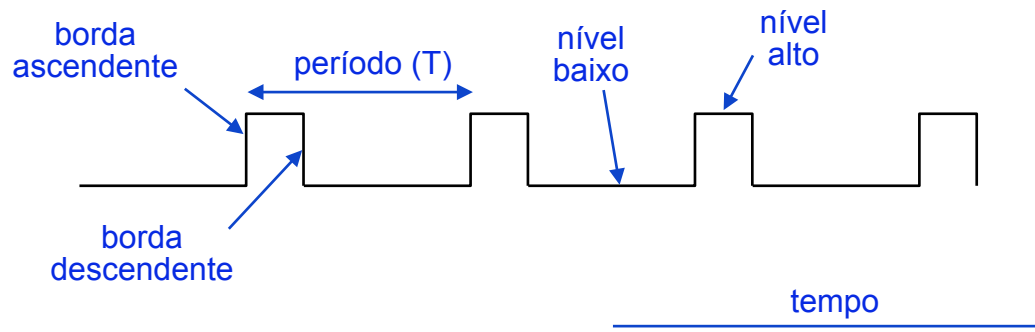

Nomenclatura

borda ascendente =
borda de subida =
borda positiva =
flanco de subida etc

borda descendente =
borda de descida =
borda negativa =
flanco de descida etc

Características:

- **Período (T)**: tempo entre duas bordas consecutivas de mesmo tipo.
Medido em submúltiplos do segundo (ms, μ s, **ns**)
- **Frequência**: $f = 1/T$, medida em múltiplos do hertz (kHz, MHz, **GHz**)
- **Duty cycle**: $T1/T \times 100 \%$, onde T1 é o tempo entre uma borda ascendente e a borda descendente que a segue.

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

▶ Estimativa do Período do Relógio

Exemplo 1: Estime o período do relógio para um circuito combinacional cujo atraso crítico é 10 ns.

Preliminares:

$$1 \text{ ns (1 nanossegundo)} = 1 \times 10^{-9} \text{ s}$$

$$T = 1/f \Rightarrow f = 1/T$$

$$1/1\text{s} = 1 \text{ Hz}$$


Cálculo:

$$f = 1/ (10 \times 10^{-9}) \text{ Hz} = 0,1 \times 10^{+9} \text{ Hz} = 100 \times 10^{+6} \text{ Hz} = \\ = \mathbf{100 \text{ MHz}}$$

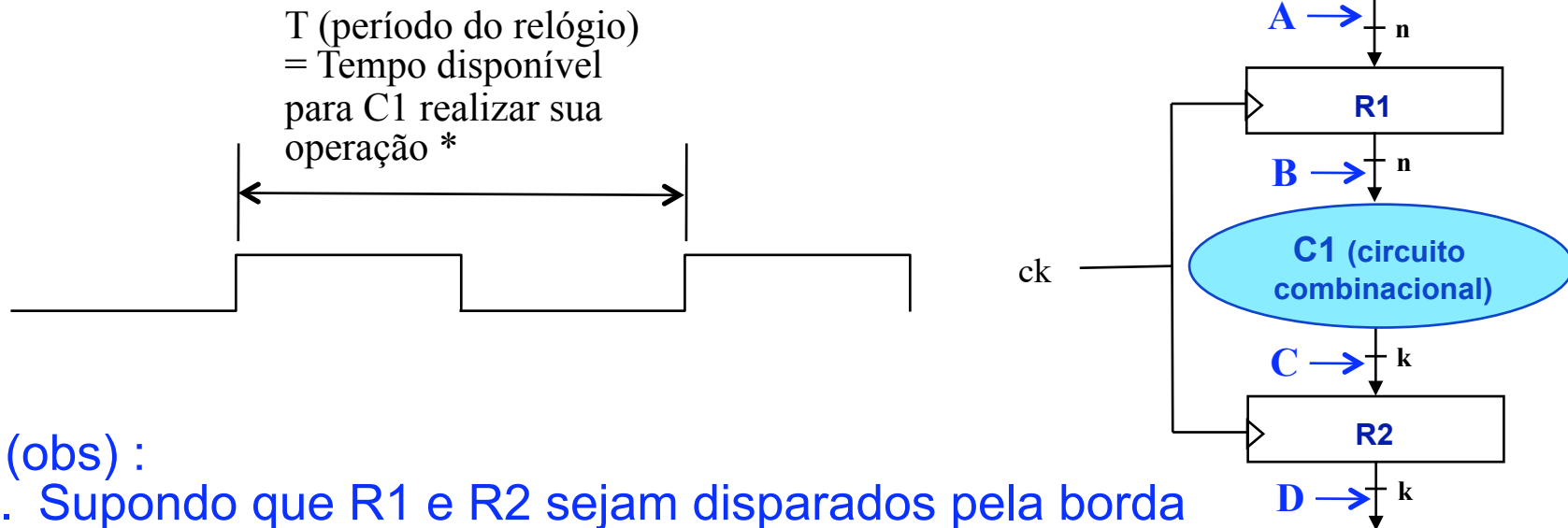1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Cadenciamento de Sistemas Digitais

Registadores são usados para criar “barreiras temporais” que isolam os circuitos combinacionais



* (obs) :


1. Supondo que R1 e R2 sejam disparados pela borda de subida de ck.
2. Aproximação grotesca; falta considerar as características temporais dos registradores R1 e R2.

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Diagramas de Tempo

Supondo:

 - $tsu_{R1} = tsu_{R2} = 1ns$ (tempo de setup de R1 e de R2)
- $th_{R1} = th_{R2} = 1ns$ (tempo de hold de R1 e de R2)
- $tco_{R1} = tco_{R2} = 1ns$ (tempo de carga de R1 e de R2)
- $td_{c1} = 2ns$ (atraso crítico (máximo) de C1)





1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Diagramas de Tempo

Supondo:

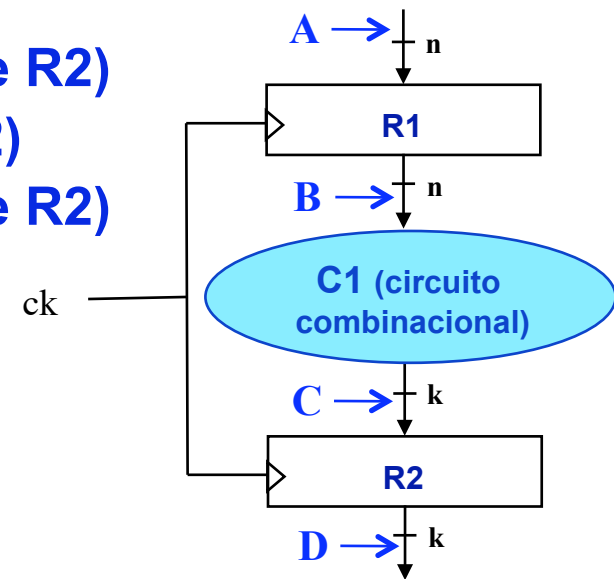 - $tsu_{R1} = tsu_{R2} = 1ns$ (tempo de setup de R1 e de R2)
- $th_{R1} = th_{R2} = 1ns$ (tempo de hold de R1 e de R2)
- $tco_{R1} = tco_{R2} = 1ns$ (tempo de carga de R1 e de R2)
- $td_{c1} = 2ns$ (atraso crítico (máximo) de C1)





1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

▶ Diagramas de Tempo

Supondo:

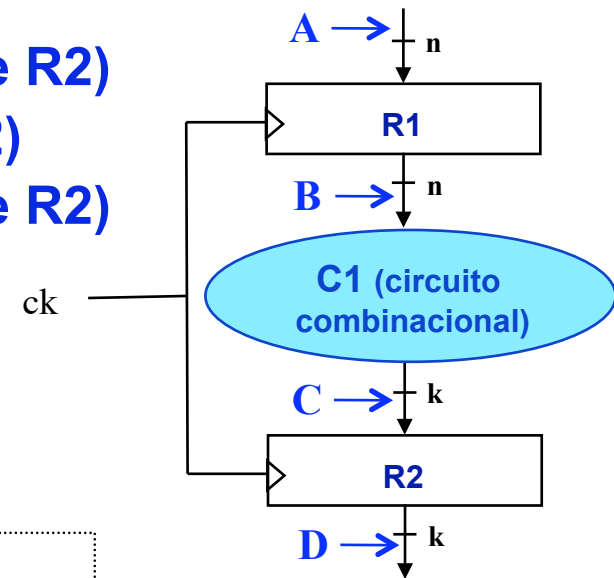 - $tsu_{R1} = tsu_{R2} = 1ns$ (tempo de setup de R1 e de R2)
- $th_{R1} = th_{R2} = 1ns$ (tempo de hold de R1 e de R2)
- $tco_{R1} = tco_{R2} = 1ns$ (tempo de carga de R1 e de R2)
- $td_{c1} = 2ns$ (atraso crítico (máximo) de C1)





1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Diagramas de Tempo

Supondo:

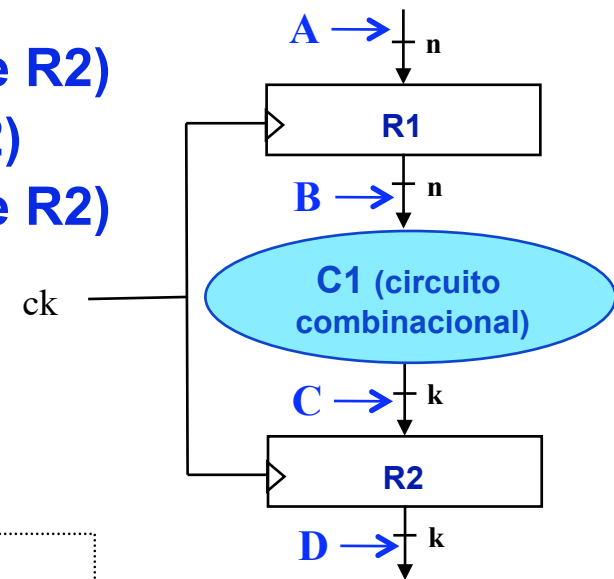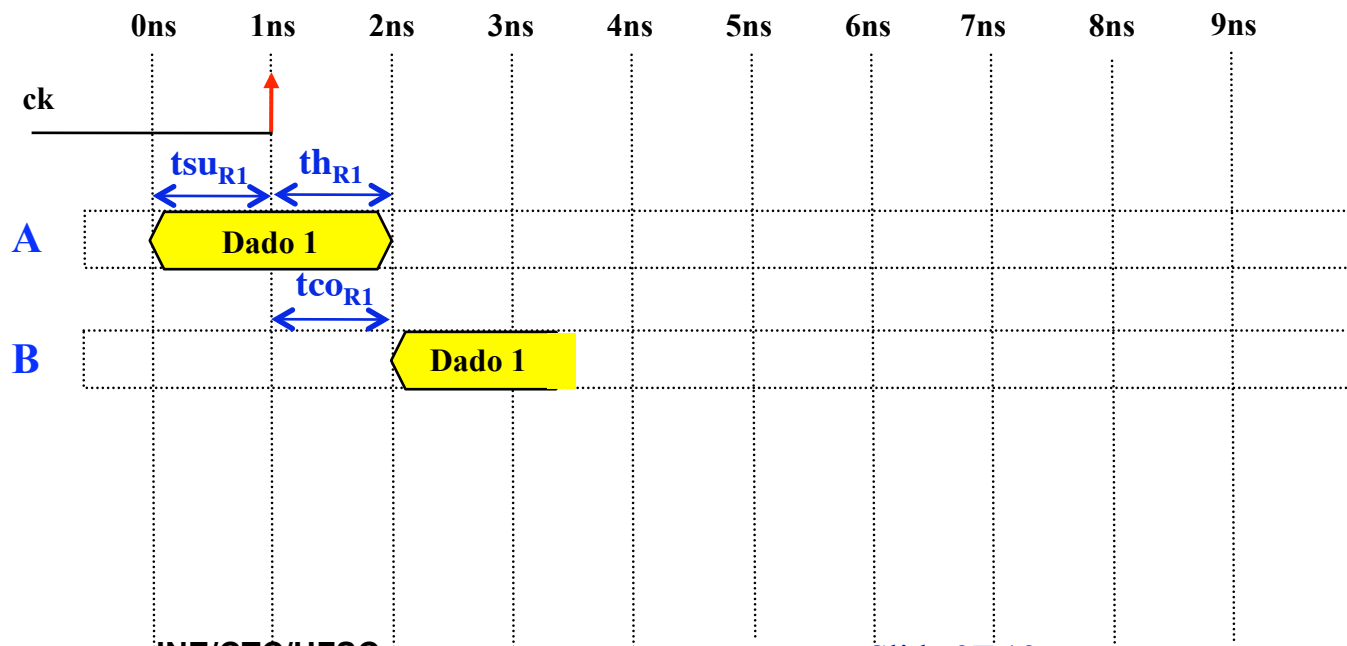- $tsu_{R1} = tsu_{R2} = 1ns$ (tempo de setup de R1 e de R2)
- $th_{R1} = th_{R2} = 1ns$ (tempo de hold de R1 e de R2)
- $tco_{R1} = tco_{R2} = 1ns$ (tempo de carga de R1 e de R2)
- $td_{c1} = 2ns$ (atraso crítico (máximo) de C1)





1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Diagramas de Tempo

Supondo:

 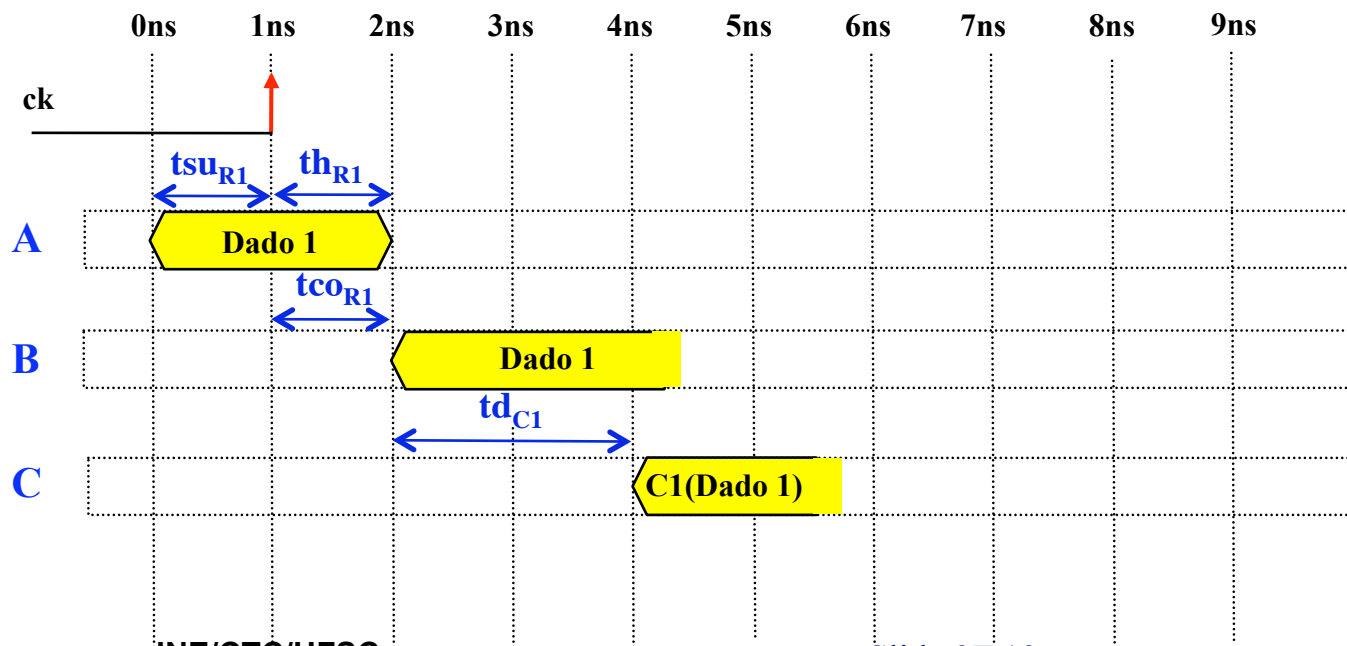- $t_{su_{R1}} = t_{su_{R2}} = 1\text{ns}$ (tempo de setup de R1 e de R2)
- $t_{h_{R1}} = t_{h_{R2}} = 1\text{ns}$ (tempo de hold de R1 e de R2)
- $t_{co_{R1}} = t_{co_{R2}} = 1\text{ns}$ (tempo de carga de R1 e de R2)
- $t_{d_{C1}} = 2\text{ns}$ (atraso crítico (máximo) de C1)





1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Diagramas de Tempo

Supondo:

 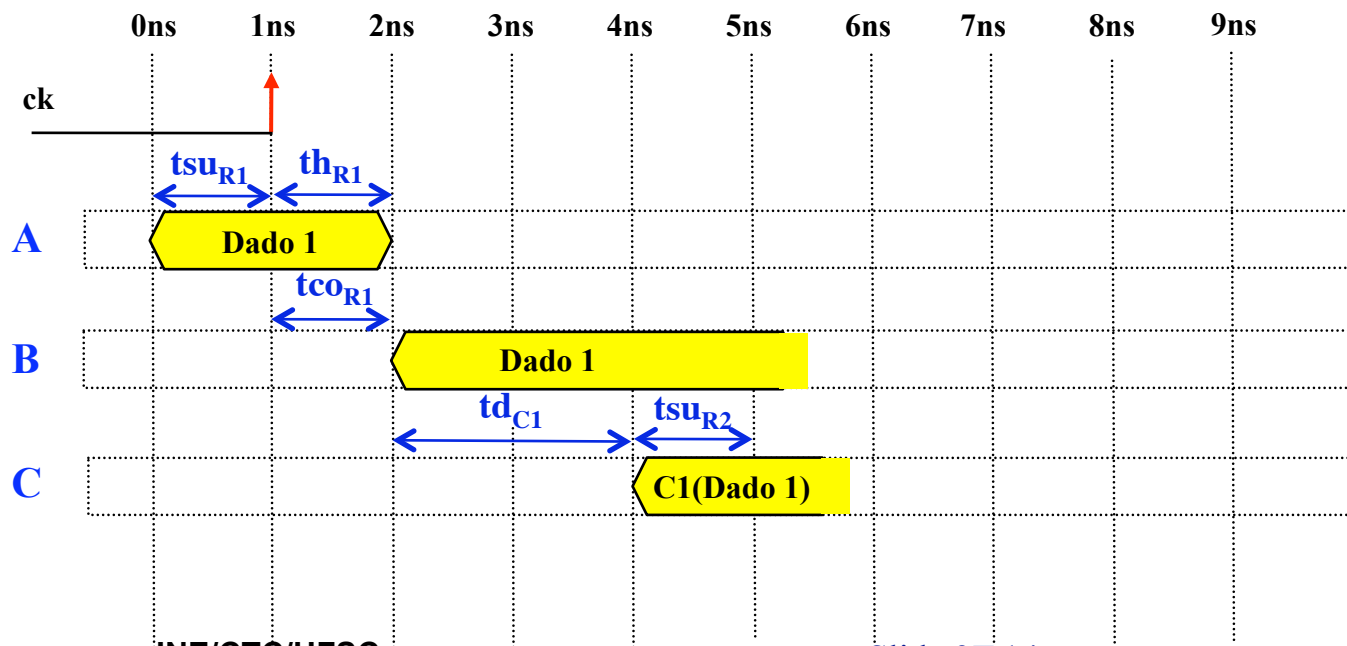- $tsu_{R1} = tsu_{R2} = 1ns$ (tempo de setup de R1 e de R2)
- $th_{R1} = th_{R2} = 1ns$ (tempo de hold de R1 e de R2)
- $tco_{R1} = tco_{R2} = 1ns$ (tempo de carga de R1 e de R2)
- $td_{C1} = 2ns$ (atraso crítico (máximo) de C1)





1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Diagramas de Tempo

Supondo:

 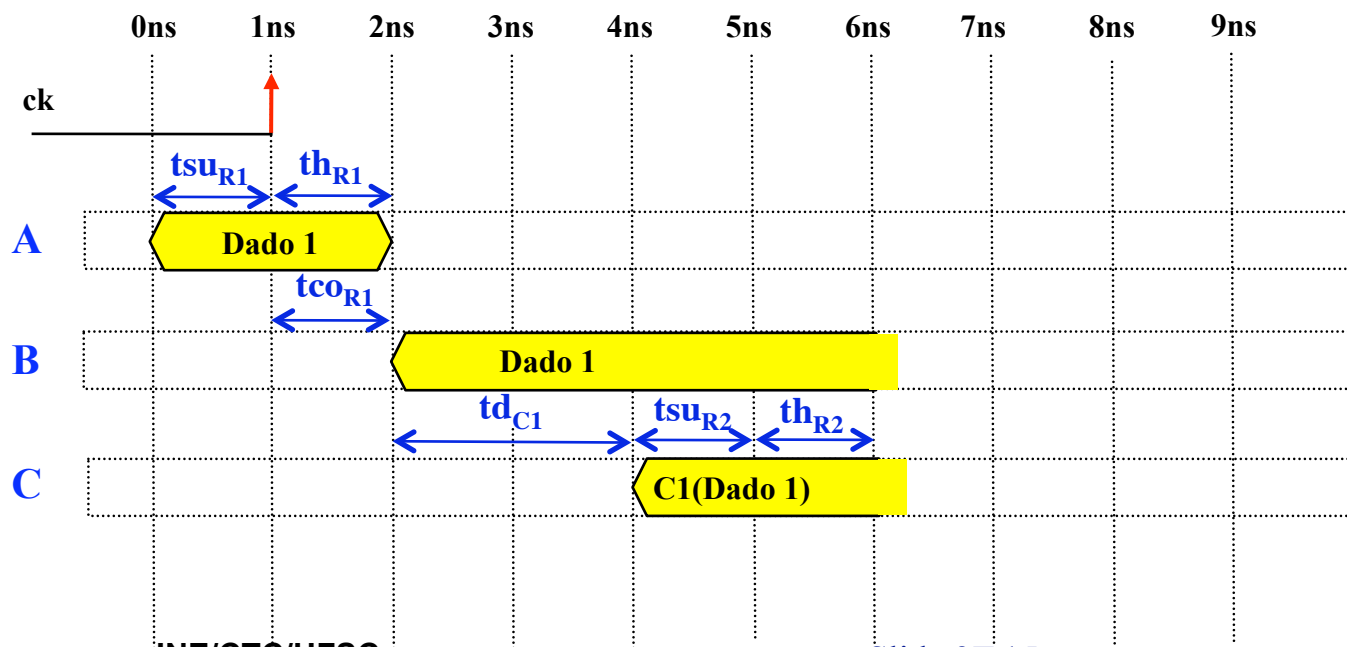- $tsu_{R1} = tsu_{R2} = 1ns$ (tempo de setup de R1 e de R2)
- $th_{R1} = th_{R2} = 1ns$ (tempo de hold de R1 e de R2)
- $tco_{R1} = tco_{R2} = 1ns$ (tempo de carga de R1 e de R2)
- $td_{C1} = 2ns$ (atraso crítico (máximo) de C1)





1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Diagramas de Tempo

Supondo:

 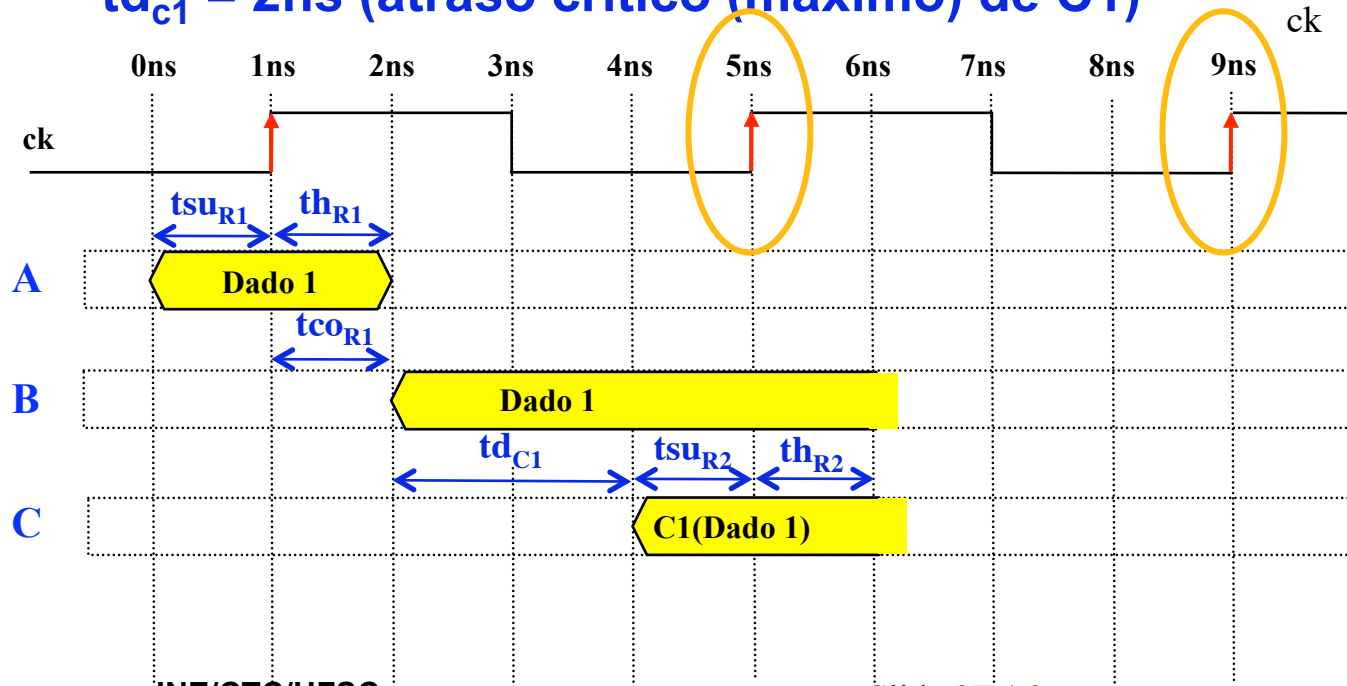- $tsu_{R1} = tsu_{R2} = 1ns$ (tempo de setup de R1 e de R2)
- $th_{R1} = th_{R2} = 1ns$ (tempo de hold de R1 e de R2)
- $tco_{R1} = tco_{R2} = 1ns$ (tempo de carga de R1 e de R2)
- $td_{C1} = 2ns$ (atraso crítico (máximo) de C1)





Período do relógio = 4ns

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Diagramas de Tempo

Supondo:

 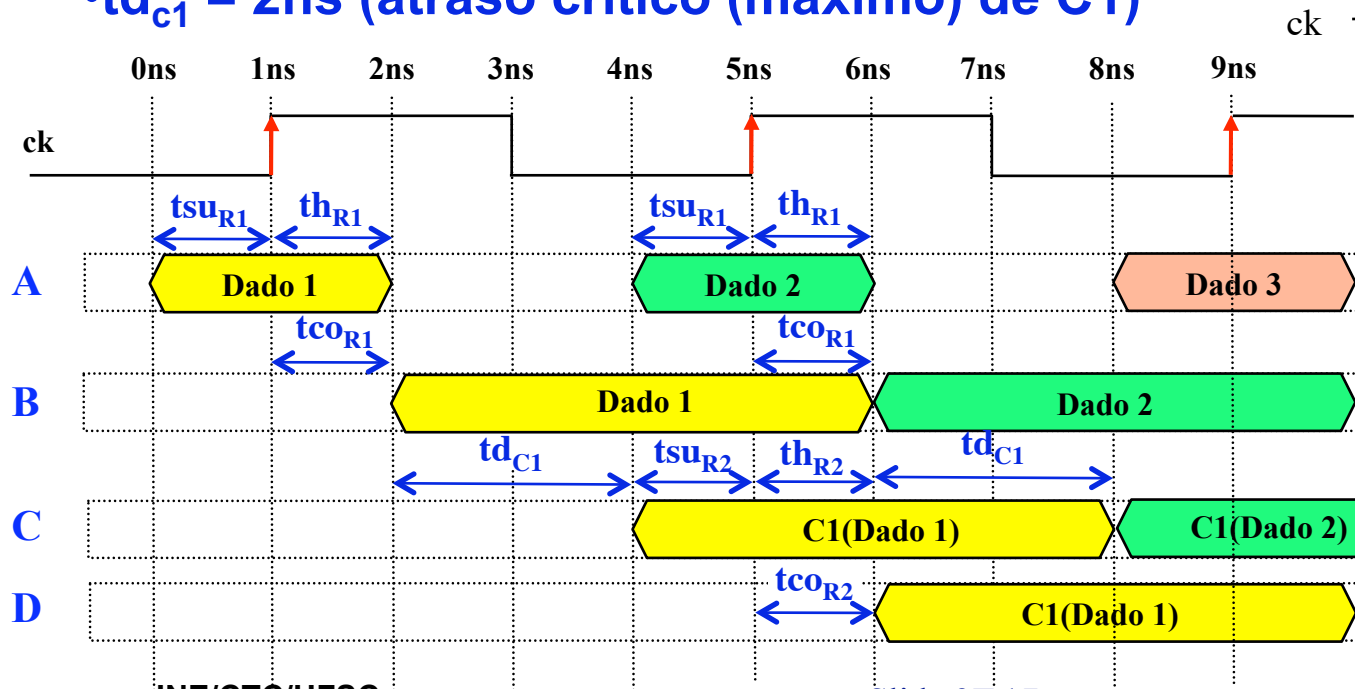- $tsu_{R1} = tsu_{R2} = 1ns$ (tempo de setup de R1 e de R2)
- $th_{R1} = th_{R2} = 1ns$ (tempo de hold de R1 e de R2)
- $tco_{R1} = tco_{R2} = 1ns$ (tempo de carga de R1 e de R2)
- $td_{C1} = 2ns$ (atraso crítico (máximo) de C1)





1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Diagramas de Tempo



Supondo:

 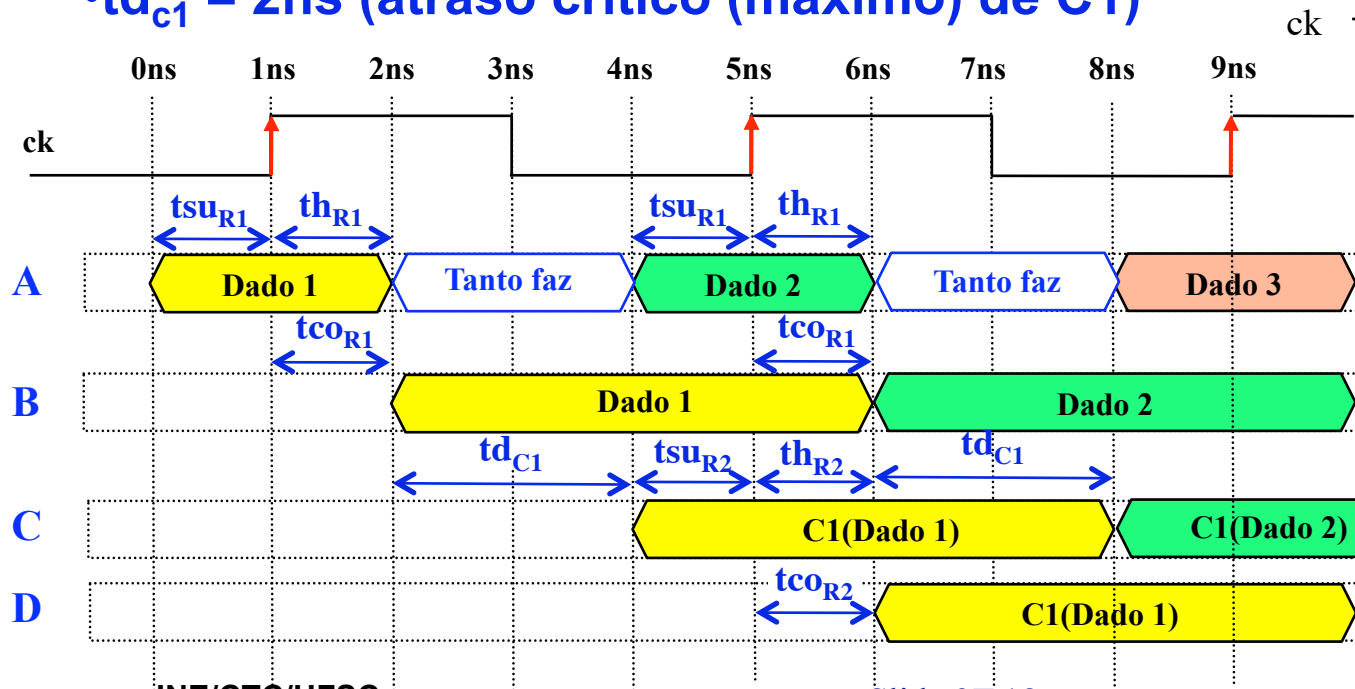- $tsu_{R1} = tsu_{R2} = 1ns$ (tempo de setup de R1 e de R2)
- $th_{R1} = th_{R2} = 1ns$ (tempo de hold de R1 e de R2)
- $tco_{R1} = tco_{R2} = 1ns$ (tempo de carga de R1 e de R2)
- $td_{C1} = 2ns$ (atraso crítico (máximo) de C1)



1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Cálculo do Período do Relógio

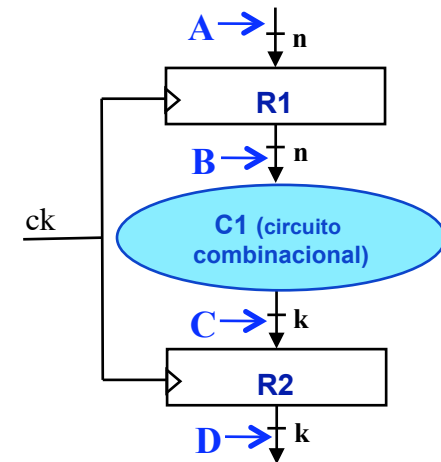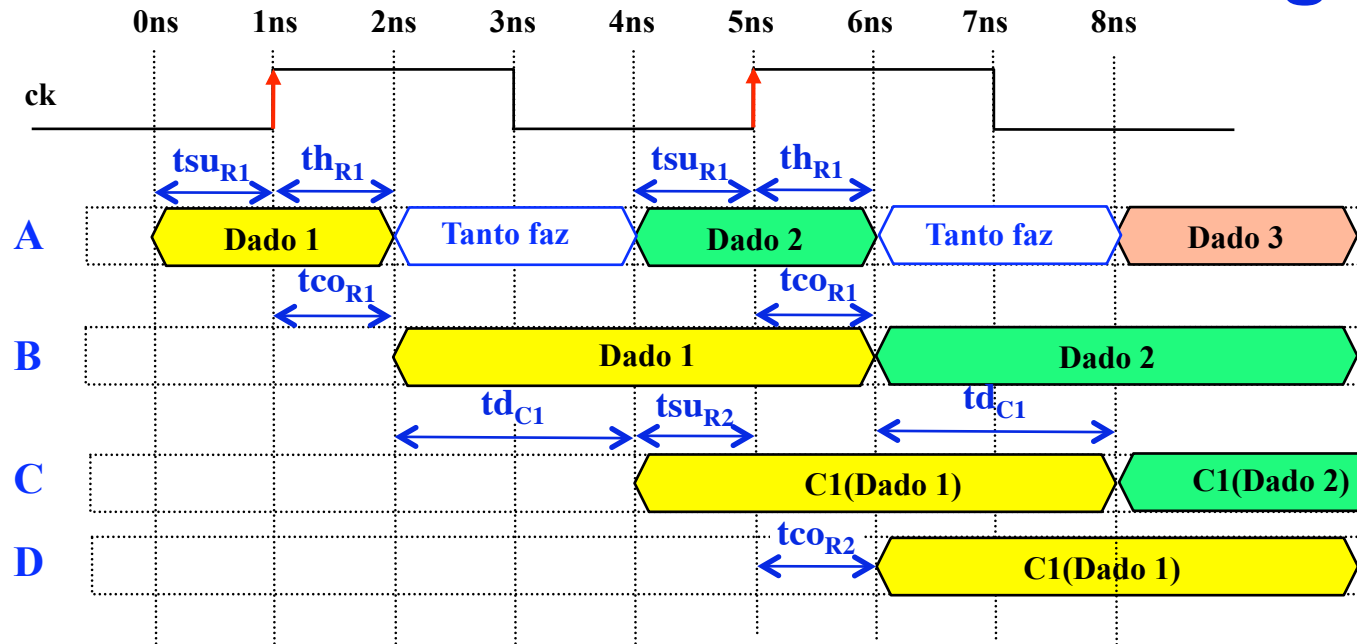

Conclusão. O período do relógio pode ser calculado por:

$$T = \max \{tco_{R1}, th_{R1}\} + td_{C1} + tsu_{R2} = \\ = \max\{1, 1\} + 2 + 1 = 4 \text{ ns}$$


1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Diagramas de Tempo

Pergunta:

Como estimar td_{C1} ?

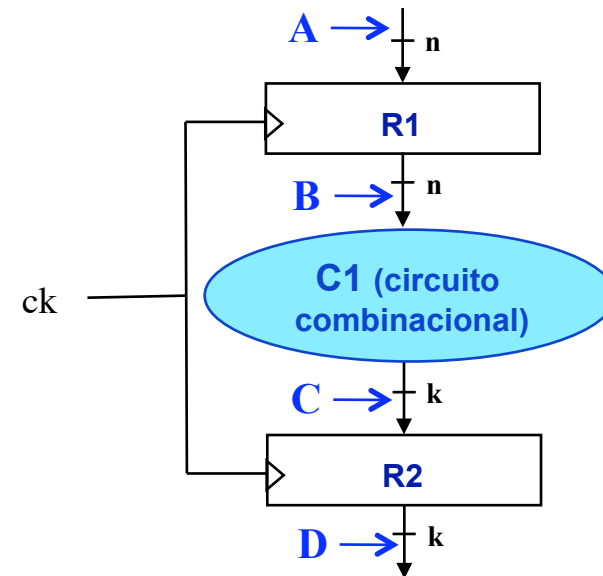
- Notar que C1 é um circuito combinacional



 1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Estimando o Atraso Crítico de Circuito Combinacional


Supondo que $t_d = 1$ unid. para qualquer porta lógica



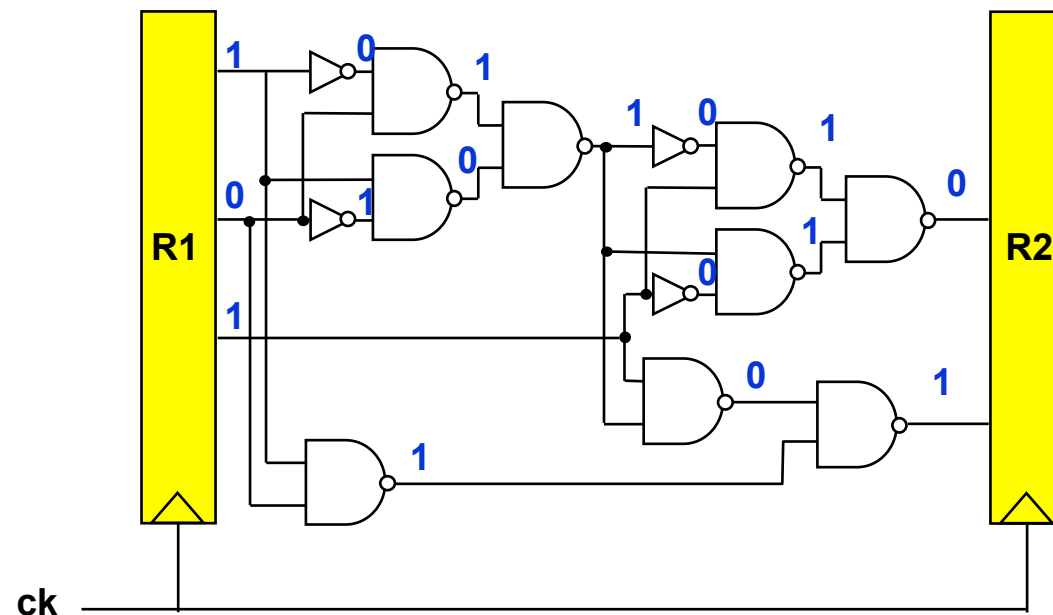1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Estimando o Atraso Crítico de Circuito Combinacional

Supondo que $t_d = 1$ unid. para qualquer porta lógica




Possíveis Técnicas:

1. **Simulação:** repetir a análise para cada um dos 2^n vetores de entrada.

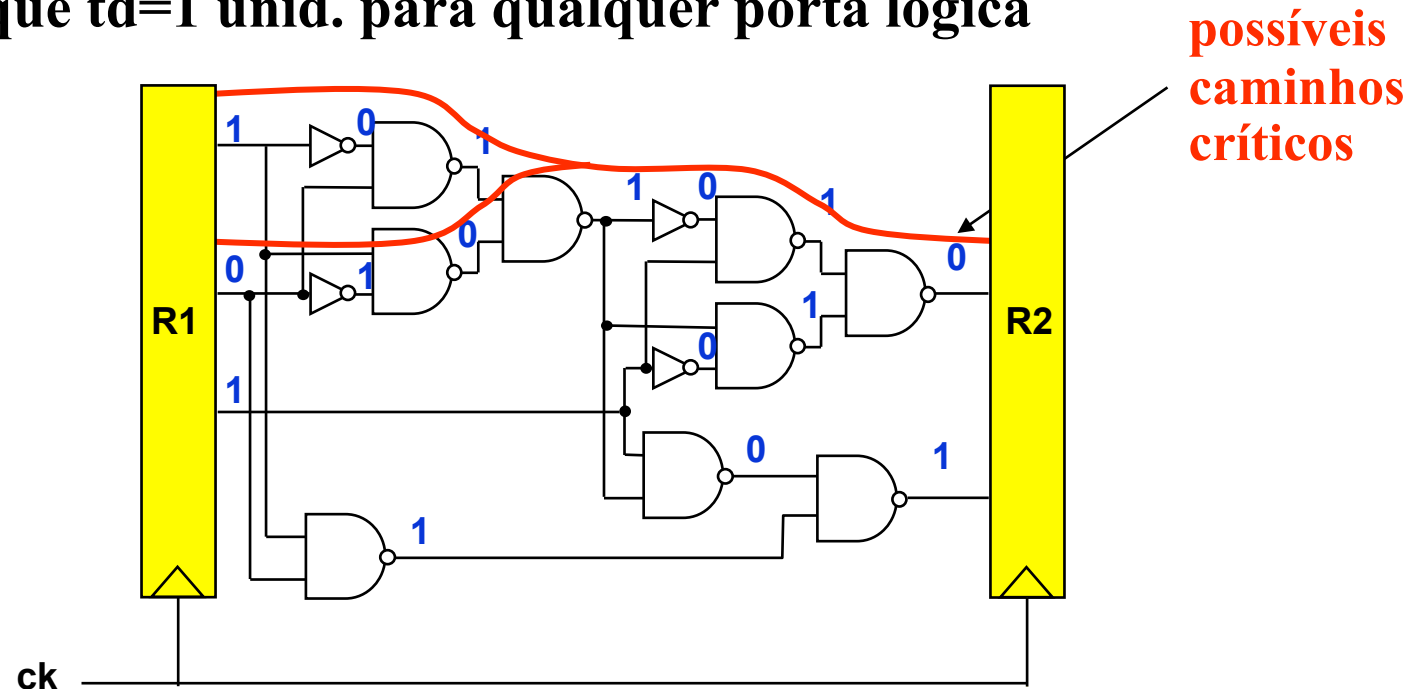1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Estimando o Atraso Crítico de Circuito Combinacional

Supondo que $t_d = 1$ unid. para qualquer porta lógica




Possíveis Técnicas:

1. **Simulação:** repetir a análise para cada um dos 2^n vetores de entrada.
2. **Análise de Timing (STA):** analisar os atrasos dos caminhos entre R1 e R2.

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Topologia Básica de uma ULA

Caso Genérico

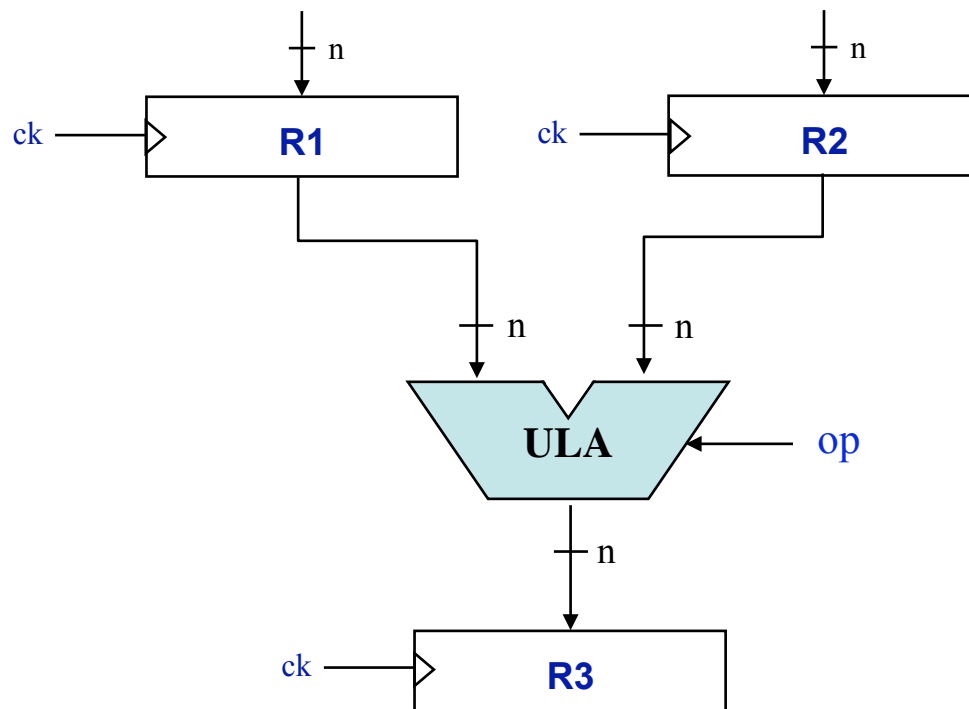

A cada borda de relógio,
este circuito faz:


$$R3 \leftarrow R1 \text{ op } R2$$

onde **op** é uma das
operações disponíveis na
ULA

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Topologia Básica de uma ULA

Uma Possível Variação do Caso Genérico

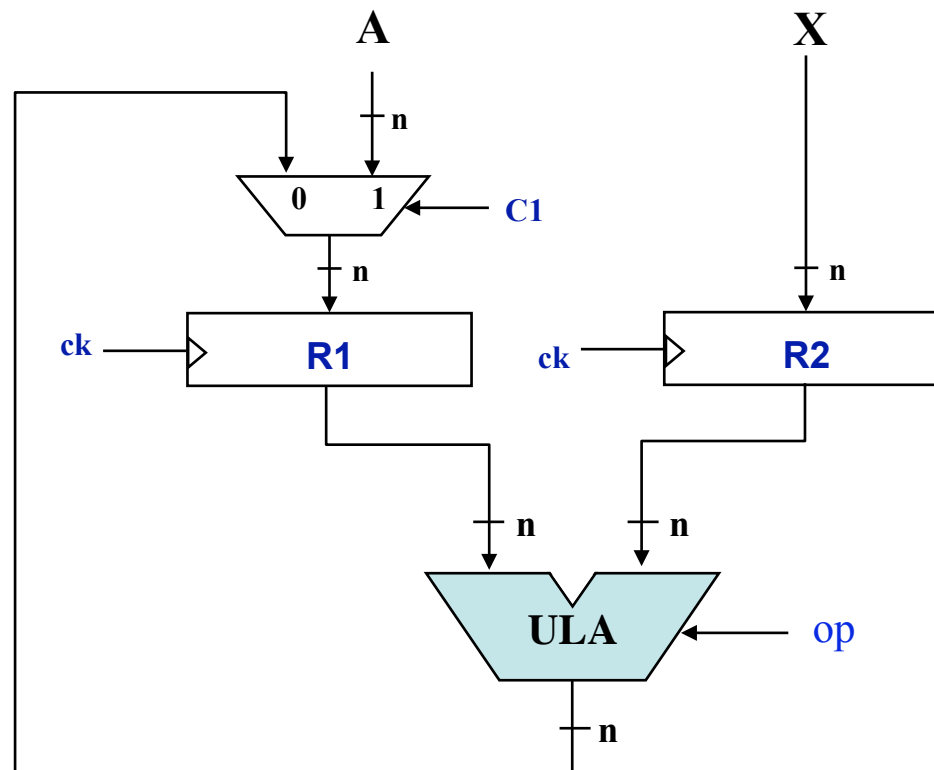

Adição de n parcelas em n passos:

$R1 \leftarrow A; R2 \leftarrow X; //$ em paralelo


$R1 \leftarrow R1 \text{ op } R2; R2 \leftarrow X;$

...

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Topologia Básica de uma ULA

Uma Possível Variação do Caso Genérico

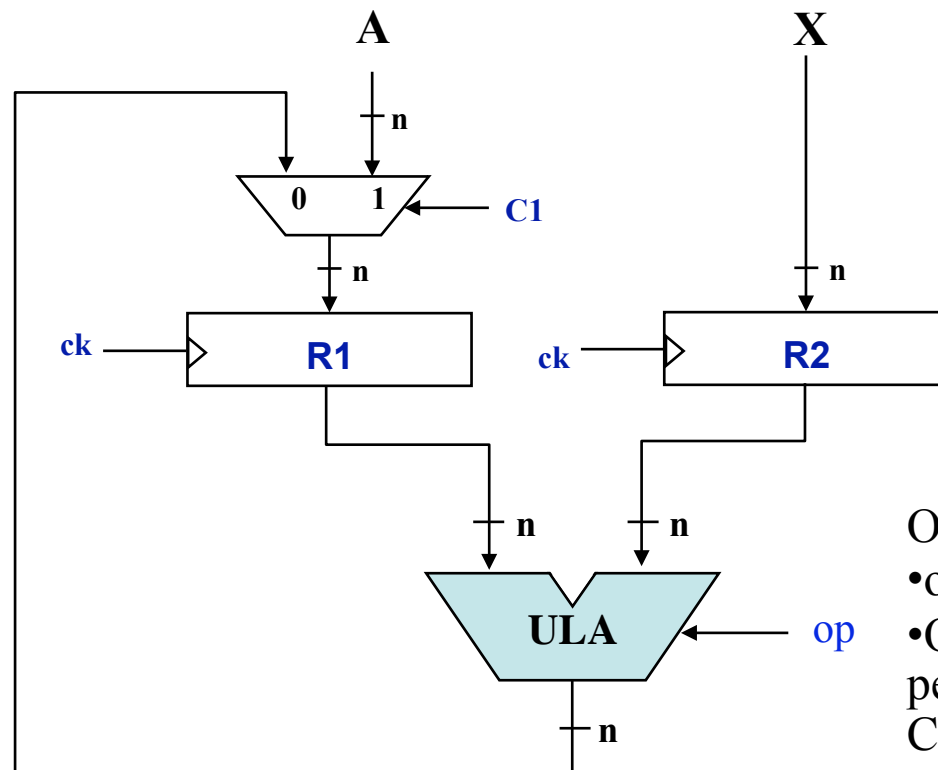

Adição de n parcelas em n passos:

```
R1 ← A; R2 ← X; // em paralelo
Enquanto (condição)
{
    R1 ← R1 op R2; R2 ← X;
}
```


Obs:

- op = combinação que seleciona adição
 - Os operandos B, C e D devem ser fornecidos pela entrada X, nos tempos corretos.
- Consequência: deve haver um circuito de controle (não mostrado no desenho...)

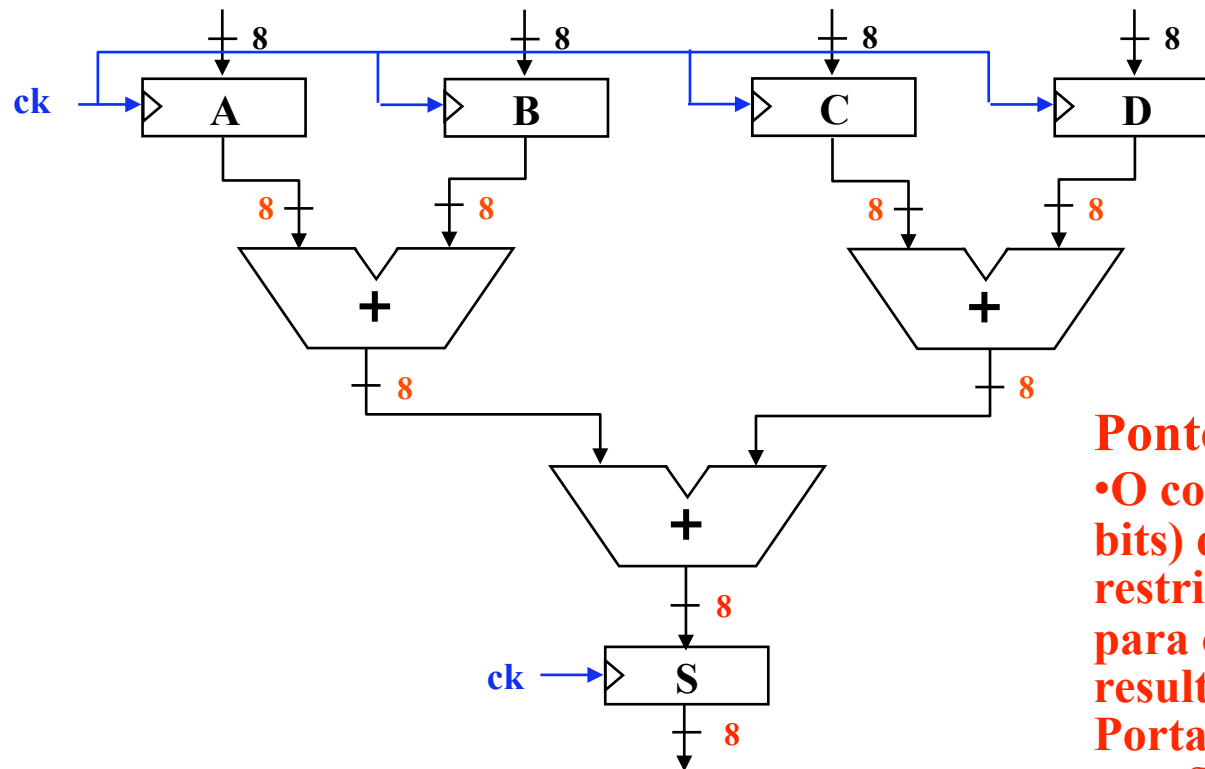1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Uma ULA Dedicada

Adição em Paralelo de 4 Operandos Inteiros Sem Sinal




Ponto Negativo:

• O comprimento (i.e., o nº de bits) do registrador “S” restringe o uso desta ULA para operações nas quais o resultado não ultrapasse 255. Portanto, pode ocorrer overflow.

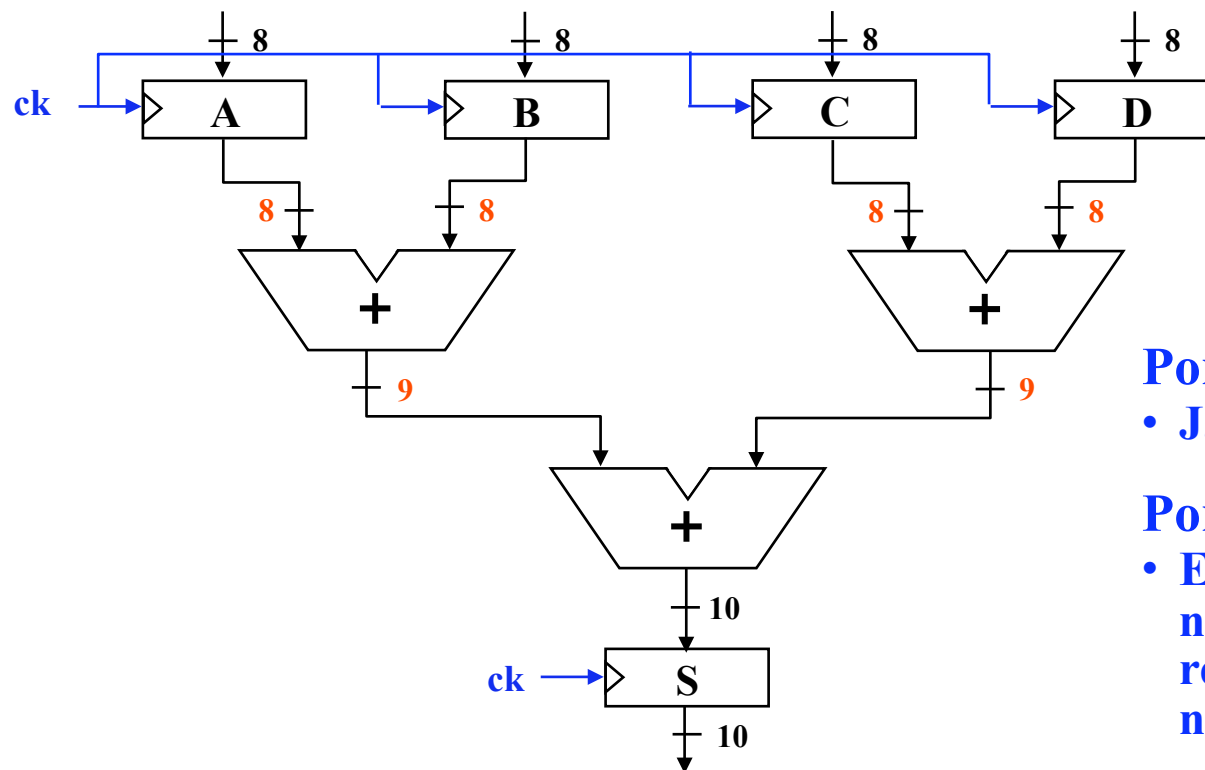1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Uma ULA Dedicada

Adição em Paralelo de 4 Operandos Inteiros Sem Sinal



Ponto Positivo:

- Jamais ocorre overflow.

Ponto Negativo:

- Este desenho não obedece nossa convenção para representação de dados no nível RT...

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Uma ULA Dedicada


Adição em Paralelo de 4 Operandos Inteiros Sem Sinal

Pontos Positivos:

- Jamais ocorre overflow.
- A convenção para dados no nível RT é obedecida.

Ponto Negativo:

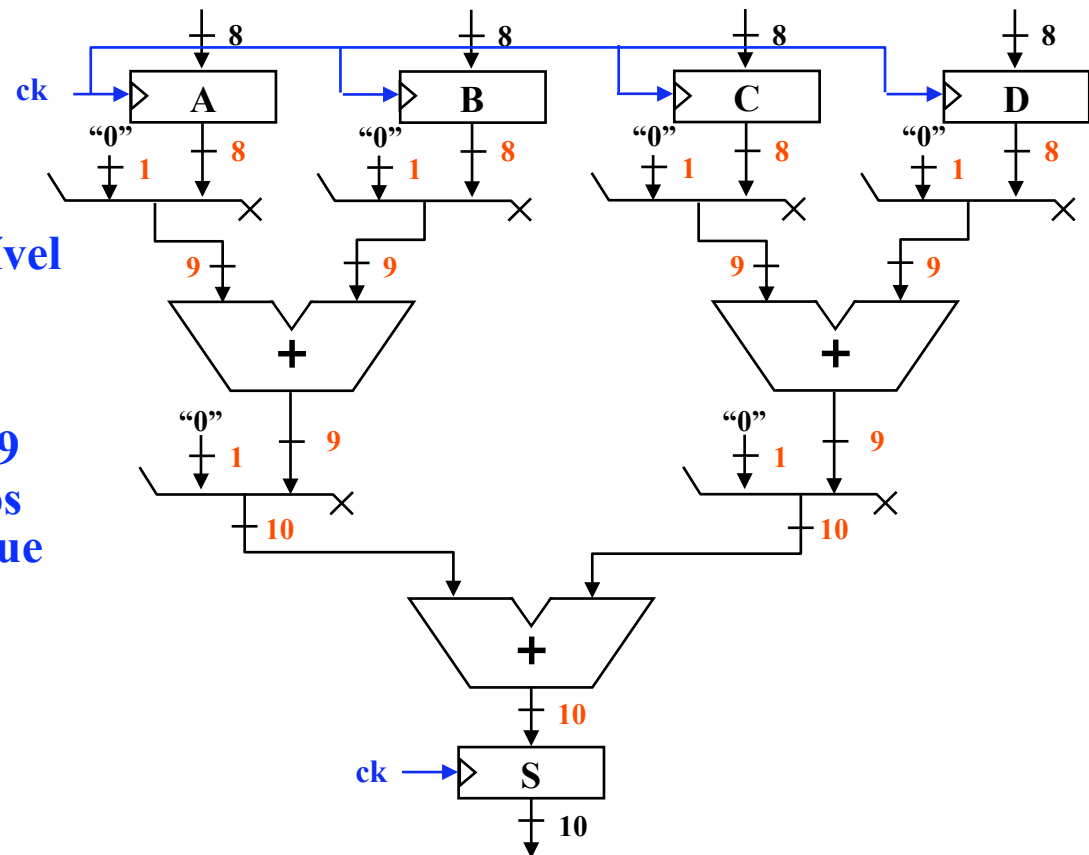- 2 somadores p/ números com 9 bits e 1 somador para números de 10 bits (mais recursos do que o necessário...)




1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Uma ULA Dedicada

Adição em Paralelo de 4 Operandos Inteiros Sem Sinal

Pontos Positivos:

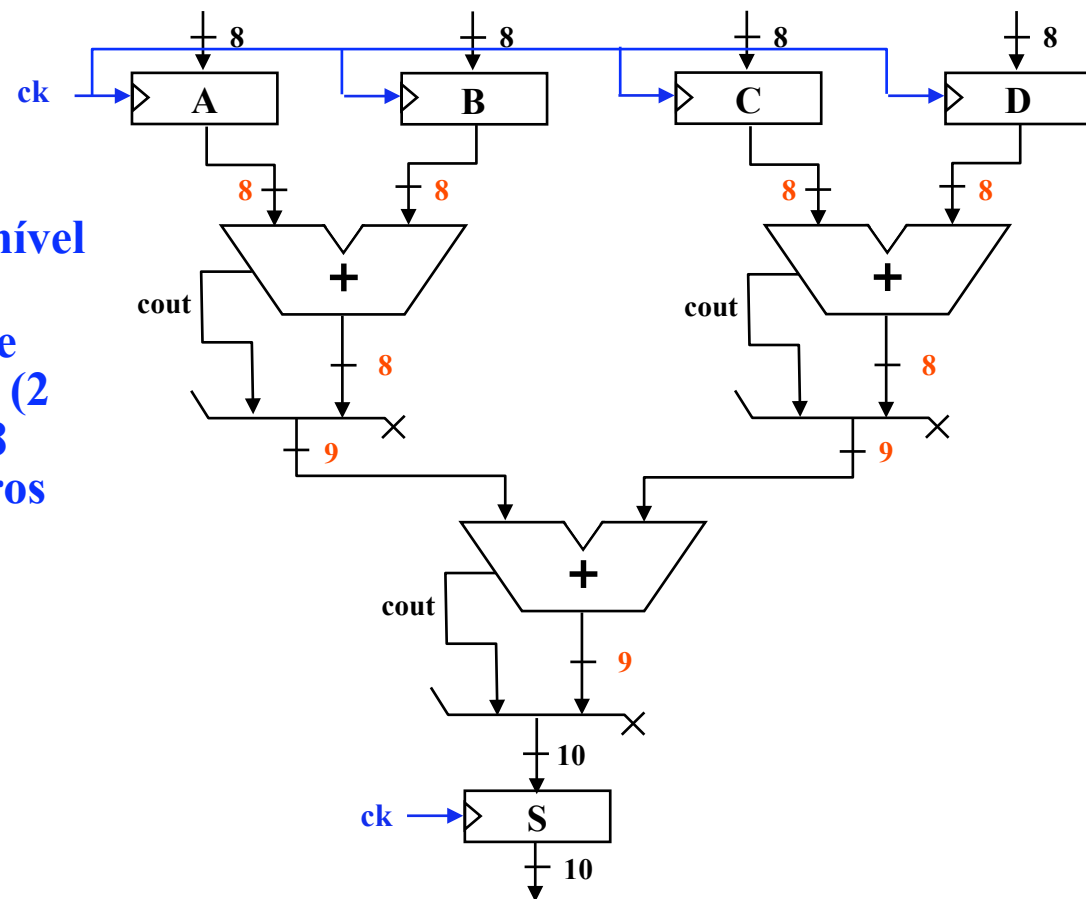- Jamais ocorre overflow.
- A convenção para dados no nível RT é obedecida.
- Somadores dimensionados de modo a economizar recursos (2 somadores p/ números com 8 bits e 1 somador para números de 8 bits)



1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética


► Registradores de Uso Específico

No Projeto de Sistemas Digitais no Nível RT, também é comum se utilizar os seguintes tipos de registradores:


- Registrador com carga paralela controlada (ck + sinal de carga)
- Registrador de Deslocamento.
- Registrador-Contador.

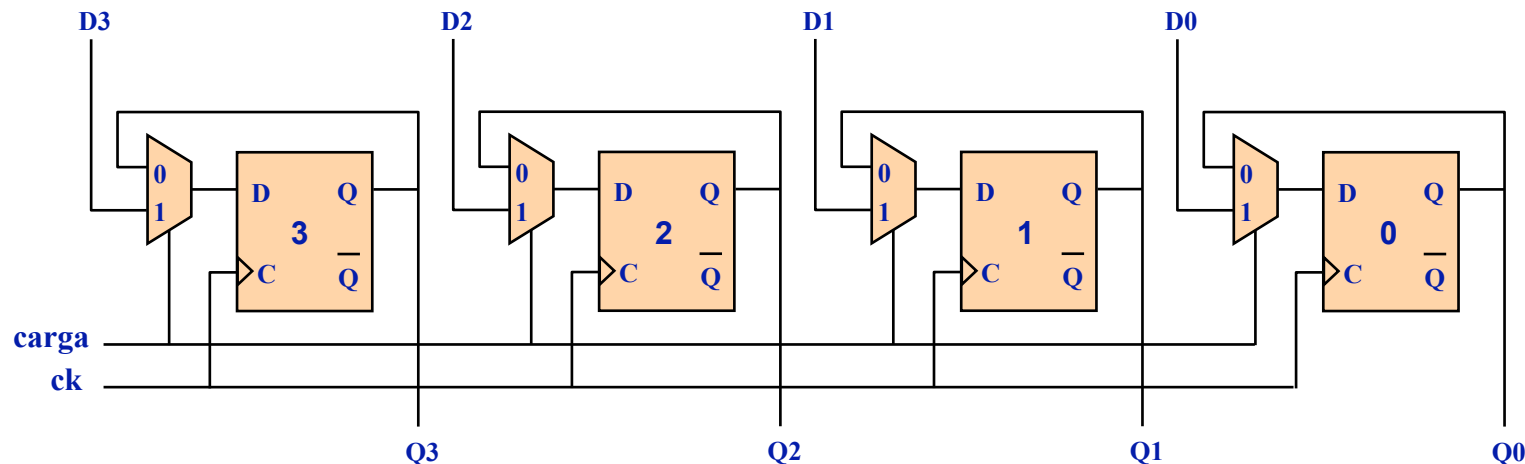1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

▶ Registrador com Carga Paralela Controlada




Símbolo no nível RT

 


- Existe um sinal de “carga” e um sinal de relógio (ck)
- A cada borda ativa de “ck” cada FF amostra um valor de sua respectiva entrada “D”:
 - Se carga=0, cada FF amostra seu respectivo “Q”
 - Se carga=1, cada FF amostra um valor externo “Di”

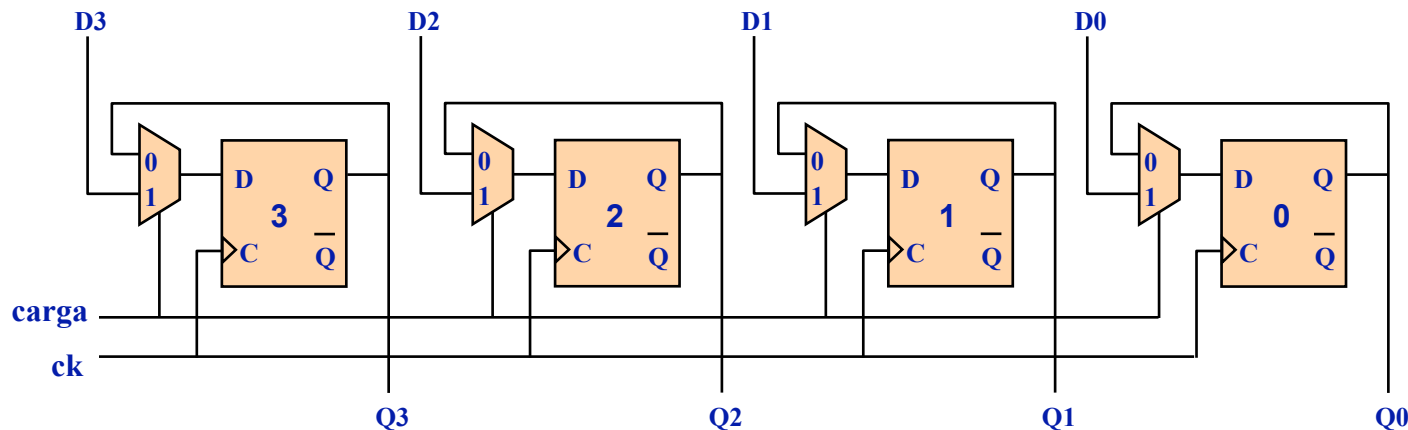1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Registrador com Carga Paralela Controlada




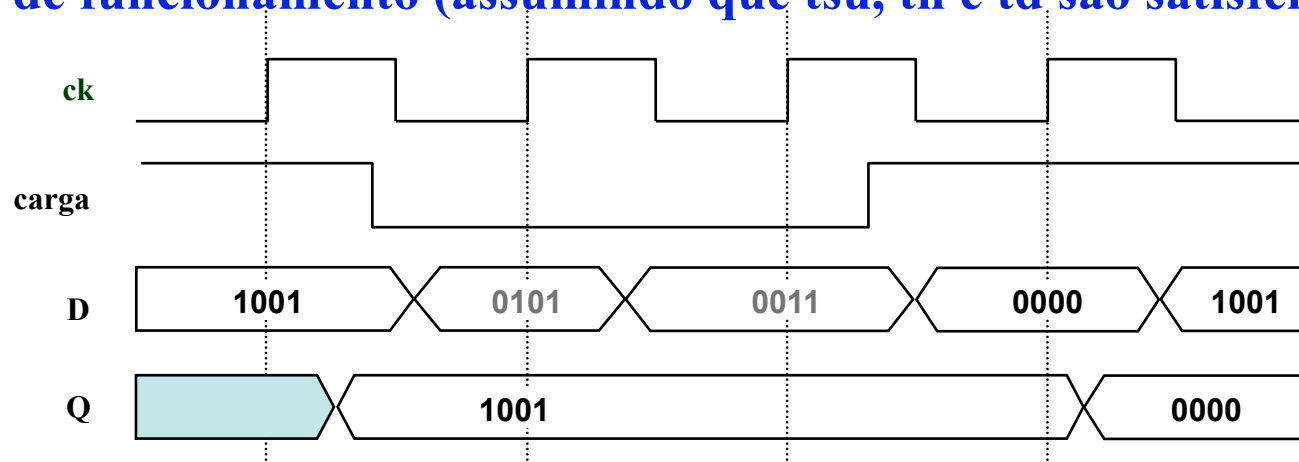Exemplo de funcionamento (assumindo que t_{su} , t_h e t_d são satisfeitos)




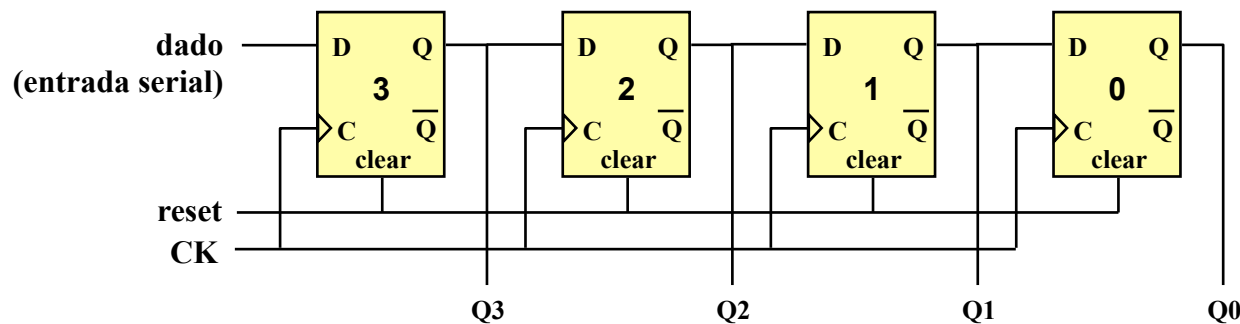1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

▶ Registradores de Deslocamento à Direita (Shift Register)



Símbolo no nível RT

 


- Existe um sinal de “desloca”
- A cada borda ativa do sinal “desloca”, cada FF amostra o valor da saída “Q” do FF adjacente à esquerda
- O FF mais à esquerda lê um bit da entrada “dado”, a qual corresponde a uma “entrada serial”
- Este registrador também pode ser visto como um registrador com carga serial...

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

▶ Registradores de Deslocamento à Direita

Exemplo de funcionamento

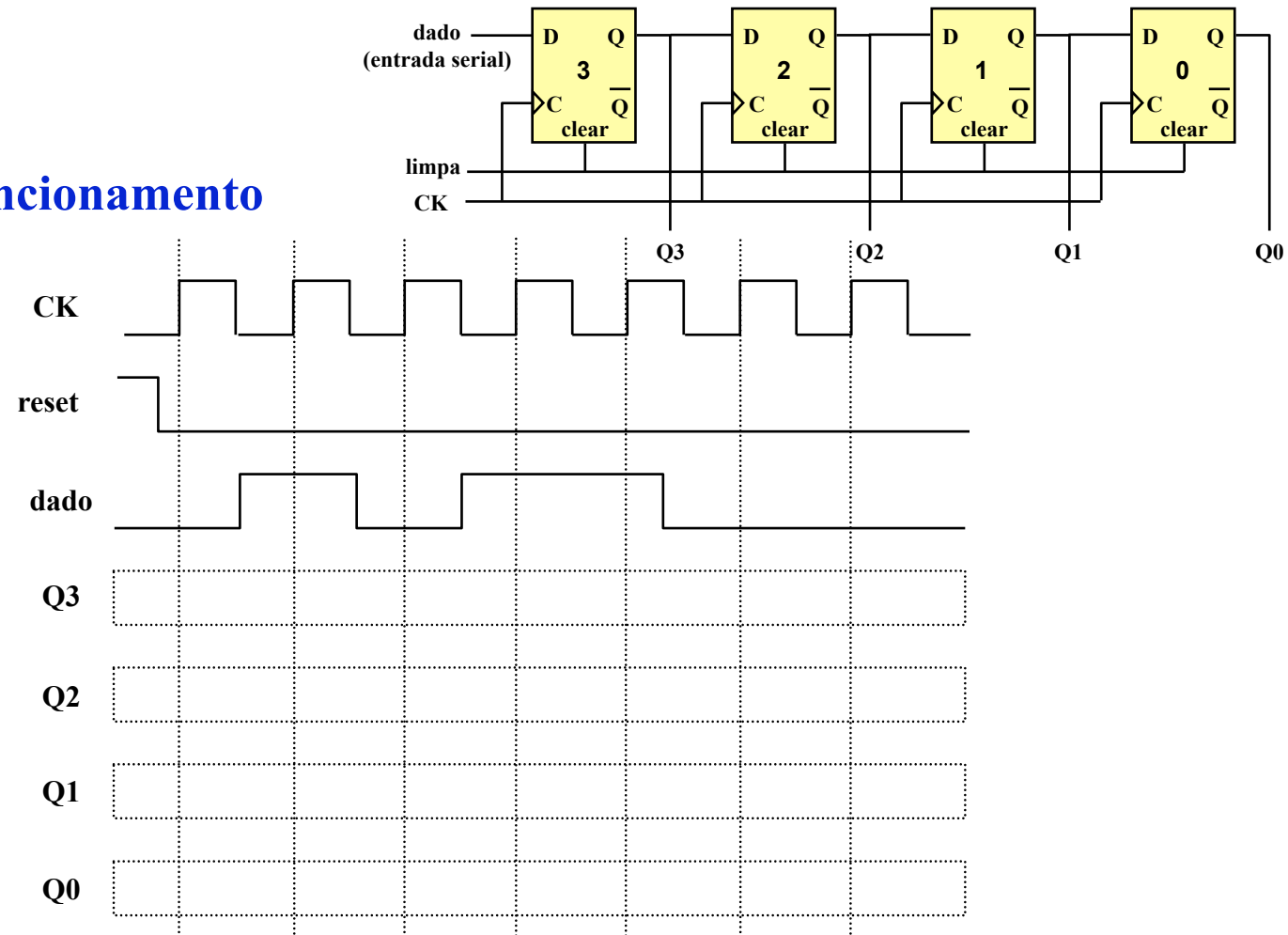


1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Registradores de Deslocamento à Direita

Registrador de Deslocamento com Controle

Complete as ligações faltantes

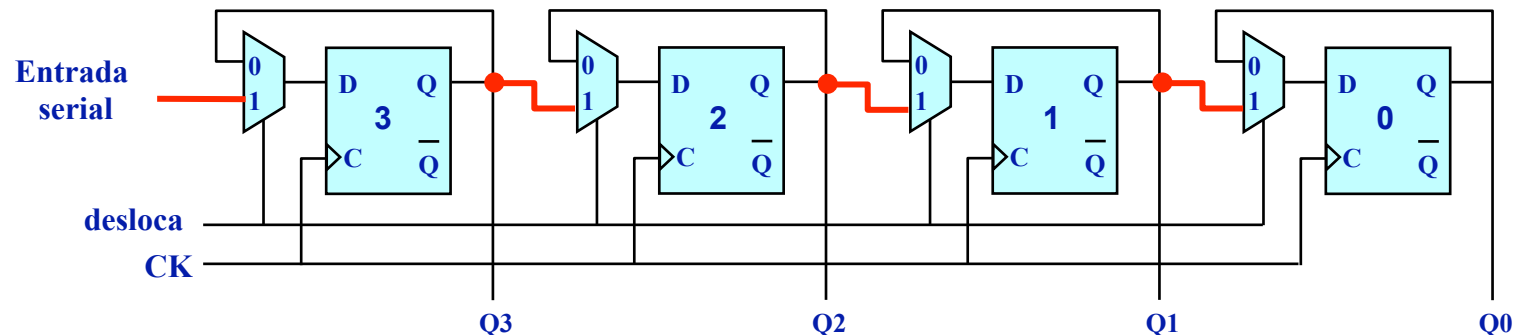


Quantos ciclos de relógio será preciso manter “desloca”=1 até preencher o conteúdo deste registrador?

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética


► Registrador-Contador (*Ripple*)

Contador de 1 bit

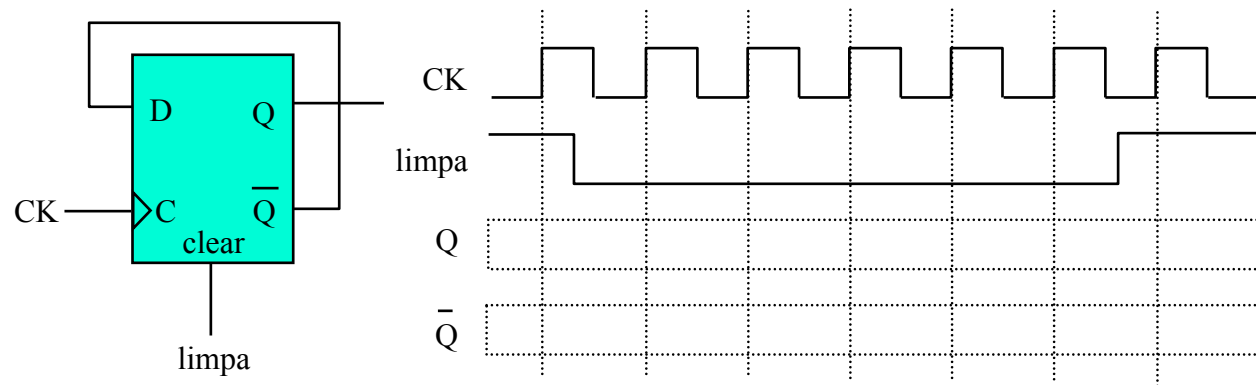

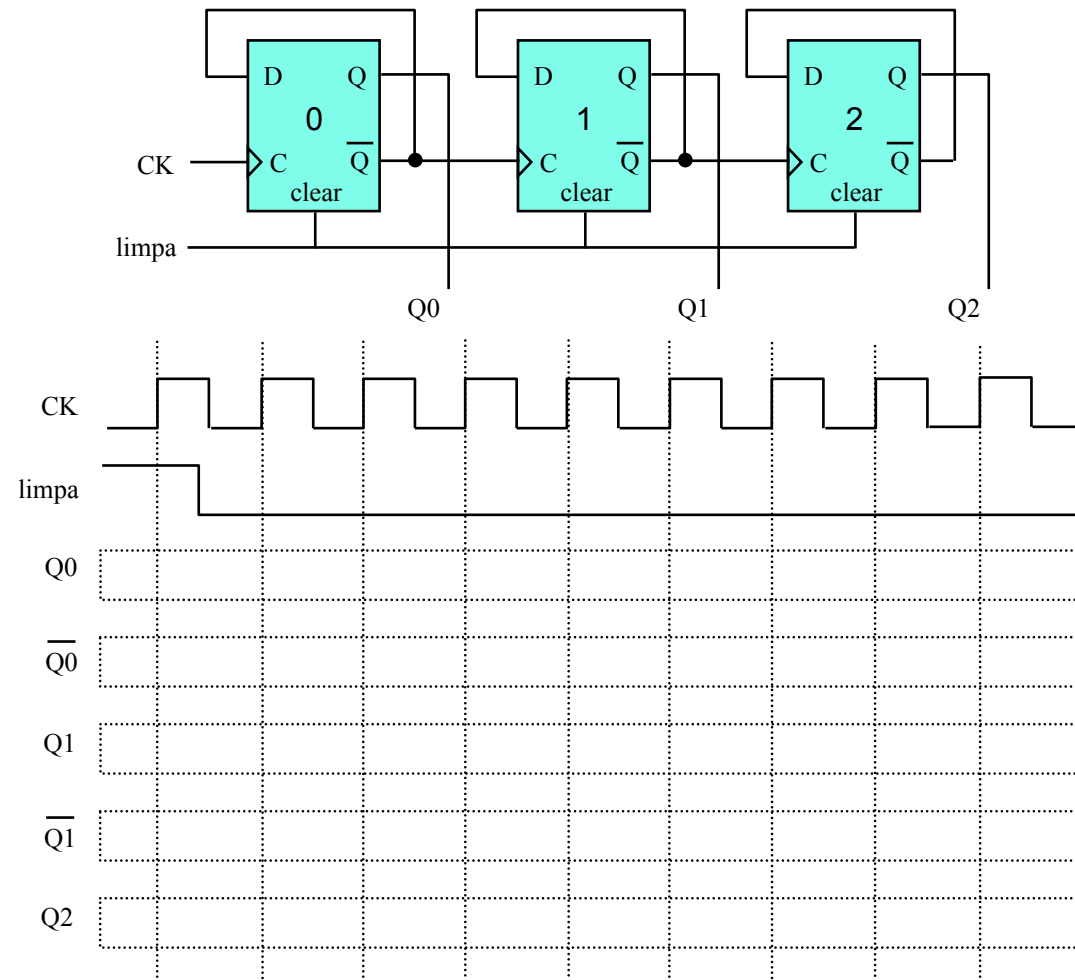1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Registrador-Contador (*Ripple*) de 3 Bits




1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Mapeamento Tecnológico

Basicamente, há duas soluções para se materializar um sistema digital:

 - 1. Com FPGA (usado na aula prática).**
- 2. Mandando fabricar um chip dedicado – também referido por ASIC (não iremos utilizar devido o custo e o tempo).**




From <http://www.amd.com>

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

Mapeamento Tecnológico

 2. Mandando fabricar um chip dedicado – também referido por ASIC








Exige que o circuito seja “mapeado” para a tecnologia de fabricação (CMOS)

Exemplos de portas lógicas em CMOS:

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética


► Mapeamento Tecnológico

Exemplos de portas lógicas em CMOS:

     

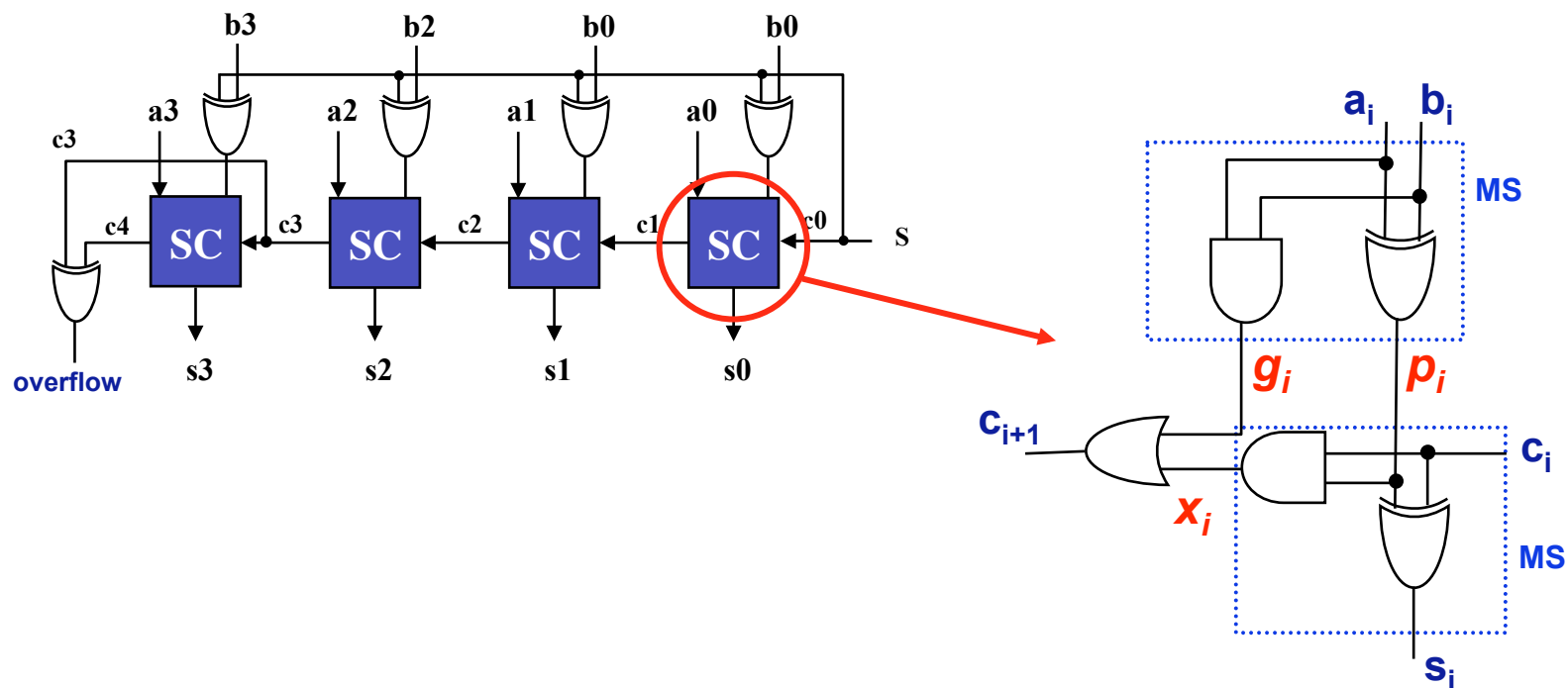
1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Custo dos Blocos Básicos do Nível RT Somador/Subtrator



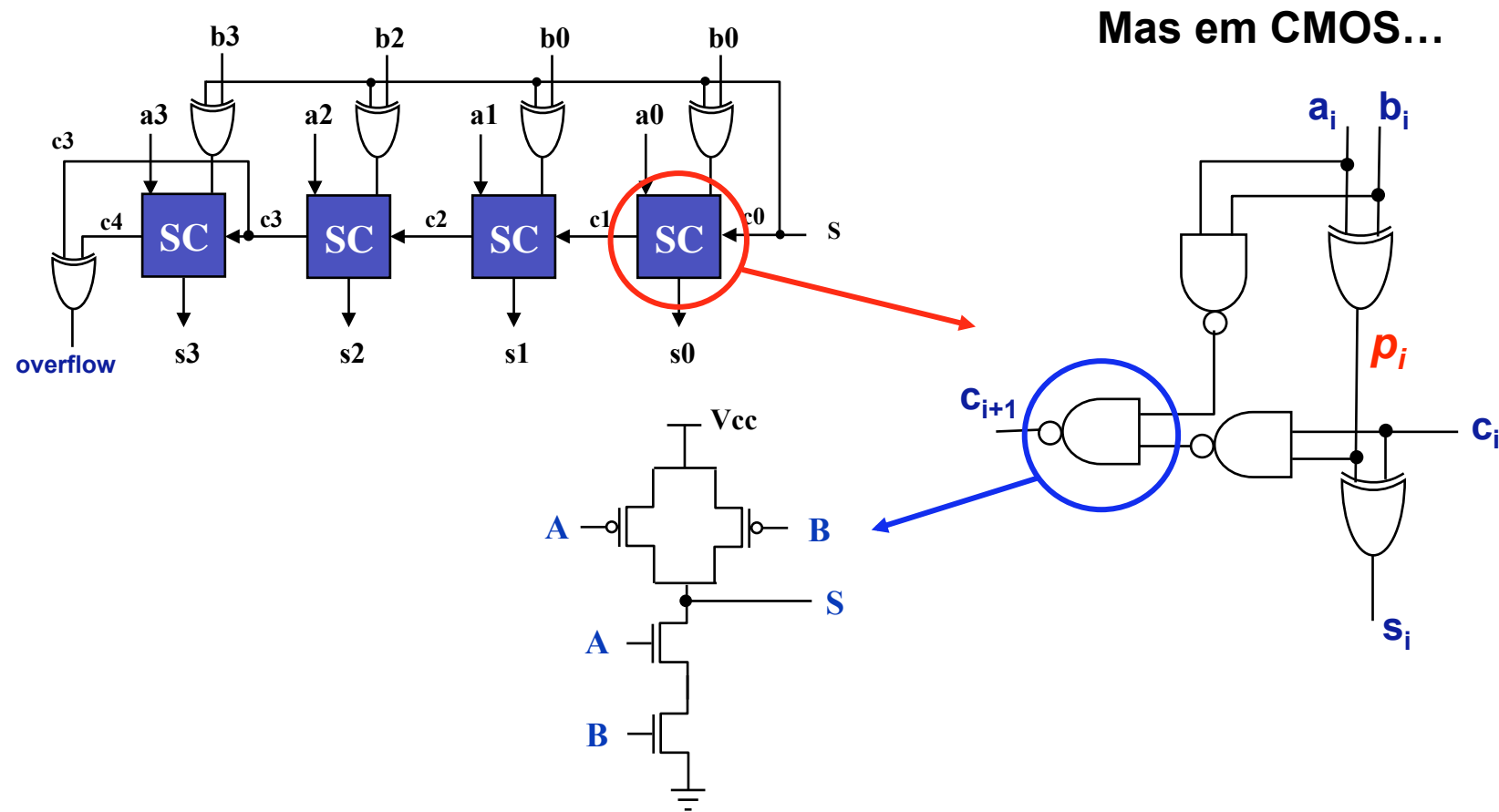1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Custo dos Blocos Básicos do Nível RT Somador/Subtrator





1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética


► Custo dos Blocos Básicos do Nível RT

Somador/Subtrator

Algumas Implementações CMOS para a xor

  


16 transistores

 


12 transistores
(necessita de 2 inversores)

 1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética


► Custo dos Blocos Básicos do Nível RT Somador/Subtrator



Algumas Implementações CMOS para a xor

 


8 transistores

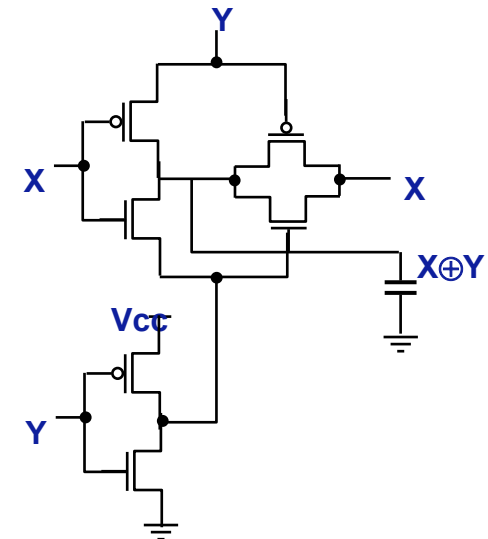

6 transistores
(é a mais usada)

 1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Custo dos Blocos Básicos do Nível RT Somador/Subtrator




Custo do Somador/subtrator, por bit:

- 3 portas xor: $3 \times 6 = 18$ transistores
- 3 portas nand de duas entradas: $3 \times 4 = 12$ transistores
- Logo, custo de um bit = 30 transistores (ignorando-se a xor que calcula o overflow)


Custo de um somador/subtrator de n bits: $30n$ transistores

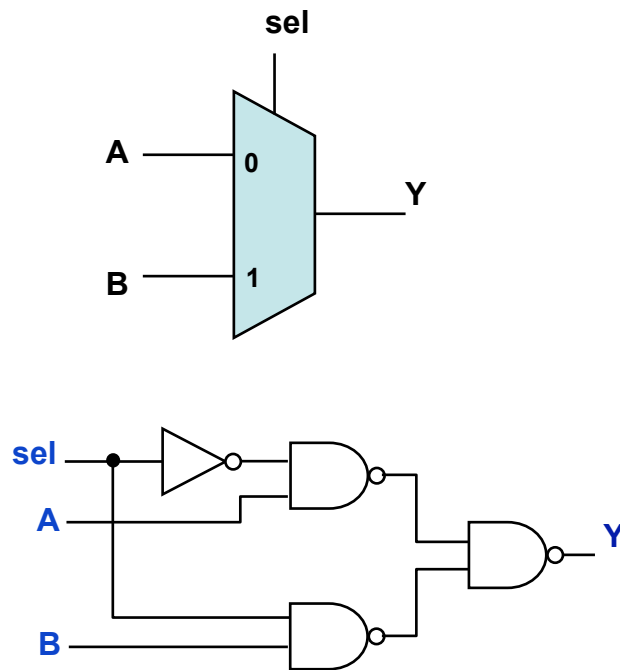1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Custo dos Blocos Básicos do Nível RT Multiplexador 2:1 (mux2:1)



14 ou 12 transistores

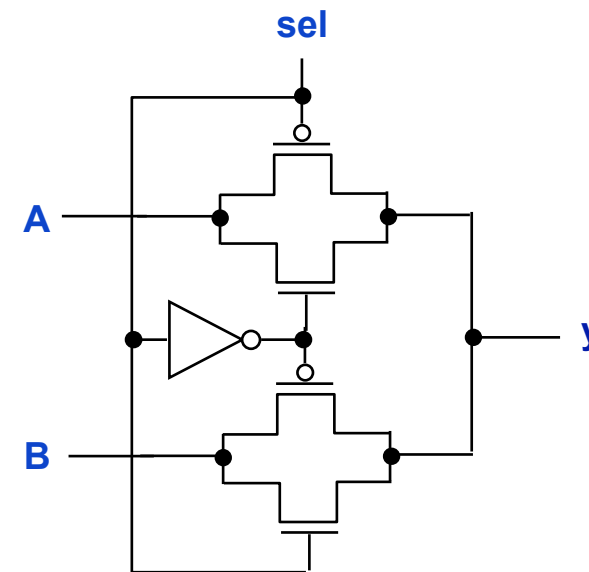


6 ou 4 transistores
(mais usado)


1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Custo dos Blocos Básicos do Nível RT

Flip-flop D (Mestre-Escravo)

 

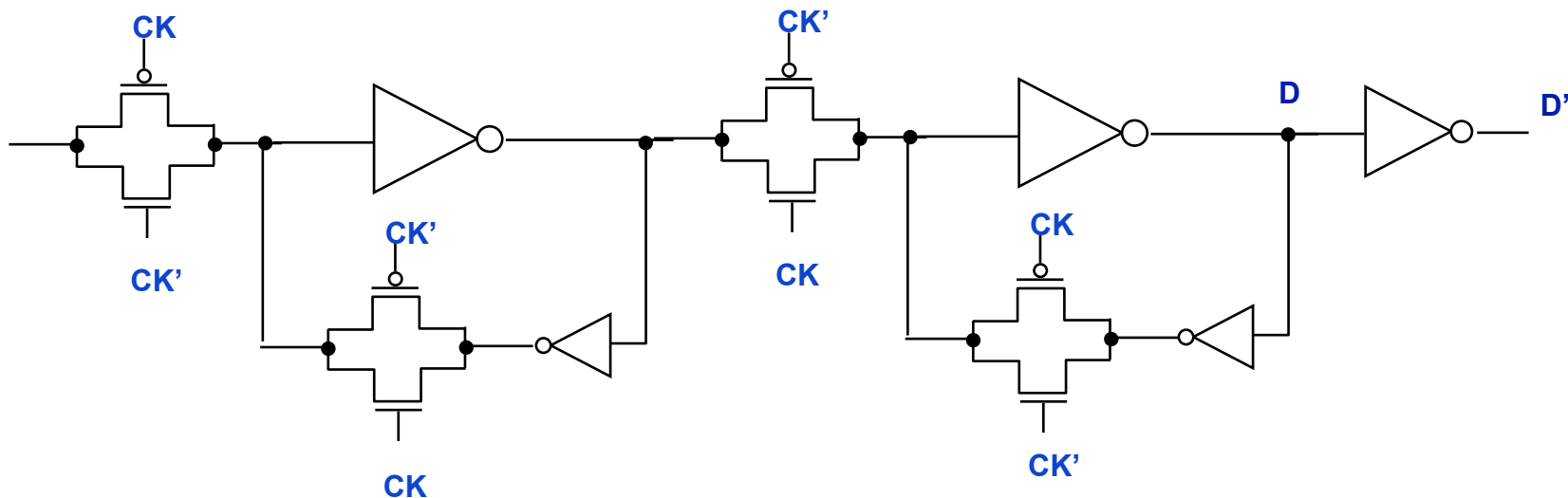18 ou 20 transistores
(eventualmente, podemos
considerar somente um inversor
para o clock de todos os bits)




OBS: para set ou reset assíncrono, adicionar 2 transistores

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Custo dos Blocos Básicos do Nível RT

Flip-flop D CMOS com habilitação de carga paralela

18+4= 22 transistores

 

OBS: para set ou reset assíncrono, adicionar 2 transistores

1. Projeto de Unidade Lógico-Aritmética

► Custo dos Blocos Básicos RT

Componente RT	Custo (nº transistores)
Somador	24n
Subtrator	26n
Somador/subtrator	30n
Mux 2:1	4n
Registrador com carga paralela (+4 transistores para set ou reset assíncrono)	18n
Registrador com carga paralela controlada (+4 transistores para set ou reset assíncrono)	22n

