



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Informática e Estatística
Curso de Graduação em Ciências da Computação



Sistemas Digitais

INE 5406

Aula 10-P

Descrição em VHDL, síntese e simulação de registradores de deslocamento e contadores. Experimento com a placa DE2 da Altera.

Prof. José Luís Güntzel
guntzel@inf.ufsc.br

Est. Vinícius Livramento
vini@inf.ufsc.br


www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/ine5406.html

Registadores de Deslocamento e Contadores

► Registrador-Deslocador

- Suponha que se deseje descrever em VHDL um registrador capaz de realizar as operações de carga paralela e deslocamento (de 1 bit) para a direita, conforme descrito na tabela de operações abaixo.

sel	Operação	Comentário
0	$Q \leftarrow Q \gg 1$	desl. p/ direita
1	$Q \leftarrow R$	Carrega R

 


Observação: a cada borda de relógio ativa, este registrador realiza uma das duas operações descritas (carga de um valor novo a partir da entrada R ou deslocamento de 1 bit para a direita de seu conteúdo). Portanto, não está prevista a operação “mantém conteúdo”.


Registradores de Deslocamento e Contadores

► Registrador-Deslocador

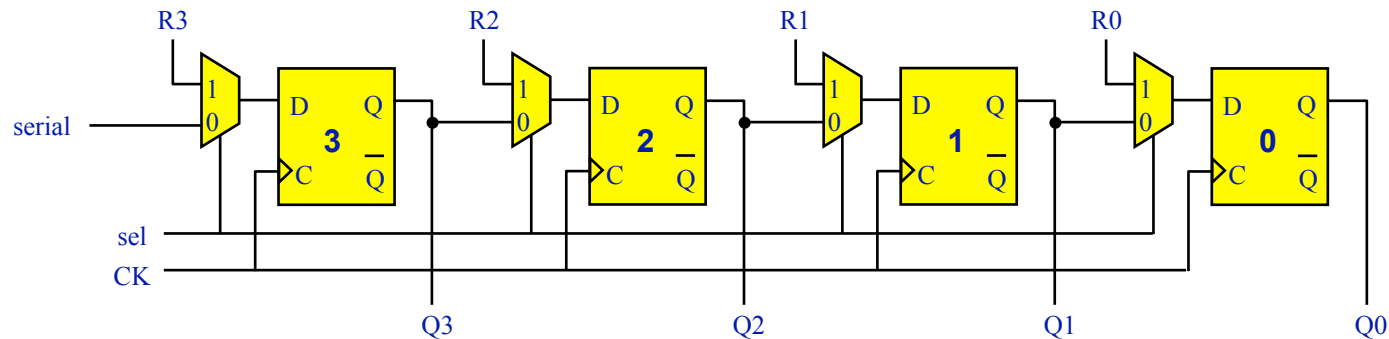- O registrador-deslocamento tem a seguinte estrutura.



 
- Uma alternativa para se descrever o registrador-deslocador especificado na transparência anterior é utilizar hierarquia.
- Neste caso, o elemento básico desta estrutura pode ser o seguinte circuito. Chamemo-lo de **muxfd**.




Registadores de Deslocamento e Contadores

▶ Registrador-Deslocador

 - Este circuito, por sua vez, poderia ser descrito de **modo hierárquico** (1 mux 2:1 + 1 flip-flop D) ou como **um único** arquivo VHDL (descrição comportamental).
- A segunda descrição é preferível, por ser mais fácil de compreender, ser derivável da descrição convencional de flip-flops e de envolver menos código.
- Hierarquia de arquivos VHDL:



Projeto shiftreg

 


Registadores de Deslocamento e Contadores

► Registrador-Deslocador (componente básico)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY muxffd IS
PORT ( D0, D1, sel, clk: IN STD_LOGIC;
      Q : OUT STD_LOGIC );
END muxffd;

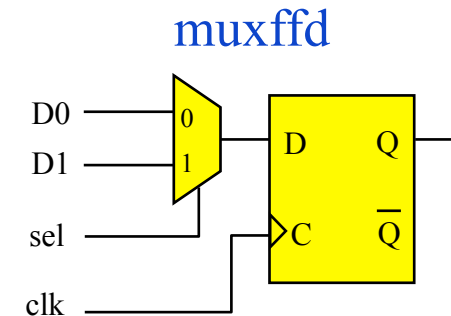ARCHITECTURE comportamento OF muxffd IS
BEGIN
    PROCESS (clk)
    BEGIN
        IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
            IF sel = '0' THEN
                Q <= D0;
            ELSE
                Q <= D1;
            END IF;
        END PROCESS;
    END comportamento;
```



Registadores de Deslocamento e Contadores

► Registrador-Deslocador (de 4 bits, hierárquico)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY shiftreg IS
```

```
    PORT ( R          : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          carga, serial, clk : IN STD_LOGIC;
          Q          : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) );
```

```
END shiftreg ;
```

```
ARCHITECTURE estrutura OF shiftreg IS
```

```
    COMPONENT muxffd
```

```
        PORT ( D0, D1, sel, clk : IN STD_LOGIC;
              Q                 : OUT STD_LOGIC );
```

```
    END COMPONENT;
```

```
BEGIN
```


```
    estagio3: muxffd PORT MAP ( serial, R(3), carga, clk, Q(3) );
```

```
    estagio2: muxffd PORT MAP ( Q(3), R(2), carga, clk, Q(2) );
```

```
    estagio1: muxffd PORT MAP ( Q(2), R(1), carga, clk, Q(1) );
```

```
    estagio0: muxffd PORT MAP ( Q(1), R(0), carga, clk, Q(0) );
```

```
END estrutura;
```

 

→ Por que “BUFFER”?

Registradores de Deslocamento e Contadores

► Modos Possíveis para os Sinais que são Portas de Entidade

Modo	Uso
IN	Para sinal que é entrada de entidade
OUT	Para sinal que é saída de entidade. O valor do sinal não pode ser usado dentro da entidade (i.e., o sinal só pode aparecer à esquerda de uma atribuição)
INOUT	Para sinal que é tanto entrada quanto saída de entidade
BUFFER	Para sinal que é saída de entidade. O valor do sinal pode ser usado dentro da entidade (i.e., o sinal pode aparecer tanto à esquerda quanto à direita de uma atribuição)

Registadores de Deslocamento e Contadores

► Registrador-Deslocador (descr. comportamental)

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY shiftreg2 IS
```

```
    PORT ( R          : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);  
          carga, serial, clk : IN STD_LOGIC;  
          Q          : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) );
```

```
END shiftreg2;
```

```
ARCHITECTURE comportamento OF shiftreg2 IS
```

```
BEGIN
```

```
    PROCESS (clk)
```

```
    BEGIN
```

```
        IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
```

```
            IF sel = '1' THEN
```

```
                Q <= R;
```

```
            ELSE
```

```
                Q(0) <= Q(1);
```

```
                Q(1) <= Q(2);
```

```
                Q(2) <= Q(3);
```

```
                Q(3) <= serial;
```

```
            END IF;
```

```
        END PROCESS;
```

```
END comportamento;
```

sel	Operação	Comentário
0	$Q \leftarrow Q \gg 1$	desl. p/ direita
1	$Q \leftarrow R$	Carrega R

Registadores de Deslocamento e Contadores

► Registrador-Deslocador (n bits, descr. comportamental)

ENTITY shiftreg3 IS

GENERIC (N : INTEGER := 8);

PORT (R : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0);

sel, serial, clk : IN STD_LOGIC;

Q : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0));

END shiftreg3;

ARCHITECTURE comportamento OF shiftreg3 IS

BEGIN

PROCESS (clk)

BEGIN

IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN

IF sel = '1' THEN

Q <= R;

ELSE

Genbits: FOR i IN 0 TO N-2 LOOP

Q(i) <= Q(i+1);

END LOOP;

Q(N-1) <= serial;

END IF;

END IF;

END PROCESS;

END comportamento;

sel	Operação	Comentário
0	$Q \leftarrow Q \gg 1$	desl. p/ direita
1	$Q \leftarrow R$	Carrega R

Registradores de Deslocamento e Contadores

► **FOR LOOP x FOR GENERATE**

FOR LOOP: usado para gerar um conjunto de atribuições sequenciais (logo, **usado dentro de processos**)


FOR GENERATE: usado para gerar um conjunto de atribuições concorrentes (logo, **usado dentro de bloco, mas fora de processos**)

- Ambos declaram variáveis locais que servem apenas para auxiliar (e as vezes, tornar mais genérica) uma descrição VHDL.
- Tratam-se de diretivas que o compilador VHDL compreende e substitui por comportamento/estrutura equivalente em tempo de compilação.

Registradores de Deslocamento e Contadores

► Contador de 3 bits (*ripple*)

Usando flip-flops D

 

- Para descrever este tipo de contador em VHDL usando hierarquia, iremos instanciar o flip-flop D
- Porém, a descrição do flip-flop D em VHDL deve conter ambas saídas, Q e NQ (“not Q”)


Registadores de Deslocamento e Contadores

► Flip-flop D (com saídas Q e NQ)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY ffDv2 IS
PORT ( D, clk, limpa : IN STD_LOGIC;
      Q, NQ : OUT STD_LOGIC);
END ffDv2;

 ARCHITECTURE comportamento OF ffDv2 IS
BEGIN
  PROCESS (clk, limpa)
  BEGIN
    IF limpa='1' THEN
      Q <= '0';  NQ <= '1';
    ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
      Q <= D;  NQ <= not D;
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamento;
```



Registadores de Deslocamento e Contadores

▶ Contador de 3 bits (*ripple*)

(Usando flip-flops com saídas Q e NQ)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;


ENTITY cont3b IS
PORT ( clk, limpa : IN STD_LOGIC;
      Aout : OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNT0 0));
END cont3b;

ARCHITECTURE estrutura OF cont3b IS

    SIGNAL NQ0, NQ1, NQ2 : STD_LOGIC;

    COMPONENT ffDv2
    PORT ( D, clk, limpa: IN STD_LOGIC; Q, NQ : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT;

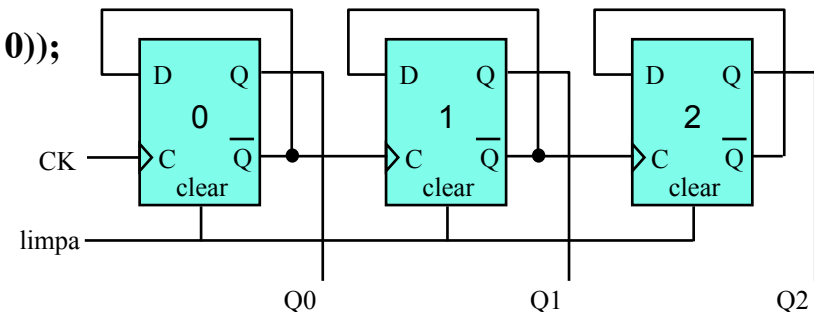BEGIN
    ffD0: ffDv2 PORT MAP (NQ0, clk, limpa, Aout(0), NQ0);
    ffD1: ffDv2 PORT MAP (NQ1, NQ0, limpa, Aout(1), NQ1);
    ffD2: ffDv2 PORT MAP (NQ2, NQ1, limpa, Aout(2), NQ2);
END estrutura;
```



Registadores de Deslocamento e Contadores

▶ Contador de 4 bits (Versão comportamental 1)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY contador IS
PORT ( clk, limpa , carga : IN    STD_LOGIC;
      Q                    : OUT  STD_LOGIC_VECTOR( 3 DOWNT0 0) );
END contador ;

ARCHITECTURE comportamento OF contador IS
    SIGNAL conta : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0) ;
BEGIN
    PROCESS (clk, limpa)
    BEGIN
        IF limpa = '0' THEN
            conta <= "0000";
        ELSIF ( clk'EVENT AND clk = '1' ) THEN
            IF carga = '1' THEN
                conta <= conta + 1;
            ELSE
                conta <= conta;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    Q <= conta;
END comportamento;
```

→ Não é necessário
(apenas por clareza...)

Registadores de Deslocamento e Contadores

► Contador Assíncrono (*ripple*) de n bits

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all; **(Com carga paralela e usando sinais do tipo “integer”)**

ENTITY contnb IS

PORT (R : IN INTEGER RANGE 0 TO 15;

clk, limpa, carga : IN STD_LOGIC;

Q : BUFFER INTEGER RANGE 0 TO 15);

END contnb ;

ARCHITECTURE comportamento OF contnb IS

BEGIN

PROCESS (clk, limpa)

BEGIN

IF limpa = '0' THEN

Q <= 0;

ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN

IF carga = '1' THEN

Q <= R;

ELSE

Q <= Q + 1;

END IF;

END IF;

END PROCESS;

END comportamento;

limpa	carga	Operação	Comentário
0	0	$Q \leftarrow Q+1$	Conta (incr.conteúdo)
0	1	$Q \leftarrow R$	Carrega R
1	X	$Q \leftarrow 0$	Reseta conteúdo assincronamente

Projeto de Sistemas Digitais com Ferramentas EDA

► Passos do projeto “contador”

1. Na pasta Meus_documentos, criar uma pasta com o seu nome (p. ex., “Paulo”). Na pasta “Paulo”, criar uma pasta com nome de “contador”.
2. Acessar o sítio “www.inf.ufsc.br/~guntzel/ine5406/aula10P” e baixar para a pasta “reg4bits” os seguintes arquivos:
 - > contador.vhd
 - > reg4bitscont.vhd
 - > binary2dec.vhd
 - > binary2hex.vhd
 - > Setup_Cyclone_2C35_DE2.tcl
3. Abrir o Quartus II e criar um projeto na pasta “[contador](#)”, usando “[contador.vhd](#)” como toplevel. Escolher o dispositivo FPGA EP2C35F672C6 e selecionar o ModelSim-Altera como EDA Simulation Tool.
4. Compilar o projeto criado.

Prototipação com a Placa DE2 da Altera

► Verificar o mapeamento dos pinos do FPGA

Top View - Wire Bond
Cyclone II - EP2C35F672C7

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	I/O Standard	Reserved	Group
HEX0[6]	Output				3.3-V LVTTTL (default)		HEX0[6..0]
HEX0[5]	Output				3.3-V LVTTTL (default)		HEX0[6..0]
HEX0[4]	Output				3.3-V LVTTTL (default)		HEX0[6..0]
HEX0[3]	Output				3.3-V LVTTTL (default)		HEX0[6..0]
HEX0[2]	Output				3.3-V LVTTTL (default)		HEX0[6..0]
HEX0[1]	Output				3.3-V LVTTTL (default)		HEX0[6..0]
HEX0[0]	Output				3.3-V LVTTTL (default)		HEX0[6..0]

Info: Successfully loaded and ran Tcl Script File "H:\Sistemas_Digitais\Aula_2P\Somador4bits\Setup_Cy

Prototipação com a Placa DE2 da Altera

► Verificar o mapeamento dos pinos do FPGA

Mapeamentos dos switches


Signal Name	FPGA Pin No.	Description
SW[0]	PIN_N25	Toggle Switch[0]
SW[1]	PIN_N26	Toggle Switch[1]
SW[2]	PIN_P25	Toggle Switch[2]
SW[3]	PIN_AE14	Toggle Switch[3]
SW[4]	PIN_AF14	Toggle Switch[4]
SW[5]	PIN_AD13	Toggle Switch[5]
SW[6]	PIN_AC13	Toggle Switch[6]
SW[7]	PIN_C13	Toggle Switch[7]
SW[8]	PIN_B13	Toggle Switch[8]
SW[9]	PIN_A13	Toggle Switch[9]
SW[10]	PIN_N1	Toggle Switch[10]
SW[11]	PIN_P1	Toggle Switch[11]
SW[12]	PIN_P2	Toggle Switch[12]
SW[13]	PIN_T7	Toggle Switch[13]
SW[14]	PIN_U3	Toggle Switch[14]
SW[15]	PIN_U4	Toggle Switch[15]
SW[16]	PIN_V1	Toggle Switch[16]
SW[17]	PIN_V2	Toggle Switch[17]

Abrir o “DE2 UserManual.pdf”

Mapeamentos dos displays de 7 segmentos


Signal Name	FPGA Pin No.	Description
HEX0[0]	PIN_AF10	Seven Segment Digit 0[0]
HEX0[1]	PIN_AB12	Seven Segment Digit 0[1]
HEX0[2]	PIN_AC12	Seven Segment Digit 0[2]
HEX0[3]	PIN_AD11	Seven Segment Digit 0[3]
HEX0[4]	PIN_AE11	Seven Segment Digit 0[4]
HEX0[5]	PIN_V14	Seven Segment Digit 0[5]
HEX0[6]	PIN_V13	Seven Segment Digit 0[6]
HEX1[0]	PIN_V20	Seven Segment Digit 1[0]
HEX1[1]	PIN_V21	Seven Segment Digit 1[1]
HEX1[2]	PIN_W21	Seven Segment Digit 1[2]
HEX1[3]	PIN_Y22	Seven Segment Digit 1[3]
HEX1[4]	PIN_AA24	Seven Segment Digit 1[4]
HEX1[5]	PIN_AA23	Seven Segment Digit 1[5]
HEX1[6]	PIN_AB24	Seven Segment Digit 1[6]
HEX2[0]	PIN_AB23	Seven Segment Digit 2[0]
HEX2[1]	PIN_V22	Seven Segment Digit 2[1]

 Posição e index de cada segmento do display de 7 segmentos




Prototipação com a Placa DE2 da Altera

► O script “Setup_Cyclone_2C35_DE2.tcl”

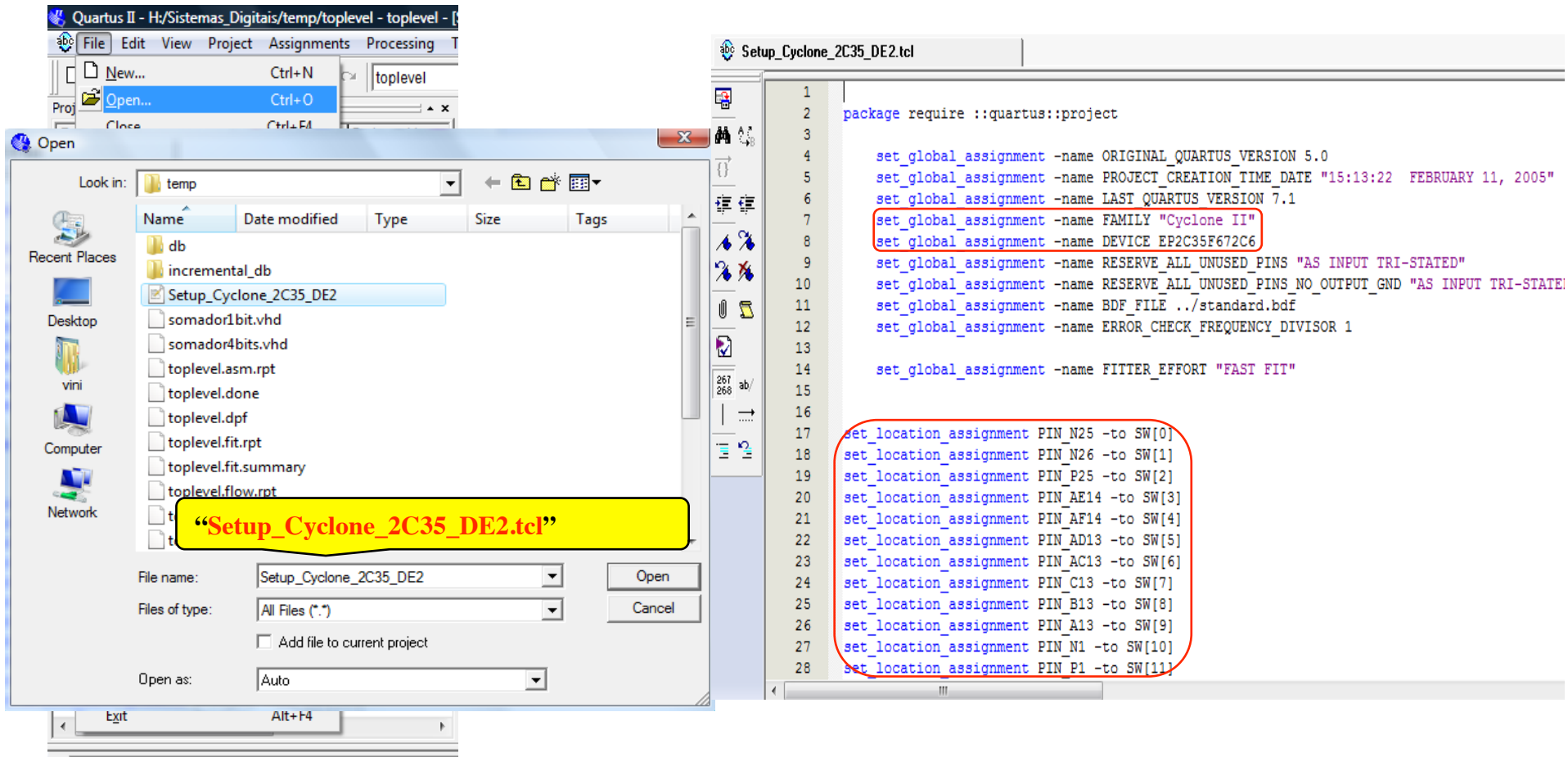

Prototipação com a Placa DE2 da Altera

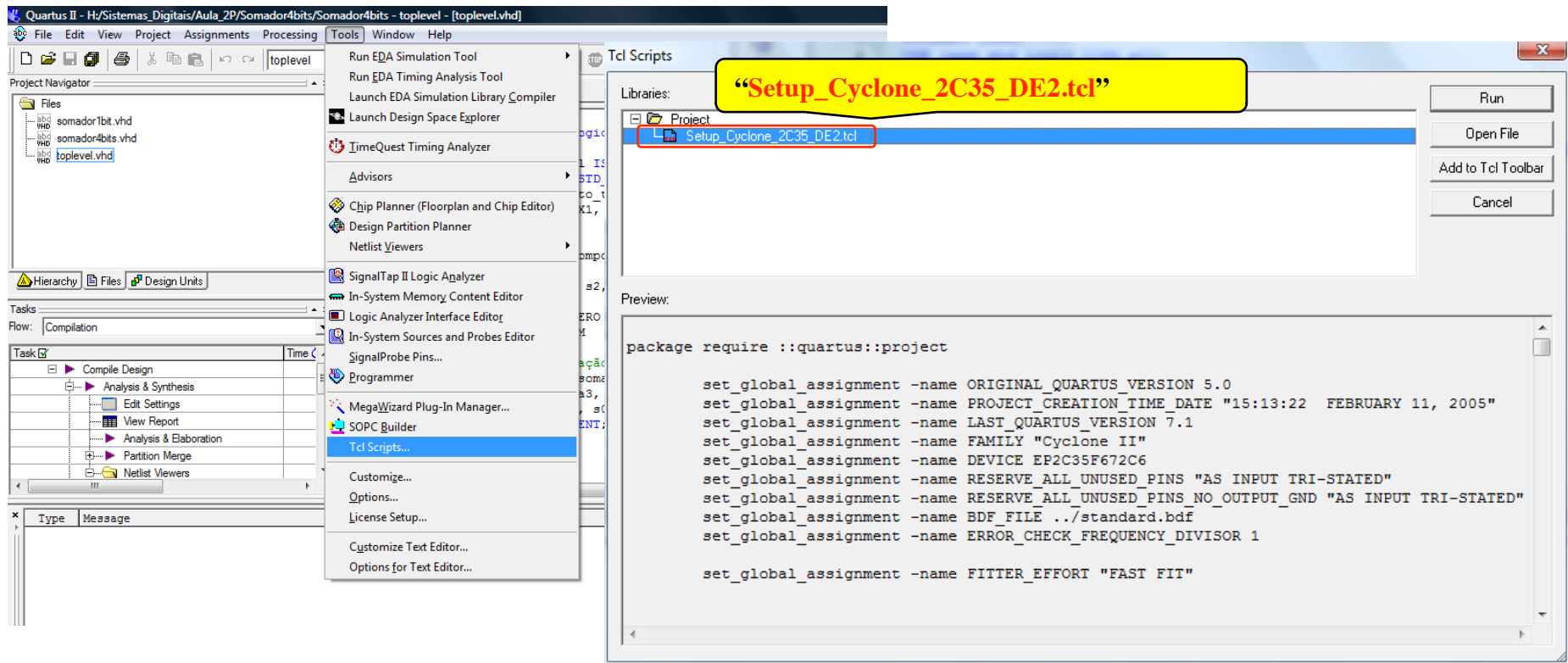▶ Executar script de mapeamento dos pinos



Prototipação com a Placa DE2 da Altera

► Verificar o mapeamento dos pinos do FPGA

The screenshot shows the Quartus II Pin Planner window for a Cyclone II EP2C35F672C6 device. The window is titled "Quartus II - H:\Sistemas_Digitais\Aula_2P\Somador4bits\Somador4bits - toplevel - [Pin Planner]". The main area displays a top view of the device with a grid of pins. A table at the bottom lists the pin assignments for the device.

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	I/O Standard	Reserved	Group
SW[0]	Unknown	PIN_N25	5	B5_N1	3.3-V LVTTTL (default)		
SW[1]	Unknown	PIN_N26	5	B5_N1	3.3-V LVTTTL (default)		
SW[2]	Unknown	PIN_P25	6	B6_N0	3.3-V LVTTTL (default)		
SW[3]	Unknown	PIN_AE14	7	B7_N1	3.3-V LVTTTL (default)		
SW[4]	Unknown	PIN_AF14	7	B7_N1	3.3-V LVTTTL (default)		
SW[5]	Unknown	PIN_AD13	8	B8_N0	3.3-V LVTTTL (default)		
SW[6]	Unknown	PIN_AC13	8	B8_N0	3.3-V LVTTTL (default)		

Prototipação com a Placa DE2 da Altera


► Passos do projeto “contador”

Compile

1. Processing -> Start Compilation
2. Aguardar mensagem “Quartus II Full Compilation Succesfull” (ou mensagem de erro)


Prototipação com a Placa DE2 da Altera

► Conectar a placa no PC e ligá-la

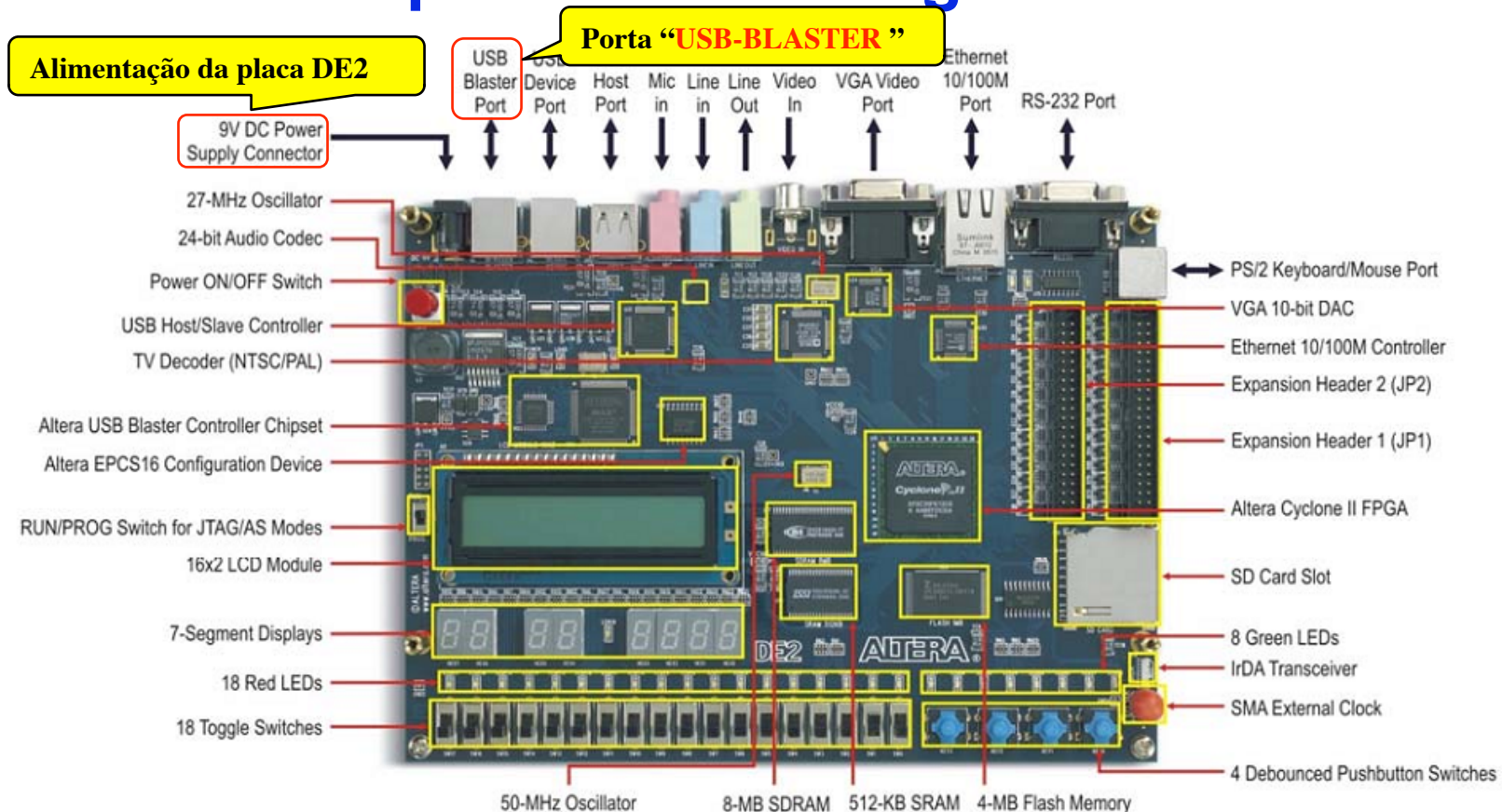


Prototipação com a Placa DE2 da Altera

► Baixar o projeto para a placa

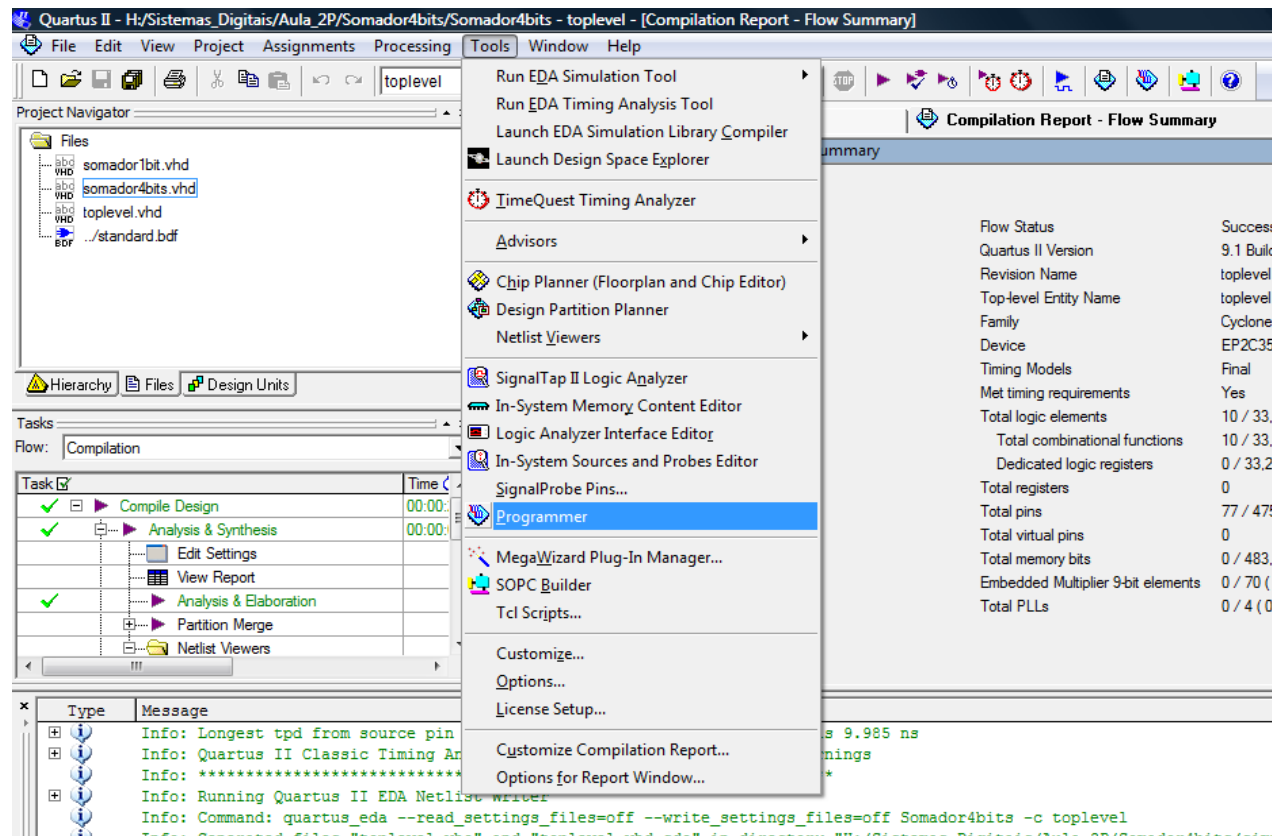

Prototipação com a Placa DE2 da Altera

► Baixar o projeto para a placa

 

Prototipação com a Placa DE2 da Altera

► Baixar o projeto para a placa

