

Alunos: Chrystian de Sousa Guth 10103131
 Lucas Pereira Da Silva 10100754
 Renan Oliveira Netto 10103126



Analise estática de tempo para circuitos combinacionais

Problema

- Encontrar o caminho crítico num circuito combinacional calculando os tempos de chegada de subida e descida de cada porta lógica, e dado um tempo mínimo de percorrimto desse circuito, encontrar as folgas em cada porta lógica. Assim algumas otimizações podem ser realizadas.

Representação

- Grafo Temporal $G = (V, A)$.
- $V = \{x \mid (x, ad, as) \text{ é uma porta lógica ou entrada ou saída do circuito, tem atraso de descida} = ad \text{ e atraso de subida} = as\}$.
- $A = \{(v, w) \text{ é uma conexão da saída de } v \text{ para uma entrada de } w\}$.
- São adicionados dois vértices fantasmas, um **fonte** e um **terminal**.
- São adicionadas arestas fantasmas (s, w) para cada entrada w e arestas fantasmas (v, t) para cada saída v .

  

- Esta construção geralmente resulta num grafo direcionado sem ciclos, porque circuitos combinacionais não tem ciclos.
- Um circuito combinacional com elementos sequenciais deve ser representado como um conjunto de blocos combinacionais entre os *latches* e *flipflops*.

Cálculo de atraso para um bloco lógico combinacional

- Método PERT-CPM.
- Para simplificar, o atraso de n pinos de entrada até um pino de saída em uma porta lógica são idênticos e que todas as portas são inversoras (NOR, NAND, INV), assim, uma transição de subida na entrada, gera uma transição de descida na saída.
- Cada vértice tem dois valores iniciais associados a ele: as (atraso de subida) / ad (atraso de descida).
- Inicialmente assumimos que as entradas primárias tem **$as = ad = 0$** .

Algoritmo CPM

Considerações Iniciais

- Para auxiliar o processo, teremos um arranjo associativo para armazenar o número de vezes que um determinado vértice foi visitado.
- Dispomos também de uma estrutura do tipo fila, a qual tem complexidade $O(1)$ para as operações **enfileirar**, **desenfileirar**, **frente**, **vazia**.

Algoritmo CPM

```
fila = 0
para cada vértice  $i \in V$ 
    númeroDeEntradasVisitadas[ $i$ ] = 0

para cada entrada primária  $i$ 
    para cada aresta de saída  $j$  de  $i$ 
        destino =  $j \rightarrow$  destino
        númeroDeEntradasVisitadas[destino]++
        se númeroDeEntradasVisitadas[destino] == destino  $\rightarrow$  numeroDeEntradas
            fila  $\rightarrow$  enfileirar(destino)

enquanto  $\neg$ fila  $\rightarrow$  estáVazia
    g = fila  $\rightarrow$  frente
    fila  $\rightarrow$  desenfileirar
    computarAtraso(g);
    para cada aresta de saída  $j$  de g
        destino =  $j \rightarrow$  destino
        númeroDeEntradasVisitadas[destino]++
        se númeroDeEntradasVisitadas[destino] == destino  $\rightarrow$  numeroDeEntradas
            fila  $\rightarrow$  enfileirar(destino)
```


FIM

Algoritmo computarAtraso(Vértice : v)

```
maior = 0
para cada aresta de entrada  $j$  de  $v$ 
    origem =  $j \rightarrow$  origem
```

```
        se origem → tcs > maior
            maior = origem → as
v → tcd = maior + v → ad
maior = 0
para cada aresta de entrada j de v
    origem = j → origem
        se origem → tcd > maior
            maior = origem → ad
v → tcs = maior + v → as
FIM
```

 - Com a execução do algoritmo do Caminho Crítico, cada vértice do grafo terá associado a ele um valor de **tempo de chegada de descida** e **tempo de chegada de subida**.



- Aplicando o algoritmo Calcula Folgas (passando um tempo requerido como argumento) serão calculadas as folgas em cada porta lógica, assim possibilitando a substituição de alguma a fim de reduzir o atraso do circuito (ou aumentar, caso tenha rodado em menos tempo do que o requerido).

Algoritmo Calcula Folgas(TempoRequerido : r)

```
fila = 0
terminal → rs = rd = r
fila → enfileirar(terminal)

enquanto ¬fila → estáVazia
    g = fila → frente
    fila → desenfileirar
    computarFolgas(g);
    para cada aresta de entrada j de g
        origem = j → origem
        fila → enfileirar(origem)

FIM
```

Algoritmo computarFolgas(Vertice : v)

```
menor = ∞
para cada aresta de saída j de v
    destino = j → destino
    se destino → rd - destino → ad < menor
        menor = destino → rd - destino → ad
v → rs = menor
menor = ∞
para cada aresta de saída j de v
    destino = j → destino
    se destino → rs - destino → as < menor
        menor = rs - destino → as
v → rd = menor
FIM
```

- No fim da execução do algoritmo teremos todas as folgas. As portas que tiverem folgas negativas precisam ser trocadas por portas mais rápidas, pois o tempo requerido foi violado. As portas que tem folgas positivas, podem ser trocadas por portas mais lentas (caso a troca não viole o tempo requerido), assim a potência dissipada seria otimizada, já que geralmente quanto maior o atraso de uma porta, menor a potência necessária.

